Caratterizzazione Sperimentale e Modellistica Elettromeccanica di un Risonatore MEMS Nonlineare ad Azionamento Capacitivo

Relazione Tecnica di Progetto

4 novembre 2026

Indice

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS **3**

2 Equazione del moto **4**

3 Forze elettrostatiche **5**

4 Segnale di corrente dal MEMS **7**

5 Modello elettrico equivalente RLC **7**
5.1 Capacità parassita in parallelo 9

6 Circuito di condizionamento **9**

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown) **10**
7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in}) 11
7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in}) 13
7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q 13

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza **15**
8.1 Setup sperimentale e principio della misura 15
8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p 16
8.3 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice 17

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita **20**
9.1 Resistenza parassita R_p e dimensionamento di R_c 22
9.2 Risposta in frequenza con compensazione capacitiva 24

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale **30**
10.1 Variazione della frequenza di risonanza con l'ampiezza di oscillazione 30
10.2 Evoluzione temporale della frequenza di risonanza durante il ringdown 32

11 Risonanza interna 1:2 **34**

12 Variazione della frequenza di risonanza con la tensione di polarizzazione V_{DC} **37**

13 Riduzione del tempo di decadimento mediante eccitazione in controfase **40**
13.1 Decadimento spontaneo senza controfase 40
13.2 Teoria dell'eccitazione in controfase e modello matematico 41
13.3 Risultati sperimentali e verifica del modello 44

14 Variazione della fase di spegnimento del gate, transitorio elettrico parassita e impatto sull'ampiezza iniziale del ringdown **46**
14.1 Analisi e modellazione dell'oscillazione elettrica parassita allo spegnimento del gate 48
14.2 Previsione teorica sull'ampiezza iniziale del ringdown A_0 56
14.3 Risultati sperimentali, analisi della deriva termica e invarianza di A_0 57

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS

Il dispositivo è un risonatore micro-elettromeccanico integrato realizzato tramite il processo *ThELMA* (*Thick Epitaxial Layer for Microactuators and Accelerometers*) di STMicroelectronics. La struttura è quella di una trave a doppio incastro, sospesa sopra il substrato di silicio.

Le dimensioni della trave sono: lunghezza $L = 532\,\mu\text{m}$, larghezza $w = 5\,\mu\text{m}$, spessore $h = 24\,\mu\text{m}$.

La trave non è perfettamente rettilinea, ma presenta una lieve curvatura iniziale ad arco. A differenza di una trave dritta, questa forma curva introduce un'asimmetria nella risposta elastica della struttura. Nei paper teorici di riferimento, tale geometria è stata studiata per favorire uno scambio di energia tra il primo modo di vibrazione ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$) e il secondo modo a frequenza circa doppia ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), fenomeno noto come risonanza interna 1:2.

Nelle nostre misure sperimentali, tuttavia, questo accoppiamento non viene innescato: la trave viene sollecitata a livelli tali da operare esclusivamente sul primo modo fondamentale.

Lateralmente all'arco sono disposti degli elettrodi ad una distanza di $g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$. In figura 1 è mostrato uno schema concettuale semplificato della struttura.

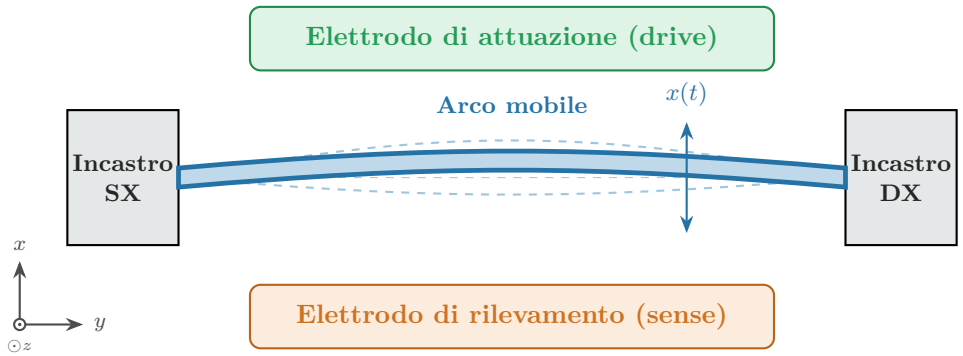


Figura 1: Schema concettuale semplificato della struttura del mems e degli elettrodi.

Nella configurazione sperimentale adottata, la trave è tenuta al potenziale V_{DC}. L'elettrodo di drive viene pilotato con il segnale sinusoidale d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. L'elettrodo di sense è tenuto a 0 V. Il moto della trave lungo la direzione x modula la capacità di sense. Ci sono in realtà altri elettrodi che vengono impiegati per la risonanza interna $1:2$. Nel nostro banco di misura vengono posti a massa, non interferendo così con lo studio del solo primo modo.

Da un punto di vista elettrostatico, ci sono due condensatori:

1. Condensatore di attuazione (di drive): formato tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. La modulazione di questa tensione produce la forza elettrostatica che mette in oscillazione la trave.

2. Condensatore di rilevamento (di sense): formato tra la trave mobile e l'elettrodo di sense. Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t)$, il gap varia nel tempo, modulando la capacità. La carica elettrostatica immagazzinata varia, inducendo una corrente motrice.

2 Equazione del moto

Un corpo elastico reale come una trave di silicio possiede infiniti gradi di libertà. Lo spostamento lungo x di un generico punto della trave $y \in [0, L]$ all'istante di tempo t è descritto da un campo bidimensionale $u(y, t)$.

La trave possiede infiniti modi di vibrazione, ciascuno caratterizzato da una propria frequenza di risonanza e da una specifica deformata geometrica:

- Il primo modo flessionale ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$), con una singola "pancia" centrale;
- Il secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), a forma di "S" antisimmetrica;
- Modi superiori a frequenze nell'ordine dei megahertz.

Tuttavia, il dispositivo opera con un fattore di qualità molto elevato ($Q \approx 10^3 - 10^4$). Nel dominio della frequenza, un fattore di qualità così alto rende il risonatore un filtro meccanico selettivo:

- Quando applichiamo all'elettrodo di drive una tensione sinusoidale con frequenza prossima al primo modo flessionale, la risposta meccanica su questo specifico modo viene accentuata di un fattore pari a Q.
- Tutti gli altri modi hanno frequenze di risonanza distanti dalla frequenza di eccitazione. Di conseguenza, la loro ampiezza di oscillazione risulta del tutto trascurabile rispetto alla risposta del primo modo.

Durante l'oscillazione, la forma geometrica assunta dalla trave nello spazio non cambia nel tempo: cambia unicamente l'ampiezza dell'oscillazione. Il campo $u(y, t)$ assume la seguente forma:

$$u(y, t) = \phi(y) \cdot x(t) \tag{1}$$

$\boldsymbol{\phi(y)}$ è la forma modale: descrive la geometria fissa assunta dalla trave durante l'oscillazione, lungo la sua lunghezza y. Per convenzione, la forma modale è normalizzata imponendo che al centro dell'arco ($y = L/2$) valga esattamente 1.

$\boldsymbol{x(t)}$ è la coordinata modale: dipende esclusivamente dal tempo e ha le dimensioni fisiche di una lunghezza. Dato che $\phi(L/2) = 1$, essa rappresenta lo spostamento istantaneo del punto centrale della trave.
In figura 2 è mostrata $\phi(y)$ lungo la trave.

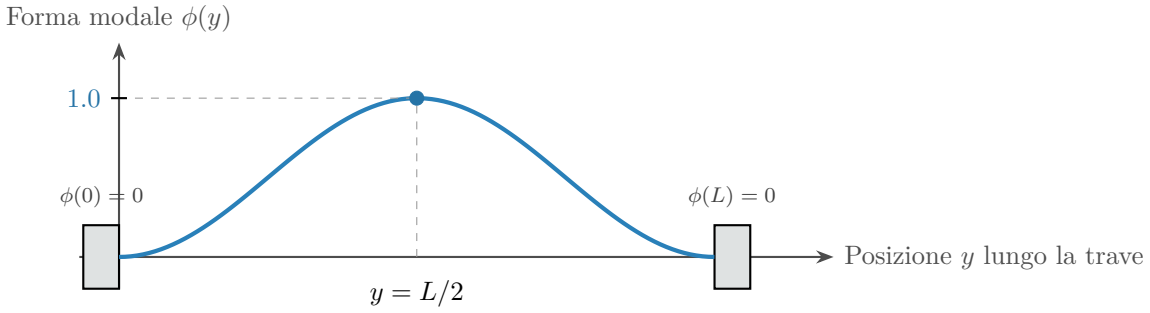


Figura 2: Visualizzazione della forma modale $\phi(y)$.

Grazie alla relazione (1), possiamo conoscere:

1. Spostamento di ogni punto $u(y,t) = \phi(y)\, x(t)$. (Es. al centro sbanda di $x(t)$, a un quarto sbanda di $\phi(L/4)x(t)$, agli incastri sbanda di 0);
2. Velocità $v(y,t) = \frac{\partial u}{\partial t} = \phi(y)\, \dot{x}(t)$;
3. Accelerazione $a(y,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \phi(y)\, \ddot{x}(t)$;

Quando la trave oscilla sul suo modo fondamentale, $\phi(y)$ rimane invariato nel tempo: l'unica grandezza che evolve è l'ampiezza dell'oscillazione al centro, $x(t)$.

In regime di piccolo segnale (ovvero per spostamenti al centro molto inferiori al gap a riposo, $x(t) \ll g_0$), applicando la seconda legge di Newton ($\sum F = m \cdot a$), l'equazione del moto del punto centrale della trave è:

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + k_m x(t) = F_e(t) \tag{2}$$

dove:

- m_{eff} è la massa efficace associata al primo modo di vibrazione.
- k_m è la costante elastica del silicio che richiama la trave quando il centro sbanda di $x(t)$.
- b_{eff} è lo smorzamento viscoso efficace associato al primo modo di vibrazione.
- ω_0 è la frequenza di risonanza in assenza di forze esterne applicate, pari a:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}} = 2\pi f_0 \approx 2\pi \times 417\,\text{kHz} \tag{3}$$

- $F_e(t)$ è la risultante delle forze elettrostatiche esercitate dall'elettrodo di attuazione.

Questa formulazione coincide con il modello a ordine ridotto (ROM) ricavato da Frangi in eq. (8) a pag. 7 di [1]:

$$\mathcal{M}\ddot{q}_1(t) + \mathcal{M}\beta_1(q_1) = F_1(q_1) \tag{4}$$

la variabile $q_1(t)$ coincide con lo spostamento $x(t)$, $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ si riduce al termine lineare $\mathcal{M}c_1^{(1)}q_1 = k_m x(t)$ (con il coefficiente $c_1^{(1)} = \omega_0^2$ dalla tabella 1 di [1]). Includendo la dissipazione lineare $\mathcal{M}\frac{\omega_0}{Q}\dot{q}_1$, l'equazione del paper coincide con l'eq. (2).

3 Forze elettrostatiche

Consideriamo la capacità di drive $C_d(x)$ formata tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. L'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore è:

$$U_e = \frac{1}{2}C_d(x)V^2(t) \tag{5}$$

dove la differenza di potenziale applicata tra la trave (a potenziale V_{DC}) e l'elettrodo di drive (pilotato da $v_{\text{in}}(t)$) è:

$$V(t) = V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t) \tag{6}$$

La forza elettrostatica che agisce sulla trave è:

$$F_e(x,t) = \frac{\partial U_e}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t)\right)^2 \tag{7}$$

Sviluppando il quadrato del binomio:

$$(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t))^2 = V_{\mathrm{DC}}^2 - 2V_{\mathrm{DC}}v_{\mathrm{in}}(t) + v_{\mathrm{in}}^2(t) \tag{8}$$

Poiché in regime di piccolo segnale $|v_{\mathrm{in}}(t)| \ll V_{\mathrm{DC}}$, il termine quadratico $v_{\mathrm{in}}^2(t)$ può essere trascurato.

In regime di piccole oscillazioni di $x(t)$, possiamo approssimare la derivata della capacità tramite sviluppo di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} \approx \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_{x=0} x(t) \tag{9}$$

Sostituendo nell'espressione della forza elettrostatica, otteniamo tre contributi distinti:

$$F_e(x,t) \approx \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 x(t)}_{k_e\, x(t)} - \underbrace{V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 v_{\mathrm{in}}(t)}_{F_{\mathrm{drive}}(t)} \tag{10}$$

Analizziamo ciascun termine:

1. F_{DC} è la forza statica che determina un minuscolo spostamento della posizione della trave verso l'elettrodo, attorno a cui avviene la vibrazione.

2. $k_e x(t)$ include la rigidezza elettrostatica k_e. Sostituendo lo sviluppo di $F_e(x,t)$ nell'equazione del moto (2) e spostando il termine $k_e x(t)$ al primo membro, l'equazione differenziale della trave diventa:

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})} x(t) = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{11}$$

   (avendo trascurato la deflessione statica costante dovuta a F_{DC}, attorno a cui avviene la vibrazione). La forza elettrostatica agisce dunque come una molla con costante elastica negativa, sottraendosi alla rigidezza meccanica del silicio:

$$k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{12}$$

   A causa di questo fenomeno, la frequenza di risonanza diminuisce all'aumentare di V_{DC} secondo la legge:

$$\omega_1^2(V_{\mathrm{DC}}) = \frac{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})}{m_{\mathrm{eff}}} = \omega_0^2 - \frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{13}$$

   Nel lavoro di Frangi et al. [1], il coefficiente $\frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0$ è indicato come $\varepsilon_0 c_{1,DD}$, ottenendo l'equazione:

$$\omega_1(V_{\mathrm{DC}}) \approx \sqrt{\omega_0^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD} V_{\mathrm{DC}}^2} \tag{14}$$

3. F_{drive} è la forza che trasforma la tensione sinusoidale d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ in una spinta meccanica, governata dal fattore di trasduzione elettromeccanica η:

$$\eta = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} \quad [\mathrm{N/V\ oppure\ C/m}] \tag{15}$$

   da cui:

$$F_{\mathrm{drive}}(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{16}$$

4 Segnale di corrente dal MEMS

La carica immagazzinata sull'elettrodo di sense è data da:

$$q_{\mathrm{s}}(t) = C_s(x) \cdot V_{\mathrm{DC}} \tag{17}$$

Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$, la capacità $C_s(x)$ varia nel tempo. La corrente elettrica uscente dal terminale di sense corrisponde alla derivata temporale della carica:

$$i_m(t) = \frac{dq_{\mathrm{s}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[C_s(x)V_{\mathrm{DC}}\right] = V_{\mathrm{DC}}\frac{dC_s}{dt} = V_{\mathrm{DC}}\left(\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0 \frac{dx}{dt}\right) \tag{18}$$

Definiamo il fattore di trasduzione in uscita $\eta_{\mathrm{s}} = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0$: poiché l'elettrodo di sense è geometricamente identico e simmetrico a quello di drive (stessa superficie affacciata e identico gap a riposo $g_0 = 1.8\,\mu\mathrm{m}$), la variazione di capacità per unità di spostamento è la stessa in modulo. Quindi, possiamo dire che i due fattori di trasduzione coincidono:

$$\eta_{\mathrm{sense}} = \eta_{\mathrm{drive}} = \eta \tag{19}$$

L'espressione della corrente di rilevamento si scrive come:

$$i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{20}$$

La corrente erogata dal MEMS è direttamente proporzionale alla velocità meccanica della trave.

5 Modello elettrico equivalente RLC

Il legame tra il dominio elettrico e quello meccanico può essere studiato rappresentando il MEMS come un doppio trasformatore ideale (Fig. 3):

1. Un trasformatore ideale con rapporto $1 : \eta$ converte la tensione dinamica $v_{\mathrm{in}}(t)$ nella forza meccanica forzante:
$$F(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{21}$$

2. La forza $F(t)$ agisce sulla maglia meccanica serie composta da massa equivalente m_{eff}, smorzamento b_{eff} e cedevolezza $1/k_{\mathrm{eff}}$. Mette la trave in oscillazione con velocità $\dot{x}(t)$. Vale la relazione:
$$F(t) = m_{\mathrm{eff}}\frac{d\dot{x}}{dt} + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + k_{\mathrm{eff}}\int \dot{x}(t)\,dt \tag{22}$$

3. Un secondo trasformatore ideale con rapporto $\eta : 1$ converte la velocità meccanica $\dot{x}(t)$ nella corrente elettrica di uscita:
$$i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{23}$$

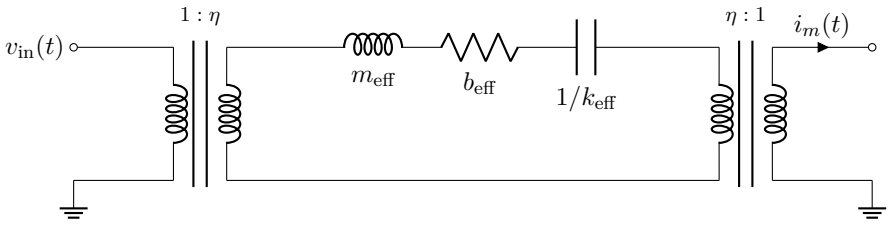


Figura 3: Modello elettromeccanico a due porte del risonatore MEMS.

Come ricavato nell'equazione (20):

$$i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t) \iff \dot{x}(t) = \frac{i_m(t)}{\eta} \tag{24}$$

Sostituendo $\dot{x}(t) = \frac{i_m(t)}{\eta}$ e lo spostamento $x(t) = \int \dot{x}(t)\,dt = \frac{1}{\eta}\int i_m(t)\,dt$ all'interno dell'equazione del moto (11) (con $F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t)$):

$$m_{\text{eff}}\frac{d}{dt}\left(\frac{i_m(t)}{\eta}\right) + b_{\text{eff}}\left(\frac{i_m(t)}{\eta}\right) + k_{\text{eff}}\int\left(\frac{i_m(t)}{\eta}\right)dt = \eta\, v_{\text{in}}(t) \tag{25}$$

Dividendo entrambi i membri per il fattore di accoppiamento η, otteniamo:

$$\underbrace{\left(\frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{L_m}\frac{di_m(t)}{dt} + \underbrace{\left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{R_m} i_m(t) + \underbrace{\left(\frac{k_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{\frac{1}{C_m}}\int i_m(t)\,dt = v_{\text{in}}(t) \tag{26}$$

I tre parametri L_m, R_m e C_m costituiscono il modello elettrico equivalente RLC della trave. Confrontando l'equazione (26) con i risultati del paper di Frangi [1], possiamo ricavare i valori dei parametri elettrici equivalenti RLC:

$$L_m = \frac{1}{2\left(\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{\text{DC}}\right)^2}, \qquad R_m = \frac{\omega_{01} L_m}{Q_1}, \qquad C_m = \frac{1}{\omega_1^2(V_{\text{DC}})L_m} \tag{27}$$

dove:

- $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\text{F/m}$ è la costante dielettrica del vuoto;
- $c_{0,DA}^{(1)}$ è un coefficiente elettrostatico di trasduzione (estratto dalla tab. 2 del paper, con $\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} = 8.129 \times 10^{-4}\,\text{N/V}^2$).
- V_{DC} è la tensione continua di polarizzazione applicata al corpo della trave mobile.
- ω_{01} è la pulsazione naturale del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 0$ V.
- $Q_1 \approx 2800$ è il fattore di merito meccanico del primo modo (tab. 3).
- $\omega_1(V_{\text{DC}}) = \sqrt{c_{1,\beta}^{(1)} - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{\text{DC}}^2}$ è la pulsazione di risonanza effettiva.

Per $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, otteniamo le seguenti stime:

- Induttanza motrice: $L_m \approx 30.27\,\text{kH}$;
- Resistenza motrice: $R_m \approx 28.29\,\text{M}\Omega$;
- Capacità motrice: $C_m \approx 4.83\,\text{aF}$;

5.1 Capacità parassita in parallelo

Nel dispositivo reale sono presenti accoppiamenti capacitivi parassiti. I risultati raccolti durante la sperimentazione in laboratorio ci hanno indirizzato a modellare una capacità parassita C_p in parallelo al ramo serie RLC, come mostrato in Fig. 4. Come si vedrà a breve, il nodo da cui viene estratta la corrente $i_{\text{tot}}(t)$ sarà mantenuto a 0 V dalla massa virtuale di un amplificatore a transimpedenza (TIA).

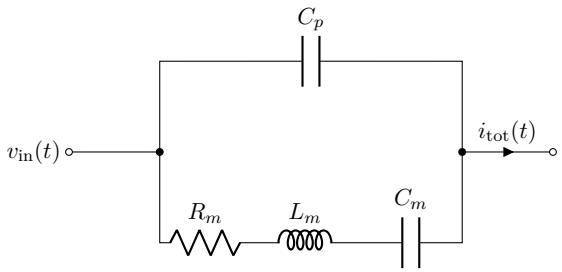


Figura 4: Circuito equivalente del risonatore MEMS: ramo motrice serie R_m-L_m-C_m in parallelo alla capacità parassita C_p (con porta di uscita chiusa su massa virtuale).

6 Circuito di condizionamento

La corrente complessiva $i_{\text{tot}}(t) = i_m(t) + i_{Cp}(t)$ prodotta dal MEMS viene condizionata dalla catena di amplificazione riportata in fig. 5.

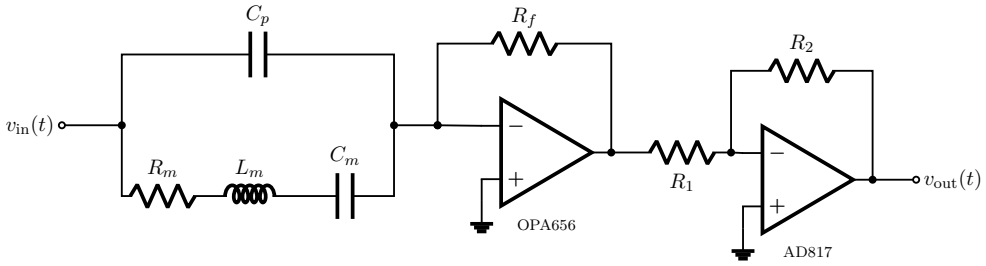


Figura 5: Schema circuitale del setup di laboratorio: circuito equivalente RLC del MEMS con in parallelo la capacità parassita, e il circuito di condizionamento in uscita.

Il circuito di condizionamento si articola in questi due stadi:

1. Amplificatore a transimpedenza (TIA): l'ingresso invertente dell'opamp OPA656 è fissato a massa virtuale. La corrente in ingresso viene convertita in tensione attraverso la resistenza di retroazione $R_f = 500\,\text{k}\Omega$:
$$v_{\text{out, TIA}}(t) = -R_f \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{28}$$
2. Amplificatore invertente: l'opamp AD817 è configurato per dare un guadagno in tensione di -10, attraverso le resistenze $R_1 = 100\,\Omega$ e $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$:
$$G_{\text{IA}} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1\,\text{k}\Omega}{100\,\Omega} = -10 \tag{29}$$

La tensione complessiva all'uscita della catena di condizionamento è dunque legata alla corrente $i_{\text{tot}}(t)$ erogata dal risonatore da una trans-resistenza equivalente pari a:
$$v_{\text{out}}(t) = G_{\text{IA}} \cdot v_{\text{out, TIA}}(t) = (-10) \cdot (-R_f \cdot i_{\text{tot}}(t)) = \underbrace{10\,R_f}_{R_{\text{trans}}} \cdot i_{\text{tot}}(t) = R_{\text{trans}} \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{30}$$

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown)

In questa sezione presentiamo le misure sperimentali condotte sul MEMS per determinare la frequenza di risonanza f_1, il tempo caratteristico di smorzamento τ e il fattore di merito Q del primo modo flessionale, analizzando la risposta libera a seguito dell'interruzione brusca di una forzante:

- La tensione di polarizzazione della trave è stata fissata a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.
- Abbiamo applicato un segnale sinusoide $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}} \sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, sull'elettrodo di drive. Come vedremo, è un valore di tensione sufficientemente basso da non innescare le non linearità. L'eccitazione sinusoidale $v_{\mathrm{in}}(t)$ è controllata da un segnale di sincronizzazione logico (Gate). Finché il gate è alto, il segnale sinusoidale agisce sul mems. Al fronte di discesa del gate (istante $t = 0$ nella scala dei tempi nelle misure che presenteremo), la forzante $v_{\mathrm{in}}(t)$ viene interrotta bruscamente azzerando l'ingresso.
- Tramite l'oscilloscopio, abbiamo estrapolato la traccia del ringdown. L'esperimento è stato ripetuto per 25 diverse frequenze di ingresso f_{in}, distribuite in una finestra compresa tra 417.26 kHz e 418.40 kHz, addensando i punti con un passo fino a 10 Hz in corrispondenza del picco di risonanza.

A partire dall'istante di spegnimento dell'eccitazione, la trave non riceve più alcuna spinta forzante dall'esterno e si ritrova in regime di oscillazione libera smorzata. L'energia meccanica accumulata viene gradualmente dissipata per attrito viscoso.

All'istante di commutazione del gate, la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ passa bruscamente a zero. A causa della presenza della capacità parassita C_p che collega direttamente l'elettrodo di drive a quello di sense (Fig. 5), questa repentina variazione di tensione genera una corrente impulsiva, che si esaurisce in 2.4 µs; per evitare che contamini la stima dei parametri, abbiamo scartato i primi 20 µs successivi al fronte del gate.

Abbiamo realizzato un algoritmo che individua i picchi locali della sinusoide smorzata. Questi picchi seguono la legge del decadimento esponenziale:

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \tag{31}$$

dove A_0 è l'ampiezza di picco estrapolata all'istante di spegnimento $t = 0$, e τ è la costante di tempo del ringdown. Abbiamo fittato i picchi ai minimi quadrati.

In Fig. 6 sono riportati i transitori di quattro frequenze di eccitazione rappresentative.

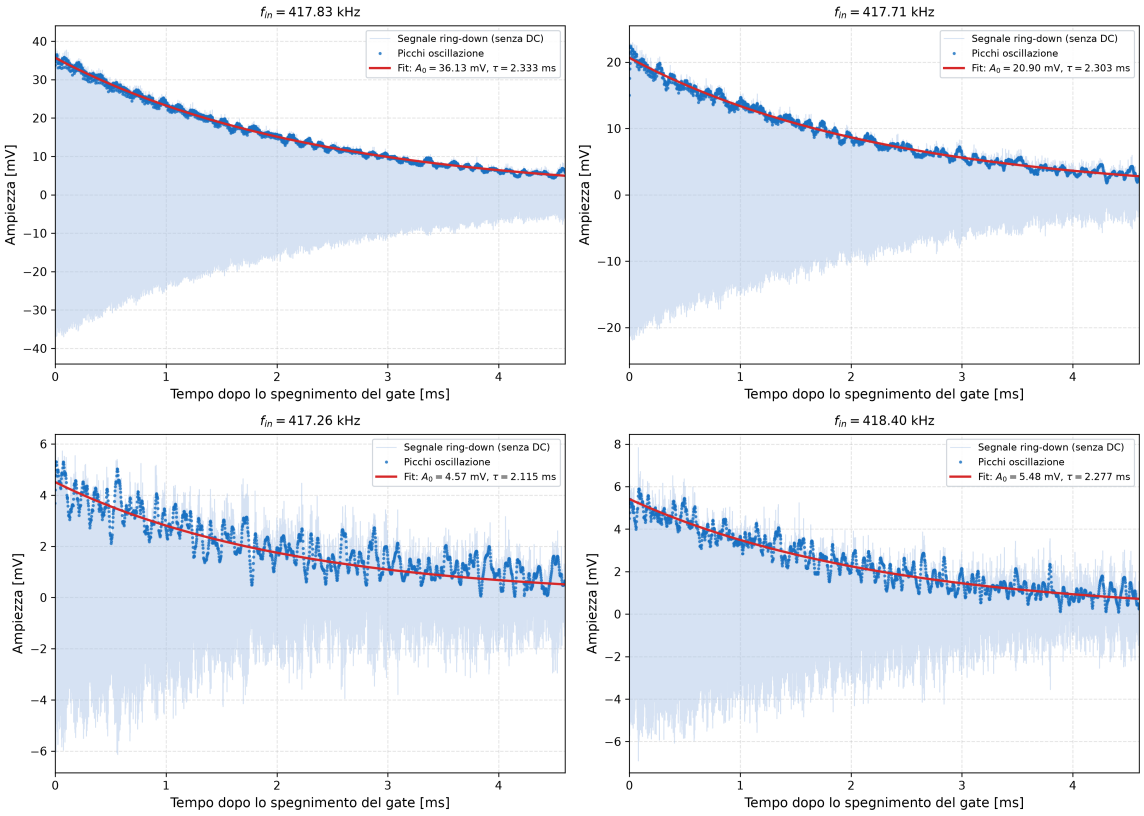


Figura 6: Decadimento temporale dell'oscillazione libera per quattro frequenze di eccitazione in ingresso.

7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in})

In Fig. 7 è riportato il grafico dell'ampiezza iniziale A_0 estratta all'istante di spegnimento del gate ($t = 0$) in funzione della frequenza forzante f_{in}. Poiché per $t < 0$ la trave si trova in regime sinusoidale forzato, ci aspettiamo che l'energia meccanica accumulata (e quindi l'ampiezza di vibrazione A_0 al rilascio) sia massima quando la frequenza di eccitazione è vicina alla la frequenza di risonanza del primo modo flessionale alla tensione continua applicata $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, ossia $f_{\text{in}} = f_1$.
La linea tratteggiata rossa rappresenta il fit lorenziano ottenuto per regressione ai minimi quadrati:

$$A_0(f_{\text{in}}) = \frac{A_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{2(f_{\text{in}} - f_1)}{\Delta f}\right)^2}} \tag{32}$$

dove:

- $A_{\max}$ è l'ampiezza di picco in tensione alla risonanza;
- f_1 è la frequenza di risonanza del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$;
- Δf è la larghezza di banda a metà potenza ($-3\,\text{dB}$ in ampiezza, per $A_0 = A_{\max}/\sqrt{2}$).

I parametri stimati dal fit dello script sono:

$$f_1 = 417.84\,\text{kHz}, \quad A_{\max} = 37.26\,\text{mV}, \quad \Delta f = 175.1\,\text{Hz} \tag{33}$$

Il punto sperimentale più vicino al picco si trova a $f_{\text{in}} = 417.83\,\text{kHz}$ con ampiezza misurata $A_0 = 36.13\,\text{mV}$. Allontanandosi di $\pm 500\,\text{Hz}$ dal picco, l'ampiezza di oscillazione crolla a valori inferiori a $5\,\text{mV}$.

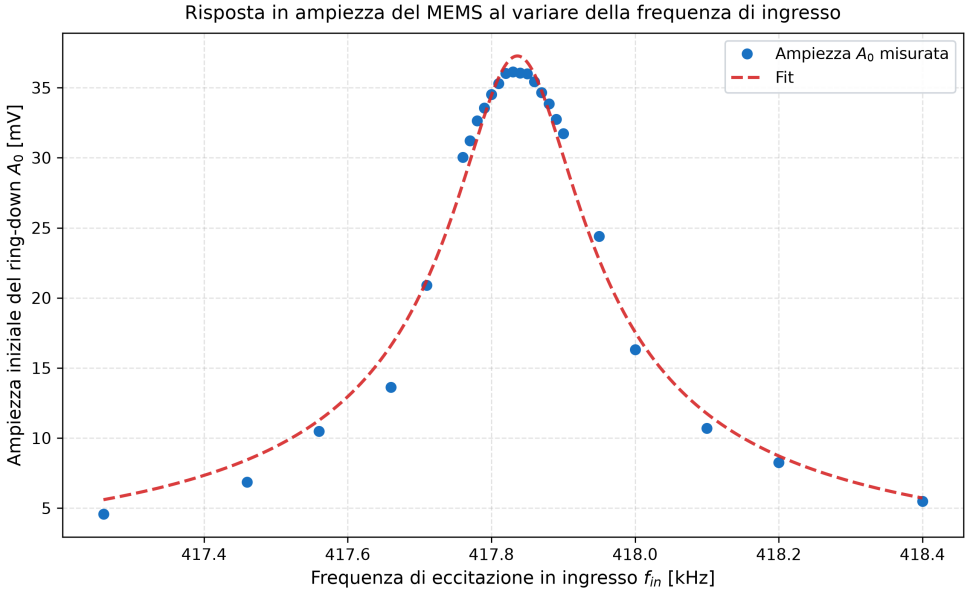


Figura 7: Ampiezza iniziale di oscillazione A_0 al momento dello spegnimento dell'eccitazione in funzione della frequenza forzante f_{in}, a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in})

In fig. 8 è riportato il grafico della frequenza di oscillazione f_1 durante il ringdown rispetto alla frequenza f_{in} di eccitazione. I punti arancio sono stati attenuti tramite FFT, mentre quelli blu tramite fit lineare della fase istantanea $\phi(t) = 2\pi f_1 t + \phi_0$, il cui valor medio, rappresentato tramite la linea tratteggiata rossa, è di $f_1 = 417\,859\,\text{Hz}$

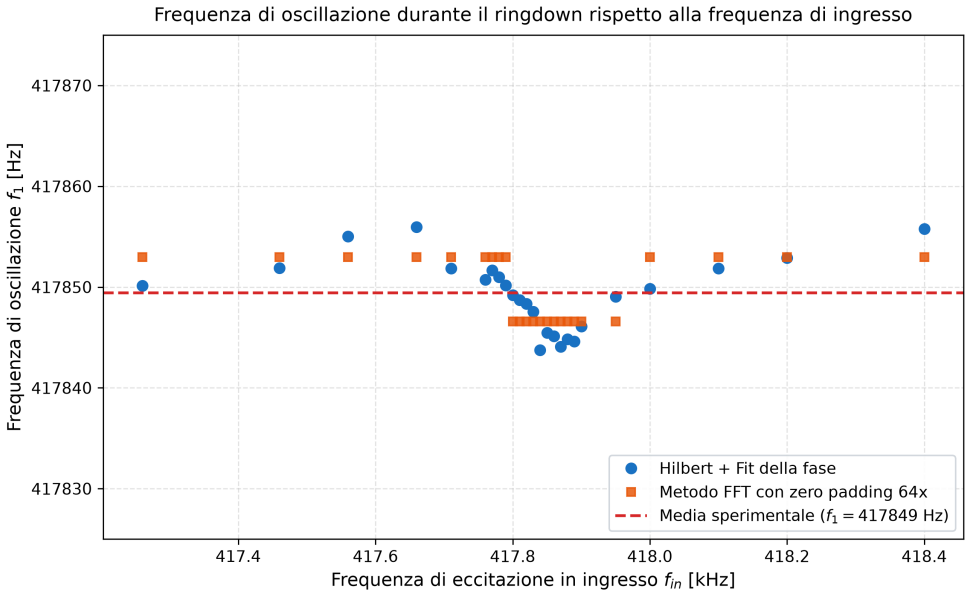


Figura 8: Frequenza di oscillazione libera f_1 misurata durante il ringdown rispetto alla frequenza di eccitazione in ingresso f_{in}.

7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q

La costante di tempo di decadimento τ descrive la velocità con cui l'energia meccanica immagazzinata viene dissipata nell'ambiente. In fig. 9 sono riportati i valori di τ, estratti dal fit esponenziale dei picchi, al variare della frequenza forzante f_{in}. Il valor medio sperimentale risulta essere $\tau_{\text{medio}} = 2.32\,\text{ms}$.
Conoscendo la pulsazione naturale di risonanza $\omega_1 = 2\pi f_1$ e la costante di tempo τ, è possibile calcolare il fattore di merito meccanico Q del primo modo flessionale:

$$Q = \frac{\omega_1 \tau}{2} = \pi f_1 \tau \tag{34}$$

Sostituendo i valori medi sperimentali misurati ($f_1 = 417\,850\,\text{Hz}$ e $\tau = 2.32\,\text{ms}$), si ottiene $Q = 3045$. Questo valore sperimentale è in accordo con la stima teorica di riferimento riportata da Frangi [1] ($Q_1 \approx 2800$), con una discrepanza inferiore al 9%.

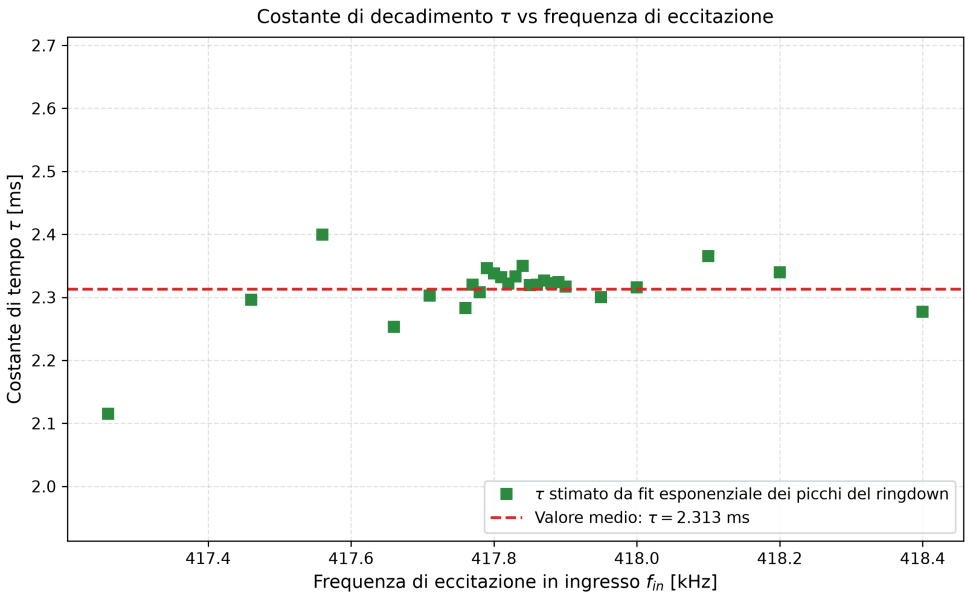


Figura 9: Costante di tempo di decadimento τ ricavata dal fit esponenziale dei picchi durante il ringdown in funzione della frequenza di eccitazione f_{in}.

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza

In questa sezione analizziamo la risposta del risonatore nel dominio della frequenza in regime forzato (quindi non stacchiamo ad un certo punto l'eccitazione della forzante).

8.1 Setup sperimentale e principio della misura

Per misurare la funzione di trasferimento del sistema mantenendo il risonatore in regime lineare di piccolo segnale, abbiamo impostanti le seguenti condizioni operative

- $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ e $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}}\sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, esattamente come per l'analisi del ringdown nel capitolo precedente.
- Abbiamo fatto uno sweep della f_{in}: 500 punti compresi nell'intervallo da 417.20 kHz e 418.00 kHz, con un passo di con un passo di 2 Hz.
- Per ogni frequenza f_{in} vengono registrati il guadagno in ampiezza e lo sfasamento tra ingresso v_{in} e uscita v_{out}.

Come illustrato nello schema circuitale equivalente di fig. 5, la corrente complessiva $i_{\mathrm{tot}}(t)$ che fluisce verso il nodo di massa virtuale dell'amplificatore a transimpedenza è data dalla sovrapposizione di due contributi in parallelo, quello del ramo RLC e quello della capacità parassita C_p: $i_{\mathrm{tot}}(t) = i_m(t) + i_{Cp}(t)$. Nel dominio di Laplace, l'ammettenza complessiva vista dall'ingresso è:

$$Y(j\omega) = \frac{I_{\mathrm{tot}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = \underbrace{\frac{1}{R_m + j\omega L_m + \frac{1}{j\omega C_m}}}_{Y_m(j\omega)\ \text{(ramo RLC)}} + \underbrace{j\omega C_p}_{Y_p(j\omega)\ \text{(ramo parassita)}} \tag{35}$$

Poiché l'uscita finale del circuito di condizionamento è legata alla corrente $I_{\mathrm{tot}}(j\omega)$ (con le lettere maiuscole delle grandezze elettriche stiamo indicando le trasformate fasoriali) dalla transresistenza R_{trans}, la funzione di trasferimento complessiva è:

$$T(j\omega) = \frac{V_{\mathrm{out}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = R_{\mathrm{trans}} \cdot Y_{\mathrm{mems}}(j\omega) = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{R_m + j\left(\omega L_m - \frac{1}{\omega C_m}\right)} + j\omega C_p R_{\mathrm{trans}} \tag{36}$$

8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p

In Fig. 10 sono riportati i diagrammi di Bode (modulo in alto, fase in basso) della risposta in frequenza misurata sperimentalmente nell'intervallo compreso tra 417.2 kHz e 418.0 kHz, insieme alla curva teorica del fit con la funzione di trasferimento (36).

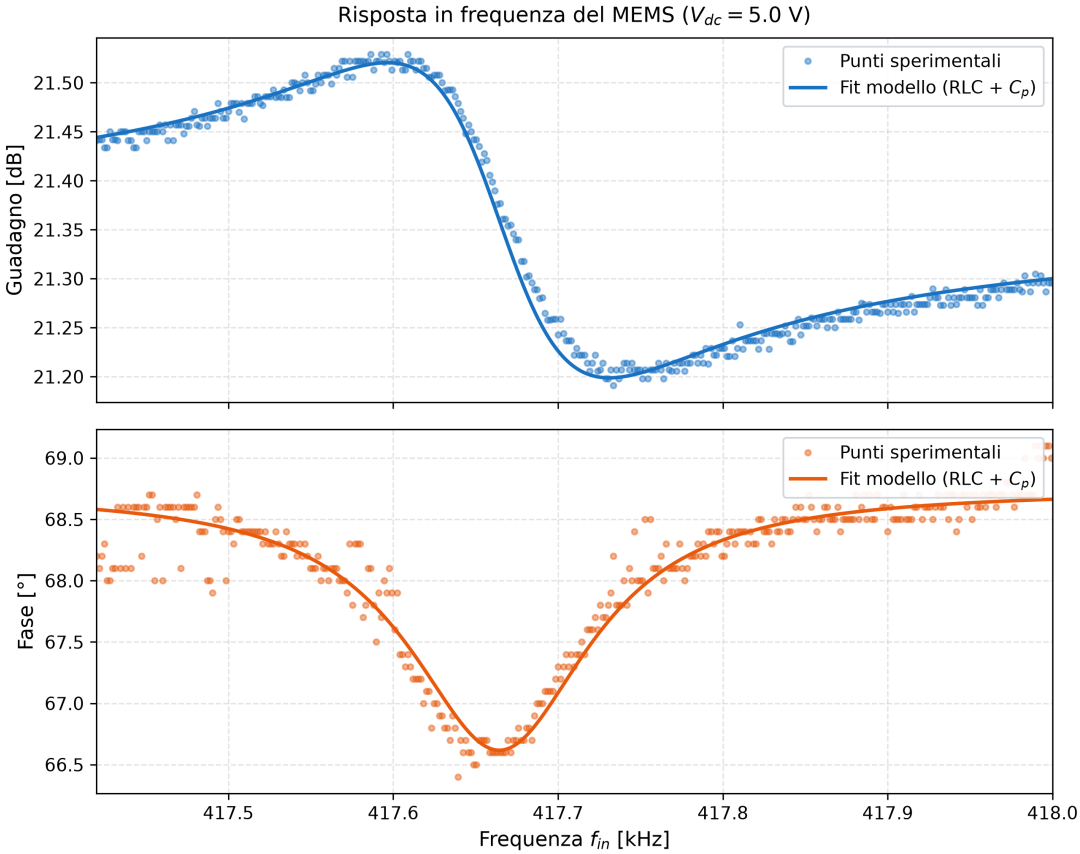


Figura 10: Diagrammi di Bode della risposta in frequenza del MEMS a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.

Dal fit, possiamo ricavare: la frequenza di risonanza $f_1 = 417\,665\,\mathrm{Hz}$ e il fattore di merito $Q = 2991$. Essendo la larghezza di banda circa 175 Hz, dall'eq. (32), a 417.8 kHz la risposta in frequenza è dominata quasi esclusivamente dalla capacità parassita C_p. Essendo il guadagno in ampiezza a $f_{\max} = 417.8\,\mathrm{kHz}$ pari a $|T_{\mathrm{p}}| = 11.701$, possiamo ricavare il valore di C_p:

$$C_p = \frac{|T_{\mathrm{p}}|}{2\pi f_{\max} R_{\mathrm{trans}}} = 0.892\,\mathrm{pF} \tag{37}$$

Abbiamo verificato questo valore con un setup dedicato, ponendo ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$). Come dimostrato nell'eq. (15), il fattore di accoppiamento elettromeccanico $\eta = V_{\mathrm{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$ è direttamente proporzionale a V_{DC}. Ponendo $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$, la forzante $F_{\mathrm{drive}} = \eta v_{\mathrm{in}}$ si azzera e la trave non vibra. In queste condizioni, l'unica corrente che attraversa il dispositivo e arriva al TIA è quella che passa attraverso la capacità parassita C_p. Misurando la tensione di uscita direttamente sull'oscilloscopio, la capacità C_p è data dalla formula:

$$C_p = \frac{V_{\text{out, pp}}}{V_{\text{in, pp}} \cdot 2\pi f \cdot R_{\mathrm{trans}}} \tag{38}$$

Abbiamo eseguito l'esperimento a due frequenze diverse:

1. A $f_{\text{in}} = 50.0\,\text{kHz}$ siamo un ordine di gradezza al di sotto della risonanza meccanica. Le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 99.84\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 140.96\,\text{mV}$ (guadagno pari a 1.412). Lo sfasamento temporale misurato è $\Delta\phi = +87.8°$. Applicando l'eq. (38) si ottiene $C_p = 0.899\,\text{pF}$.

2. In prossimità della risonanza, a $f = 417.79\,\text{kHz}$, le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 100.20\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 1.212\,\text{V}$ (guadagno pari a 12.094). Esce $C_p = 0.921\,\text{pF}$.

8.3 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice

All'uscita dell'amplificatore arriva la somma di due cose: il segnale del ramo RLC e la corrente parassita che passa per C_p. Dato che il circuito è stato trattato come lineare, la risposta totale misurata $T(f)$ è semplicemente la somma dei due contributi: $T_{\text{m}}(f)$ e $T_{\text{p}}(f)$. Per isolare il comportamento del ramo RLC, possiamo compensare la capacità C_p via software, sottraendo il contributo parassita dalla risposta totale:

$$T_m(f) = T(f) - T_{\text{p}}(f) \tag{39}$$

In fig. 11 è riportata la risposta in frequenza ottenuta a seguito della compensazione software di C_p.

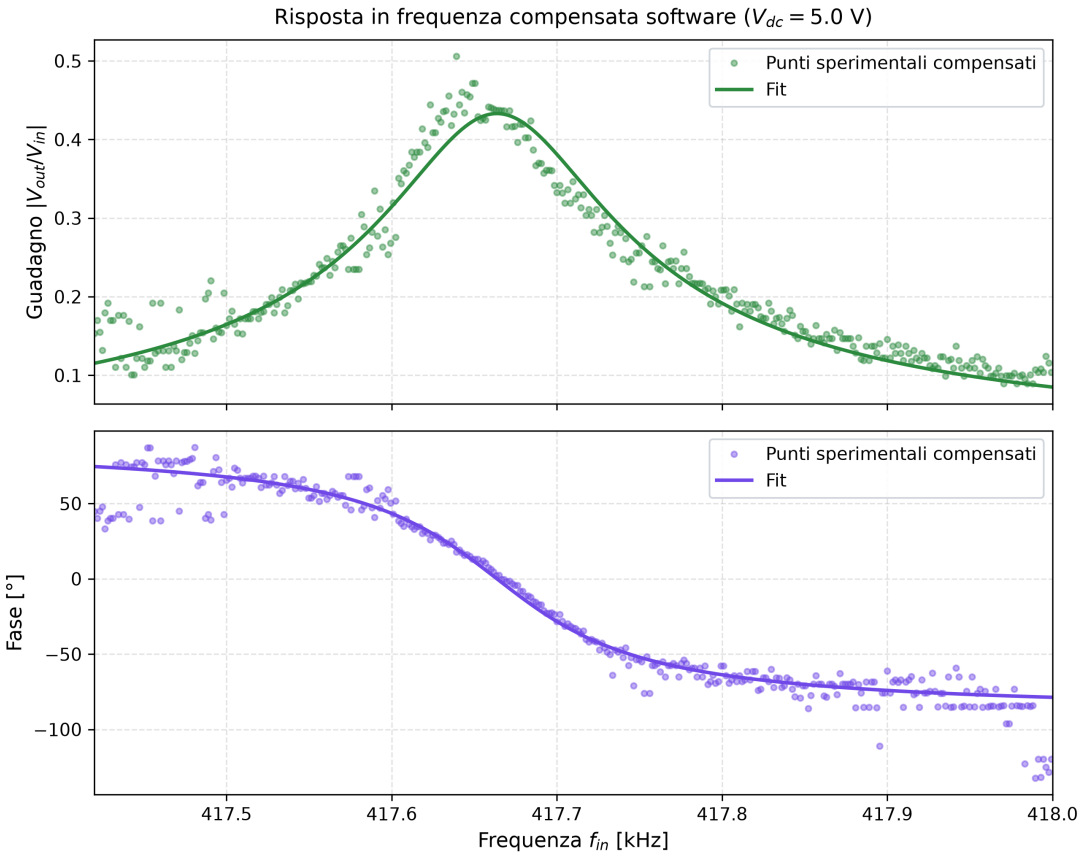


Figura 11: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del solo ramo RLC, ottenuta a seguito della compensazione software di C_p a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

Emerge chiaramente un profilo lorenziano, centrato attorno a $f_1 = 417\,665\,\text{Hz}$ e con un ampiezza di picco pari a:

$$A_{\text{max}} = \left|\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}\right|_{\text{max}} = 0.4364 \tag{40}$$

La fase compie una rotazione di 180°, proprio come ci aspetteremmo per un oscillatore armonico lineare del secondo ordine.

A partire dai parametri estratti dal fit (f_1, Q, $A_{\max}$) e conoscendo la transresistenza $R_{\text{trans}} = 5.0\,\text{M}\Omega$, possiamo calcolare i tre parametri circuitali equivalenti del ramo R_m, L_m e C_m.

Alla frequenza di risonanza f_1, i termini reattivi si cancellano ($\omega_1 L_m - \frac{1}{\omega_1 C_m} = 0$). L'impedenza del ramo si riduce al solo termine resistivo $Z_m(j\omega_1) = R_m$.
La corrente motrice di picco che entra nel nodo di massa virtuale del TIA è:

$$I_{\max} = \frac{V_{\text{in}}}{R_m} \tag{41}$$

La tensione in uscita dallo stadio di condizionamento è legata a questa corrente da:

$$V_{\text{out, max}} = R_{\text{trans}} \cdot I_{\max} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} V_{\text{in}} \tag{42}$$

Di conseguenza, il guadagno di picco $A_{\max}$ è il rapporto tra la transresistenza del circuito e la resistenza del risonatore:

$$A_{\max} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} \implies R_m = \frac{R_{\text{trans}}}{A_{\max}} \tag{43}$$

Sostituendo i valori sperimentali, ricaviamo $R_m = 11.46\,\text{M}\Omega$. Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_1 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_1} = 13.06\,\text{kH} \tag{44}$$

Imponendo la condizione di risonanza $\omega_1^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_1^2 L_m} = 11.12\,\text{aF} \tag{45}$$

Confrontando i valori circuitali, notiamo che:

- R_m sperimentale è inferiore a quello teorico di un fattore pari a:

$$\frac{R_{m,\text{teor}}}{R_{m,\text{sper}}} = \frac{28.29}{11.46} = 2.47 \tag{46}$$

- L_m sperimentale è inferiore a quello teorico dello stesso fattore:

$$\frac{L_{m,\text{teor}}}{L_{m,\text{sper}}} = \frac{30.27}{13.06} = 2.32 \tag{47}$$

- C_m sperimentale è invece superiore a quello teorico esattamente dello stesso fattore:

$$\frac{C_{m,\text{sper}}}{C_{m,\text{teor}}} = \frac{11.12}{4.83} = 2.30 \tag{48}$$

Questa discrepanza è assolutamente spiegabile guardando il fattore di trasduzione elettromeccanica $\eta = V_{\text{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$. Ricordiamo le relazioni dell'eq. (26):

$$R_m = \frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad L_m = \frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad C_m = \frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}} \tag{49}$$

Se il rapporto tra fattore di trasduzione sperimentale e teorico è, per esempio, $\frac{\eta_{\text{sper}}}{\eta_{\text{teor}}} \approx \sqrt{2.35}$, possiamo giustificare il fatto che R_m e L_m scalano verso il basso di un fattore 2.35, mentre C_m scala verso l'alto dello stesso identico fattore.

Moltiplicando R_m e C_m, il fattore η si elide:

$$R_m \cdot C_m = \left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right) \cdot \left(\frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}}\right) = \frac{b_{\text{eff}}}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{\omega_1 Q} \tag{50}$$

Eseguendo il prodotto con i dati sperimentali e con quelli teorici:

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{teor}} = (28.29 \times 10^6\,\Omega) \times (4.83 \times 10^{-18}\,\text{F}) = 0.137\,\text{ns} \tag{51}$$

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{sper}} = (11.46 \times 10^6\,\Omega) \times (11.12 \times 10^{-18}\,\text{F}) = 0.127\,\text{ns} \tag{52}$$

I due valori coincidono entro frazioni di miliardesimo di secondo. Allo stesso modo, la pulsazione naturale del ramo risonante $1/\sqrt{L_m C_m}$ è indipendente da η e risulta pari a $f_1 = 417.67\,\text{kHz}$.

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita

In questo capitolo, presentiamo un circuito per la compensazione della capacità parassita C_p: deve iniettare sul nodo di massa virtuale del TIA una corrente uguale in modulo e sfasata di 180° rispetto alla corrente parassita. Per quest'analisi, poniamo $V_{\mathrm{DC}} = 0$ (così possiamo trascurare il ramo RLC e concentrarci solo su quello parassita) ed eccitiamo alla frequenza di risonanza.

Anticipiamo fin da subito che, per le ragioni che evidenzieremo tra poco nella sezione 9.1, abbiamo ipotizzato la presenza di una resistenza parassita R_p posta in parallelo a C_p. Di conseguenza, nello schema del circuito di compensazione riportato in fig. 12, la rete di compensazione collegata al nodo V^- del TIA comprende due componenti:

- $C_c = 10\,\mathrm{pF}$, che rappresenta la capacità di compensazione (incaricata di cancellare il contributo di C_p);
- $R_c = 1\,\mathrm{M\Omega}$, che rappresenta la resistenza di compensazione posta in parallelo a C_c (incaricata di cancellare il contributo di R_p).

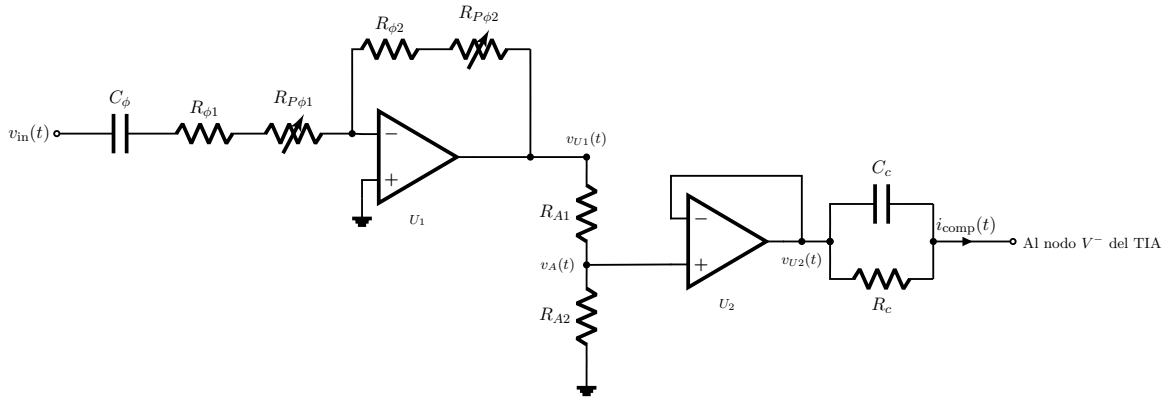


Figura 12: Schema elettrico del circuito di compensazione hardware.

Affinché la corrente $i_{\mathrm{comp}}(t)$ che scorre in $C_c \parallel R_c$ sia esattamente in opposizione di fase rispetto alla corrente parassita $i_p(t)$ che scorre in $C_p \parallel R_p$, dobbiamo garantire lo sfasamento di 180° tra la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ (ai capi di $C_p \parallel R_p$) e la tensione in uscita dal secondo amplificatore operazionale $v_{U2}(t)$ (ai capi di $C_c \parallel R_c$). Poiché nella realtà sia il primo operazionale U_1 sia il secondo U_2 introducono un ritardo di fase alla frequenza di eccitazione in ingresso ($\approx 417.7\,\mathrm{kHz}$), è indispensabile introdurre nel primo stadio una rete sfasatrice regolabile che compensi il ritardo complessivo dei due operazionali fino a portare $v_{U2}(t)$ in esatta controfase rispetto a $v_{\mathrm{in}}(t)$.

Il primo stadio, basato sull'amplificatore operazionale U_1, presenta:

- Un ramo serie di ingresso formato dal condensatore C_ϕ, dalla resistenza fissa $R_{\phi 1}$ e dal trimmer $R_{P\phi 1}$ (con $R_{\text{in}} = R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}$).
- Un ramo resistivo di retroazione formato dal resistore fisso $R_{\phi 2}$ in serie al trimmer $R_{P\phi 2}$ (con $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$).

Indicando con $v_{U1}(t)$ la tensione in uscita dal primo amplificatore operazionale U_1, la funzione di trasferimento del primo stadio è:

$$T_1(s) = \frac{V_{U1}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = -\frac{R_{f1}}{Z_{\text{in}}(s)} = -\frac{sC_\phi R_{f1}}{1 + sC_\phi R_{\text{in}}} = -\frac{sC_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{1 + sC_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)} \tag{53}$$

Passando a $s = j\omega$, il modulo e la fase di $T_1(j\omega)$ sono:

$$|T_1(j\omega)| = \frac{\omega C_\phi R_{f1}}{\sqrt{1 + (\omega C_\phi R_{\text{in}})^2}} = \frac{\omega C_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{\sqrt{1 + \left[\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)\right]^2}} \tag{54}$$

$$\angle T_1(j\omega) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi R_{\text{in}}}\right) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)}\right) \tag{55}$$

Mentre eccitiamo alla frequenza di risonanza f_1, monitoriamo all'oscilloscopio lo sfasamento tra l'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ e l'uscita del secondo operazionale $v_{U2}(t)$. Giriamo la vite del trimmer d'ingresso $R_{P\phi 1}$ per regolare il contributo $\arctan\left(\frac{1}{\omega_1 C_\phi R_{\text{in}}}\right)$ in modo da compensare esattamente il ritardo di fase introdotto dagli operazionali U_1 e U_2, fino a ottenere l'esatta opposizione di fase ($\Delta\phi = \angle V_{U2} - \angle V_{\text{in}} = 180.0^\circ$) tra il segnale d'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ e l'uscita del secondo operazionale $v_{U2}(t)$.

Agiamo ora su $R_{P\phi 2}$ per regolare il modulo del guadagno del primo stadio U_1 fino a portarlo a guadagno unitario ($|T_1(j\omega_1)| = 1$, in modo che l'ampiezza di $v_{U1}(t)$ coincida con l'ampiezza di $v_{\text{in}}(t)$). Poiché la resistenza di retroazione $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$ non compare nell'espressione della fase (55), vale che:

$$\frac{\partial \angle T_1(j\omega)}{\partial R_{P\phi 2}} = 0 \tag{56}$$

Di conseguenza, la regolazione dell'ampiezza tramite $R_{P\phi 2}$ è disaccoppiata dalla fase: è possibile aggiustare il guadagno di U_1 senza alterare la condizione di controfase appena raggiunta tra $v_{\text{in}}(t)$ e $v_{U2}(t)$.

All'uscita del primo operazionale U_1, abbiamo inserito un trimmer R_A usato come partitore di tensione (schematizzato in fig. 12 dalle due resistenze R_{A1} e R_{A2}). Indicando con $\alpha \in [0, 1]$ la frazione di partizione impostata dalla posizione del cursore:

$$\alpha = \frac{R_{A2}}{R_{A1} + R_{A2}} = \frac{R_{A2}}{R_A} \tag{57}$$

la tensione al cursore $v_A(t)$ vale:

$$v_A(t) = \alpha\, v_{U1}(t) \tag{58}$$

Questa tensione viene applicata all'ingresso non invertente del secondo amplificatore operazionale U_2, configurato come buffer a guadagno unitario.
La tensione $v_{U2}(t)$ in uscita dal secondo amplificatore operazionale U_2 vale:

$$v_{U2}(t) = -\alpha\, v_{\text{in}}(t) \tag{59}$$

L'equazione della corrente di compensazione $i_{\text{comp}}(t)$ è dunque:

$$i_{\text{comp}}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} + \frac{v_{U2}(t)}{R_c} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} - \frac{\alpha}{R_c} v_{\text{in}}(t) \tag{60}$$

Poiché il partitore R_A può soltanto attenuare l'ampiezza del segnale ($\alpha \in [0, 1]$), la capacità di compensazione efficace è:

$$C_{c,\text{eff}}(\alpha) = \alpha\, C_c \in [0\,\text{pF}, C_c] \tag{61}$$

Affinché esista una posizione del cursore $\alpha \in (0, 1)$ in grado di bilanciare esattamente la capacità parassita del MEMS, è indispensabile scegliere C_c strettamente maggiore di C_p. Abbiamo scelto un condensatore da $C_c = 10\,\text{pF}$. In questo modo, non ci serve conoscere esattamente il valore di C_p (anche perchè con tutti i nuovi componenti collegati, la capacità parassita complessiva potrebbe essere maggiore rispetto al valore ricavato di $0.892\,\text{pF}$): ruotiamo direttamente la vite del potenziometro R_A fino a trovare la posizione del cursore che garantisce la massima compensazione possibile (ossia la minima ampiezza residua in uscita).

9.1 Resistenza parassita R_p e dimensionamento di R_c

Analizziamo ora perchè nella rete di compensazione di fig. 12 abbiamo inserito in parallelo al condensatore $C_c = 10\,\text{pF}$ anche il resistore di compensazione $R_c = 1\,\text{M}\Omega$.

Ai capi del parallelo $C_p \parallel R_p$ cade la tensione d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. La corrente parassita $i_p(t)$ che entra nel nodo di massa virtuale V^- del TIA è la somma di un contributo capacitivo in quadratura e di un contributo resistivo in fase:

$$i_p(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} + \frac{v_{\text{in}}(t)}{R_p} = \omega C_p V_{\text{AC}} \cos(\omega t) + \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) \tag{62}$$

Se utilizziamo il solo condensatore C_c senza il resistore R_c, essendo $v_{U2}(t) = -\alpha v_{\text{in}}(t)$, la corrente di compensazione iniettata nel nodo V^- è puramente in quadratura:

$$i_{Cc}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} = -\omega \alpha C_c V_{\text{AC}} \cos(\omega t) \tag{63}$$

Sommando le correnti al nodo di massa virtuale V^- del TIA ($I_{\text{net}} = I_p + I_{Cc}$) e ruotando il potenziometro R_A fino al punto di bilanciamento capacitivo ($\alpha C_c = C_p$), si ottiene:

$$I_{\text{net}}(j\omega) = \left(\frac{1}{R_p} + j\omega C_p \right) V_{\text{in}}(j\omega) - j\omega \alpha C_c V_{\text{in}}(j\omega) = \frac{V_{\text{in}}(j\omega)}{R_p} + j\omega \underbrace{(C_p - \alpha C_c)}_{=0} V_{\text{in}}(j\omega) \tag{64}$$

Nel dominio del tempo, ciò significa che il termine in quadratura $\cos(\omega t)$ dovuto a C_p viene completamente cancellato, ma resta la componente in fase legata a R_p, proporzionale a $+\sin(\omega t)$:

$$i_{\text{net}}(t) = \underbrace{(\omega C_p - \omega \alpha C_c)}_{=0} V_{\text{AC}} \cos(\omega t) + \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) = \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) \tag{65}$$

Qyesta corrente produce una tensione in uscita pari a

$$v_{\text{out, R}}(t) = R_{\text{trans}}\, i_{\text{net}}(t) = \frac{R_{\text{trans}}}{R_p} V_{\text{AC}} \sin(\omega t) \tag{66}$$

Con il solo condensatore $C_c = 10\,\text{pF}$, abbiamo osservato che l'uscita non si azzera completamente, ma rimane un segnale sinusoidale residuo di ampiezza di picco $V_{\text{out, res}} \approx 44.5\,\text{mV}$, corrispondente a una resistenza parassita equivalente:

$$R_p = R_{\text{trans}} \frac{V_{\text{AC}}}{V_{\text{out, R}}} = 11.2\,\text{M}\Omega \tag{67}$$

Nei capitolo precedenti abbiamo trascurato questa resistenza R_p. Questo perchè alla frequenza di risonanza f_1, la reattanza di $C_p = 0.892\,\text{pF}$ vale $X_{Cp} = \frac{1}{2\pi f_0 C_p}$. La corrente che viene iniettata da C_p sul nodo di massa virtuale del TIA è 234 nA, che dà $V_{\text{out},Cp} = 1170\,\text{mV}$; quella di R_p è 8.9 nA, che dà $V_{\text{out},Rp} = 44.5\,\text{mV}$; il modulo dell'uscita con entrambi i contributi è:

$$|V_{\text{out, tot}}| = \sqrt{V_{\text{out},C}^2 + V_{\text{out},R}^2} = \sqrt{(1170\,\text{mV})^2 + (44.5\,\text{mV})^2} = 1170.8\,\text{mV} \tag{68}$$

In assenza di compensazione hardware, R_p altera il modulo per meno dello 0.07%.

Per cancellare anche la corrente di R_p, abbiamo inserito il resistore di compensazione R_c in parallelo a C_c. La corrente totale di compensazione è:

$$i_{\text{comp}}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} + \frac{v_{U2}(t)}{R_c} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} - \frac{\alpha}{R_c} v_{\text{in}}(t) \tag{69}$$

Sommando la corrente parassita $I_p(j\omega)$ e la corrente di compensazione $I_{\text{comp}}(j\omega)$, la corrente netta, con il MEMS spento ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$), risulta:

$$I_{\text{net}}(j\omega) = I_p(j\omega) + I_{\text{comp}}(j\omega) = \left(\frac{1}{R_p} - \frac{\alpha}{R_c}\right) V_{\text{in}}(j\omega) + j\omega\,(C_p - \alpha C_c)\, V_{\text{in}}(j\omega) \tag{70}$$

Per annullare sia la componente in quadratura sia la componente in fase, devono valere le due condizioni:

$$\begin{cases} C_p - \alpha C_c = 0 \implies \alpha = \dfrac{C_p}{C_c} = 0.0892 \\ \dfrac{1}{R_p} - \dfrac{\alpha}{R_c} = 0 \implies R_c = \alpha\, R_p = \dfrac{C_p}{C_c} R_p \end{cases} \tag{71}$$

Sostituendo $\alpha = 0.0892$ e $R_p = 11.2\,\text{M}\Omega$, otteniamo $R_c = \alpha\, R_p \approx 1.0\,\text{M}\Omega$. In fig. 13 è mostrata l'uscita con il ramo di compensazione attivo.

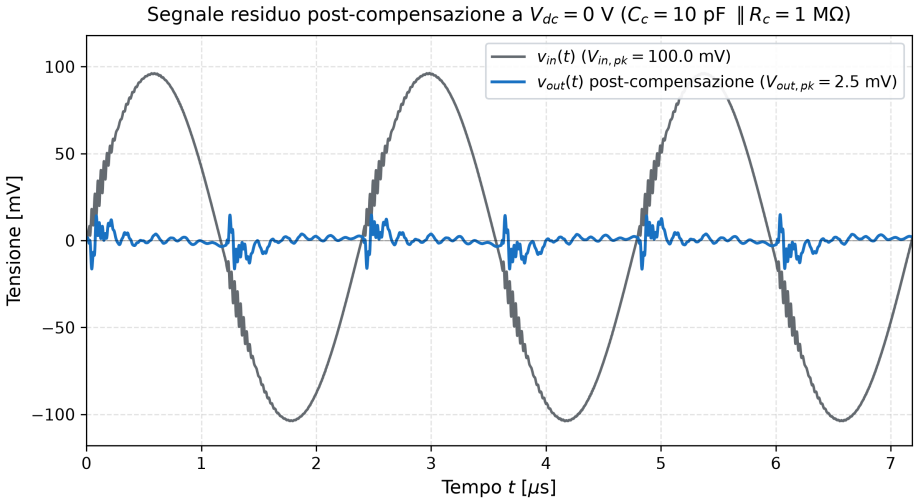


Figura 13: Verifica sperimentale all'oscilloscopio dell'azzeramento del segnale parassita post-compensazione.

9.2 Risposta in frequenza con compensazione capacitiva

Per verificare sperimentalmente il funzionamento della rete di compensazione, abbiamo effettuato uno sweep in frequenza su una banda da 407.75 kHz a 427.75 kHz.

Come dimostrato nella sezione 8.2, a $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$ il fattore di trasduzione elettromeccanica è nullo e il MEMS si riduce al solo ramo parassita. In fig. 14 è riportato il diagramma di Bode misurato in questa condizione.

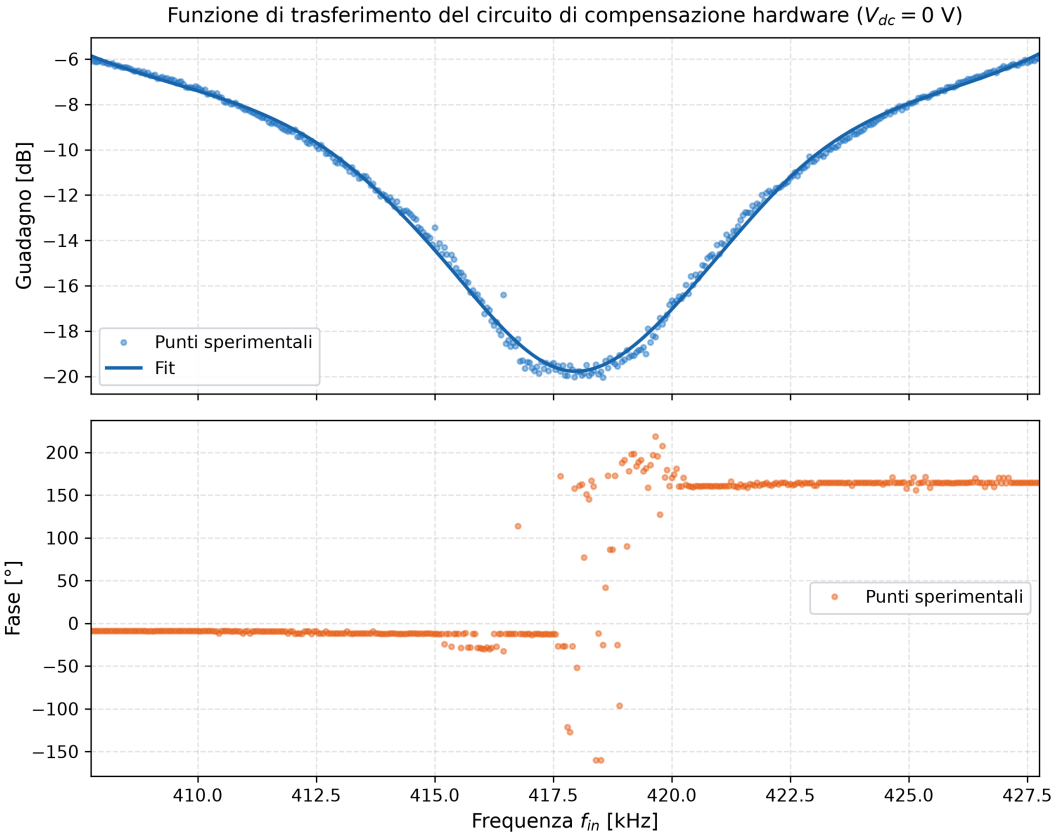


Figura 14: Funzione di trasferimento sperimentale del sistema con compensazione hardware attiva a MEMS spento ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$).

Lontano dalla frequenza di risonanza, il guadagno vale circa $-6.0\,\mathrm{dB}$. Avvicinandosi al centro, il modulo scende fino a circa $-20\,\mathrm{dB}$. Per quanto riguarda la fase, in prossimità della frequenza di risonanza, c'è la rotazione di 180°.

Questo andamento si spiega considerando che la taratura dei trimmer è stata fatta a una singola frequenza fissa, ma il modulo e la fase dello stadio sfasatore $T_1(j\omega)$ (eq. (54)–(55)) e degli operazionali dipendono dalla frequenza. Il fondo della buca non scende a $-\infty\,\mathrm{dB}$ ma si appiattisce attorno a $-20\,\mathrm{dB}$ a causa del minimo sbilanciamento residuo. Spostandosi invece verso gli estremi della banda, il guadagno e lo sfasamento della rete $T_1(j\omega)$ variano con ω: le due correnti non sono più perfettamente uguali e opposte, la corrente residua netta $i_{\mathrm{net}} = i_p + i_{\mathrm{comp}}$ cresce e il modulo risale fino a $-6.0\,\mathrm{dB}$.

Spostandosi a destra e sinistra del minimo del modulo, si inverte quale delle due correnti prevale sull'altra (sotto f_1 domina leggermente un ramo, sopra f_1 domina l'altro). Di conseguenza, la corrente differenziale residua i_{net} cambia di segno, producendo il salto di fase di 180° (con i punti centrali più dispersi perché lì il segnale è quasi nullo e immerso nel rumore).

Una volta verificato il funzionamento del ramo di compensazione a MEMS spento, abbiamo applicato la tensione di polarizzazione continua $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ per attivare il risonatore. In fig. 15 è riportato il diagramma di Bode di modulo e fase con compensazione attiva.

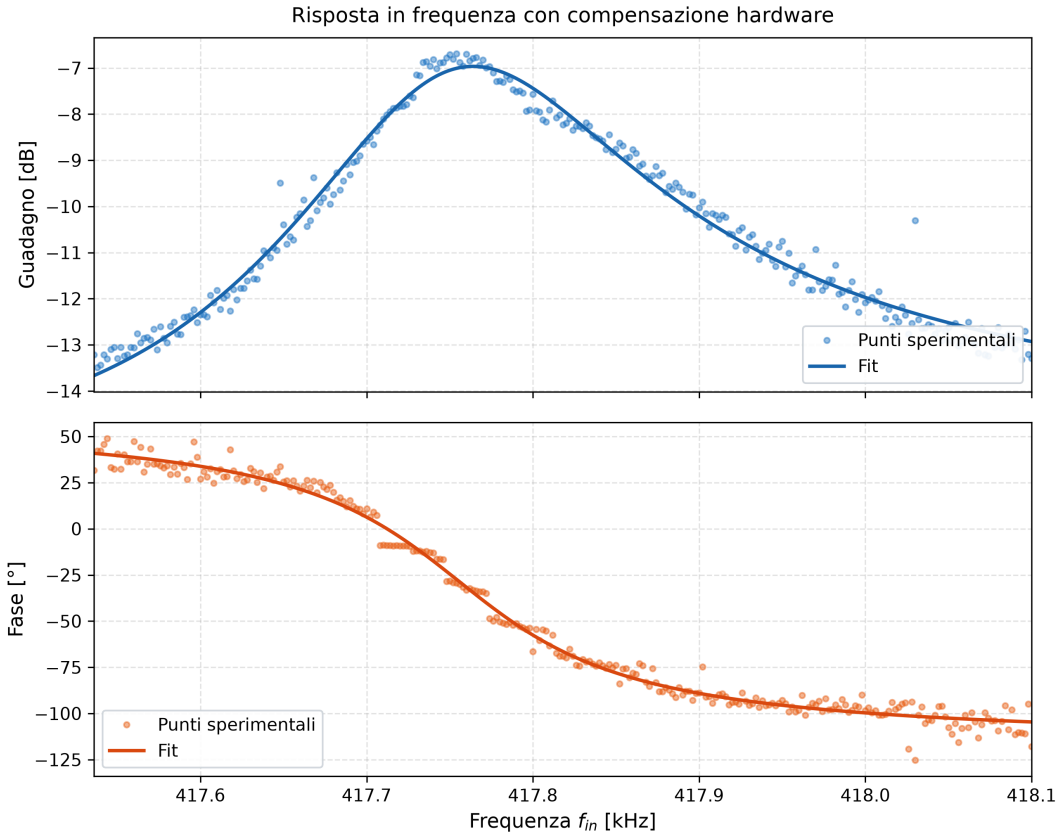


Figura 15: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del MEMS con compensazione hardware attiva ($V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$).

Dal fit della risposta compensata via hardware ricaviamo la frequenza di risonanza $f_1 = 417\,754\,\mathrm{Hz}$, il fattore di merito $Q = 2261.8$ e il guadagno massimo:

$$A_{\max} = \left|\frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}}\right|_{\max} = 0.4629 \quad (-6.69\,\mathrm{dB}) \tag{72}$$

Procedendo esattamente come nella sezione 8.3, a partire da questi parametri e dalla transresistenza $R_{\mathrm{trans}} = 5.0\,\mathrm{M\Omega}$ ricaviamo i parametri circuitali equivalenti R_m, L_m e C_m stimati con la compensazione hardware:

$$R_m = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{A_{\max}} = 10.80\,\mathrm{M\Omega} \tag{73}$$

Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_1 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_1} = 9.31\,\mathrm{kH} \tag{74}$$

Imponendo infine la condizione di risonanza $\omega_1^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_1^2 L_m} = 15.59\,\mathrm{aF} \tag{75}$$

I valori trovati sono coerenti con quelli estratti tramite compensazione software ($R_m = 11.46\,\mathrm{M\Omega}$, $L_m = 13.06\,\mathrm{kH}$, $C_m = 11.12\,\mathrm{aF}$): in particolare R_m coincide entro meno del 6%, mentre

la differenza su L_m e C_m è legata al valore di Q che risulta inferiore (2262 contro 2992), probabilmente dovuto al piccolo fondo capacitivo residuo.

In fig. 16 è riportato il confronto tra la risposta in frequenza non compensata e la risposta con compensazione hardware attiva, mentre in fig. 17 il modulo ottenuto via hardware è sovrapposto a quello ricavato tramite compensazione software nella Sezione 8.3. Poiché le due acquisizioni sono state effettuate in giorni diversi, la frequenza di risonanza ha subito una lieve deriva termica. di circa 100 Hz (417.66 kHz contro 417.76 kHz); per confrontare direttamente la forma delle due campane sullo stesso intervallo di frequenze, in fig. 17 la curva software è stata traslata orizzontalmente di +100 Hz in modo da riallineare i due picchi.

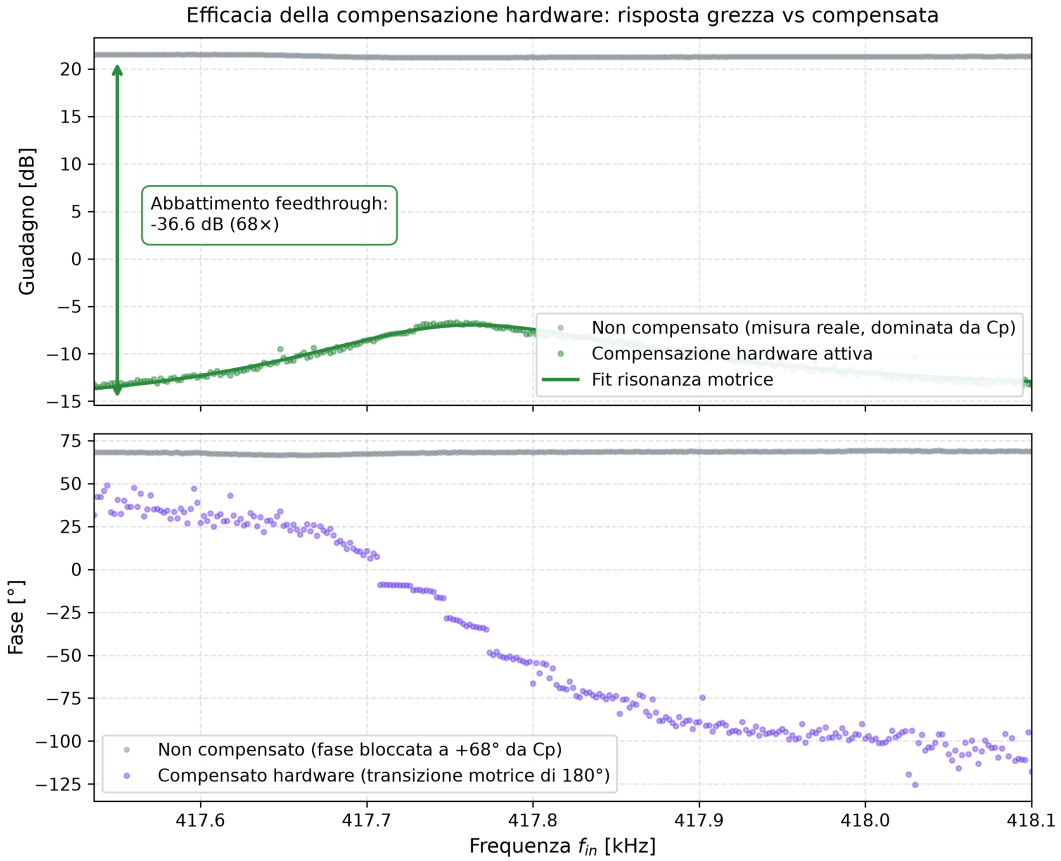


Figura 16: Confronto tra la risposta in frequenza non compensata (in grigio, dominata da $C_p \approx 892\,\text{fF}$) e la risposta con compensazione hardware attiva (in verde/viola).

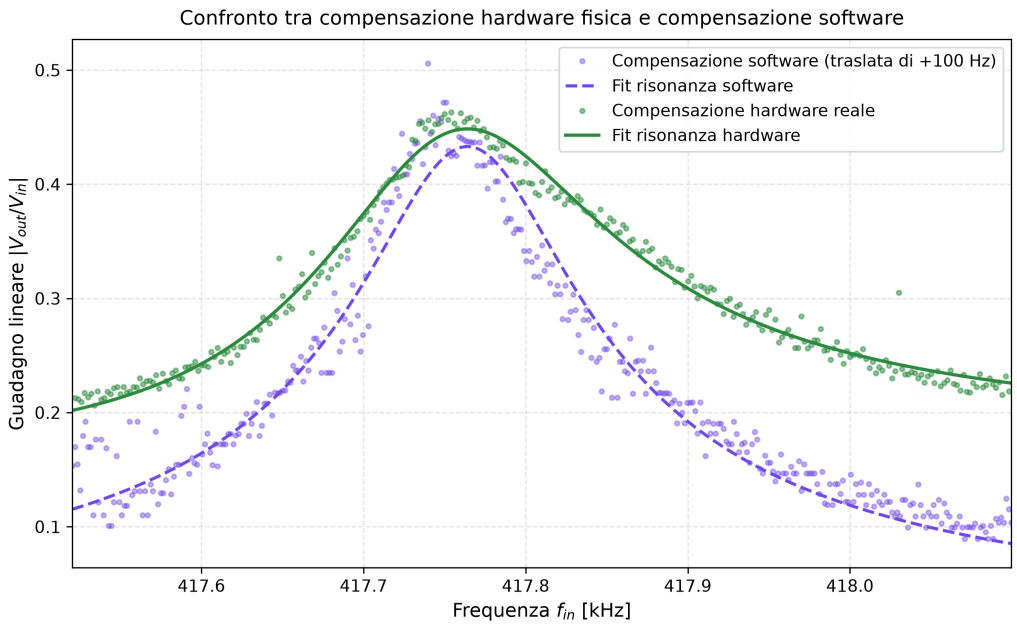


Figura 17: Confronto tra la risposta in frequenza ottenuta mediante compensazione software (in viola, traslata di +100 Hz per compensare la deriva termica tra le sessioni di misura) e quella misurata con il circuito di compensazione hardware attiva (in verde).

Rappresentiamo ora la funzione di trasferimento $T(j\omega) = \mathrm{Re}\{T(j\omega)\} + j\,\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$ nel piano complesso di Gauss. Consideriamo inizialmente il solo ramo RLC del MEMS (senza parassiti). Definiamo la variabile $x(f)$, già introdotta nell'eq. (32) per descrivere il profilo lorenziano:

$$x(f) = \frac{2(f - f_0)}{\Delta f} = 2Q\frac{f - f_0}{f_0} \tag{76}$$

La funzione di trasferimento $T_m(x)$ (ideale, senza considerare lo sfasamento introdotto dallo stadio di condizionamento) si scrive come:

$$T_m(x) = \frac{A_m}{1 + jx} \tag{77}$$

Separando la parte reale $u(x)$ e la parte immaginaria $v(x)$ di $T_m(x)$:

$$T_m(x) = \frac{A_m(1 - jx)}{1 + x^2} = \underbrace{\frac{A_m}{1 + x^2}}_{u(x)=\mathrm{Re}\{T_m\}} + j\underbrace{\left(-\frac{A_m x}{1 + x^2}\right)}_{v(x)=\mathrm{Im}\{T_m\}} \tag{78}$$

Calcoliamo la distanza quadratica nel piano (u, v) rispetto al punto di coordinate $(A_m/2, 0)$:

$$\begin{aligned}\left(u(x) - \frac{A_m}{2}\right)^2 + v^2(x) &= \left(\frac{A_m}{1 + x^2} - \frac{A_m}{2}\right)^2 + \left(-\frac{A_m x}{1 + x^2}\right)^2 \\ &= \frac{A_m^2}{4}\frac{(1 - x^2)^2 + 4x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{A_m^2}{4}\frac{(1 + x^2)^2}{(1 + x^2)^2} = \left(\frac{A_m}{2}\right)^2\end{aligned} \tag{79}$$

Al variare della frequenza, il fasore $T_m(x)$ traccia nel piano complesso una circonferenza di raggio $R_{\text{cerchio}} = A_m/2$, centrata in $(A_m/2, 0)$. Quando includiamo il ramo parassita ($C_p \parallel R_p$) e lo sfasamento ϕ_m introdotto dalla catena elettronica di lettura, il contributo parassita T_p all'uscita vale:

$$T_p = R_{\text{trans}}\left(\frac{1}{R_p} + j\omega_0 C_p\right)e^{j\phi_m} = P_{\text{re}} + jP_{\text{im}} \tag{80}$$

dove $P_{\text{re}} = \text{Re}\{T_p\}$ e $P_{\text{im}} = \text{Im}\{T_p\}$ rappresentano la parte reale e la parte immaginaria del termine parassita T_p nel piano di Gauss. La funzione di trasferimento complessiva misurata all'uscita:

$$T(f) = T_p + T_m(f)e^{j\phi_m} = T_p + \frac{A_m e^{j\phi_m}}{1 + jx(f)} \tag{81}$$

descrive quindi una circonferenza sottoposta a due trasformazioni geometriche: una rotazione di un angolo $\phi_m \approx -21.4°$ (dovuta al ritardo di fase del TIA e dello stadio invertente), e una traslazione.

Per visualizzare questo comportamento direttamente sui dati di laboratorio, abbiamo sviluppato uno script dedicato che esegue il fit nel piano complesso e traccia i luoghi di Nyquist sperimentali e teorici. Nelle fig. 18 e 19 abbiamo presentato i piani complessi con e senza compensazione, con delle note specifiche relative ai fenomeni osservati nei diagrammi di Bode (risonanza, antirisonanza ecc...)

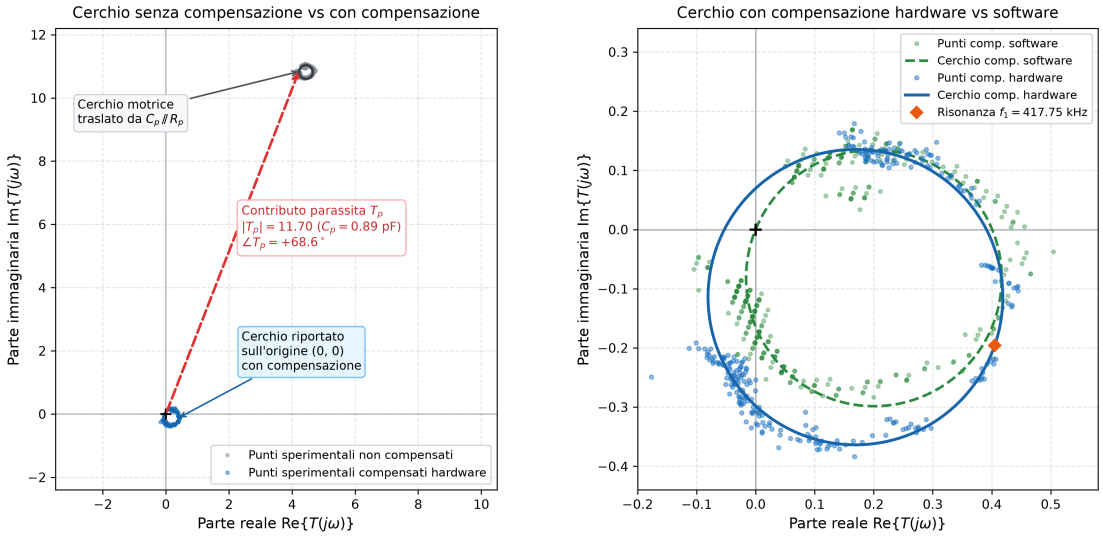


Figura 18: Rappresentazione nel piano complesso di $\text{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\text{Im}\{T(j\omega)\}$ con e senza compensazione.

Nel pannello sinistro di fig. 18, la circonferenza, vista dall'origine $(0, 0)$, è sottesa da un cono angolare di 2.14°, in perfetto accordo con l'escursione di fase misurata nel diagramma di Bode di fig. 10.

Osservando il pannello sinistro di fig. 19, il modulo $|T(f)|$ corrisponde geometricamente alla distanza euclidea di un punto dall'origine $(0, 0)$.

Tracciando la retta che congiunge l'origine $(0, 0)$ con il centro della circonferenza P_{centro} (linea punteggiata grigia), individuiamo: il punto della circonferenza a distanza massima dall'origine ($|P_{\text{centro}}| + R_{\text{cerchio}}$, triangolo verde ▲) viene raggiunto prima della risonanza f_1 (rombo arancio ♦), ossia il picco in modulo del grafico di fig. 10; proseguendo lungo il cerchio oltre f_1, il fasore attraversa il punto a distanza minima dall'origine ($|P_{\text{centro}}| - R_{\text{cerchio}}$, triangolo rosso ▼): questo è il minimo di antirisonanza.

La fig. 20 evidenzia la dinamica spettrale lungo il cerchio di Nyquist.

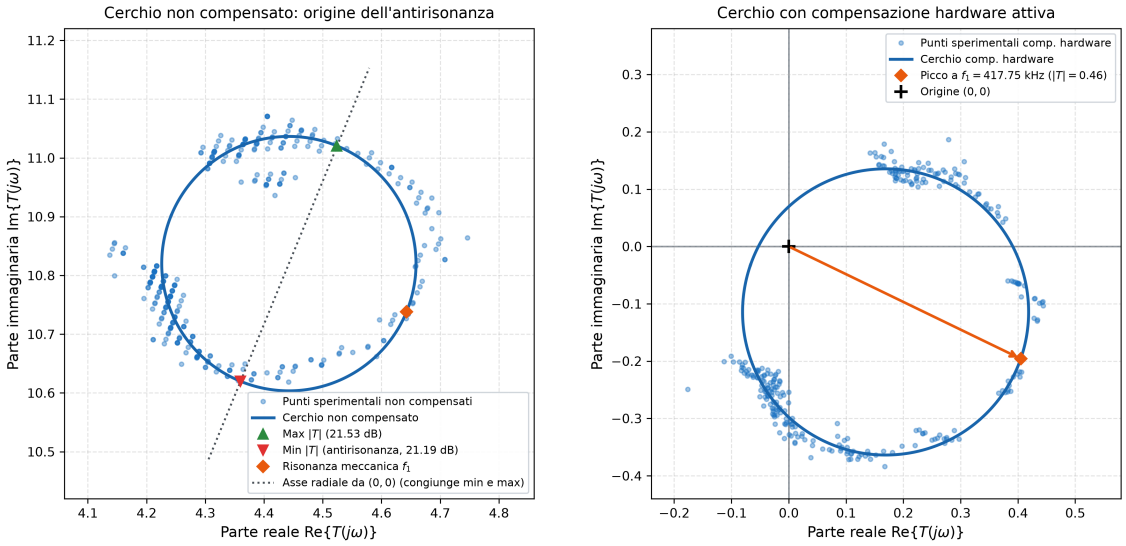


Figura 19: Analisi geometrica di $\mathrm{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$ con e senza compensazione.

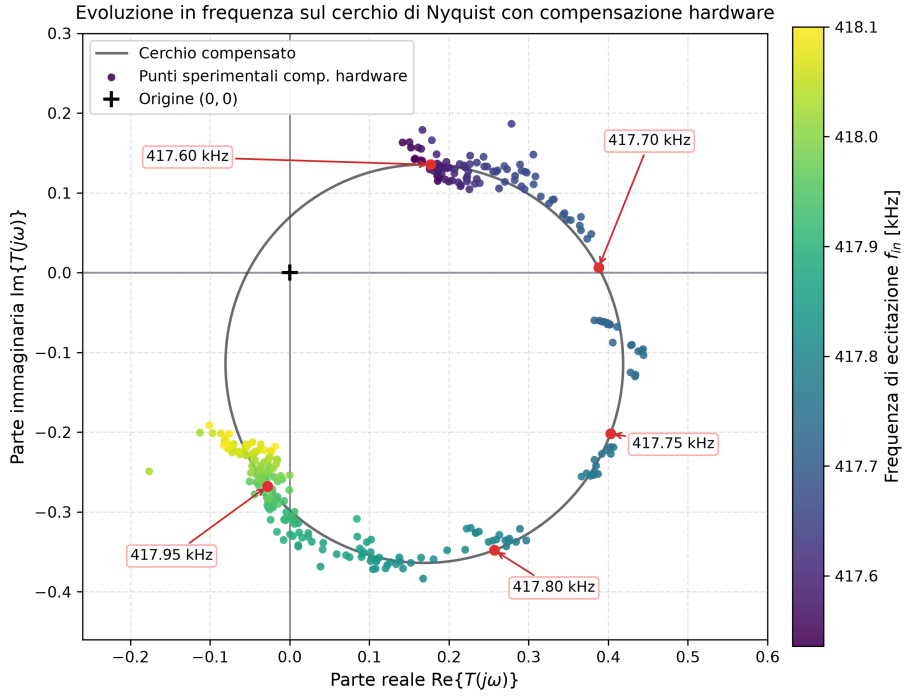


Figura 20: Rappresentazione nel piano complesso di $\mathrm{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$ con e senza compensazione, con mappatura cromatica in funzione della frequenza forzante f_{in}

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale

Nelle sezioni precedenti abbiamo caratterizzato il MEMS in regime di piccolo segnale, mantenendo bassa l'ampiezza picco-picco V_{ac} della tensione di ingresso $v_{\text{in}}(t)$. In questa sezione abbiamo sperimentato cosa accade quando l'ampiezza di eccitazione V_{ac} viene incrementata progressivamente fino a $2.0\,\text{V}_{\text{pp}}$: le forze elastiche ed elettrostatiche manifestano dipendenze non lineari con lo spostamento.

10.1 Variazione della frequenza di risonanza con l'ampiezza di oscillazione

In regime di piccolo segnale, la forza di richiamo elastica segue la legge lineare di Hooke $F_{\text{m}}(x) = k_m x$. All'aumentare dello spostamento $x(t)$, se sviluppiamo la forza elastica in serie di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$F_{\text{m}}(x) = k_m x + k_{m2} x^2 + k_{m3} x^3 \tag{82}$$

compaiono coefficienti di rigidezza meccanica non lineari.

Come visto nella sezione 3, la forza elettrostatica complessiva esercitata dall'elettrodo di drive sulla trave polarizzata a V_{DC} vale:

$$F_e(x,t) = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t)\right)^2 = \underbrace{\frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} V_{\text{DC}}^2}_{F_{\text{DC}}(x)} - \underbrace{\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} V_{\text{DC}}\, v_{\text{in}}(t)}_{F_{\text{drive}}(t)} + \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} v_{\text{in}}^2(t) \tag{83}$$

Prima dello spegnimento del gate ($t < 0$), il generatore è attivo e il termine F_{drive} rappresenta la forzante che mette in vibrazione la trave fino a portarla a un'ampiezza di oscillazione meccanica di regime X_0. Dopo lo spegnimento del gate ($t > 0$, durante il ringdown), il generatore viene staccato ($v_{\text{in}}(t) = 0$) e quindi $F_{\text{drive}}(t) = 0$. La componente $F_{\text{DC}}(x) = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} V_{\text{DC}}^2$ rimane invece sempre presente in entrambe le fasi, poiché la tensione continua $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ resta applicata alla trave.

In regime di grandi oscillazioni, la derivata della capacità rispetto allo spostamento $\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}$ non si ferma al primo ordine. Fino al terzo ordine vale:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} = \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 x + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^3 C_d}{\partial x^3}\right|_0 x^2 + \frac{1}{6}\left.\frac{\partial^4 C_d}{\partial x^4}\right|_0 x^3 \tag{84}$$

Sostituendo nell'espressione di $F_{\text{DC}}(x)$:

$$F_{\text{DC}}(x) = F_{\text{DC}} + k_e x + k_{e2} x^2 + k_{e3} x^3 \tag{85}$$

compaiono, oltre alla componente statica F_{DC} e a k_e, anche i coefficienti di rigidezza elettrostatica non lineari k_{e2} e k_{e3}.

Applicando la seconda legge di Newton per la massa efficace del primo modo m_{eff}:

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + F_{\text{m}}(x) = F_{\text{DC}}(x) + F_{\text{drive}}(t) \tag{86}$$

Portando i termini dipendenti da $x(t)$ al primo membro (e trascurando la deflessione statica costante F_{DC}):

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\text{eff}}} x(t) + \underbrace{(k_{m2} - k_{e2})}_{k_{\text{eff},2}} x^2(t) + \underbrace{(k_{m3} - k_{e3})}_{k_{\text{eff},3}} x^3(t) = F_{\text{drive}}(t) \tag{87}$$

Se dividiamo entrambi i membri per la massa efficace m_{eff} ed esprimiamo il termine $\frac{b_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}} = \frac{\omega_{01}}{Q_1}$, otteniamo l'equazione differenziale non lineare del moto per lo spostamento $x(t)$:

$$\ddot{x}(t) + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{x}(t) + \omega_1^2 x(t) + \alpha_2 x^2(t) + \alpha_3 x^3(t) = \frac{F_{\text{drive}}(t)}{m_{\text{eff}}} \tag{88}$$

dove $\omega_{01} = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}}$ è la pulsazione di risonanza del primo modo senza l'effetto di V_{DC}, $\omega_1 = \sqrt{\frac{k_m - k_e}{m_{\text{eff}}}}$ è la pulsazione di risonanza di piccolo segnale a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, mentre $\alpha_2 = \frac{k_{m2} - k_{e2}}{m_{\text{eff}}}$ e $\alpha_3 = \frac{k_{m3} - k_{e3}}{m_{\text{eff}}}$ sono i coefficienti di non linearità quadratica e cubica (e con il secondo membro $\frac{F_{\text{drive}}(t)}{m_{\text{eff}}}$ che si annulla per $t > 0$ durante il ringdown).

Per legare lo spostamento $x(t)$ alla tensione misurata all'oscilloscopio $v_{\text{out}}(t)$ durante il ringdown ($t > 0$), ricordiamo che una volta azzerato l'ingresso ($v_{\text{in}}(t) = 0$) la corrente nella capacità parassita C_p è nulla ($i_{Cp} = C_p \frac{dv_{\text{in}}}{dt} = 0$, esaurito il transitorio iniziale di pochi microsecondi). Di conseguenza, dalle sezioni 4 e 6 (eq. (20) e (30)), nel nodo del TIA entra unicamente la corrente del ramo RLC $i_m(t) = \eta\dot{x}(t)$, per cui l'uscita vale:

$$v_{\text{out}}(t) = R_{\text{trans}}\,\eta\,\dot{x}(t) \tag{89}$$

Se consideriamo all'istante iniziale del ringdown ($t = 0$) un'oscillazione sinusoidale della trave di ampiezza X_0, ovvero $x(t) = X_0\cos(\omega_1 t)$, derivando rispetto al tempo otteniamo la velocità $\dot{x}(t) = -\omega_1 X_0 \sin(\omega_1 t)$ e sostituendola nell'espressione di $v_{\text{out}}(t)$ otteniamo:

$$v_{\text{out}}(t) = -\underbrace{(R_{\text{trans}}\,\eta\,\omega_1\,X_0)}_{A_0}\sin(\omega_1 t) \tag{90}$$

L'ampiezza iniziale del ringdown A_0 è quindi direttamente proporzionale all'ampiezza dello spostamento X_0:

$$A_0 = R_{\text{trans}}\,\eta\,\omega_1\,X_0 \iff X_0 = \frac{A_0}{R_{\text{trans}}\eta\omega_1} \tag{91}$$

Sostituendo la l'eq. (91) ($X_0 \propto A_0$) nella (88), otteniamo che:

$$f_1'(A_0) = f_1 + \beta A_0^2 \tag{92}$$

dove f_1 è la frequenza di risonanza di piccolo segnale e β è il coefficiente che racchiude l'effetto complessivo dei termini non lineari (α_2 e α_3) e del fattore di conversione elettromeccanica: quando l'ampiezza di oscillazione A_0 aumenta, la frequenza di risonanza della trave di grande segnale $f_1'(A_0)$ varia rispetto al valore di piccolo segnale f_1.

Abbiamo fatto una prova sperimentale: abbiamo mantenuto fissa la tensione continua $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ e la frequenza del generatore centrata sulla risonanza di piccolo segnale ($f_{\mathrm{in}} = f_1$), e abbiamo plottato l'ampiezza iniziale del ringdown A_0 in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac}, in fig. 21.

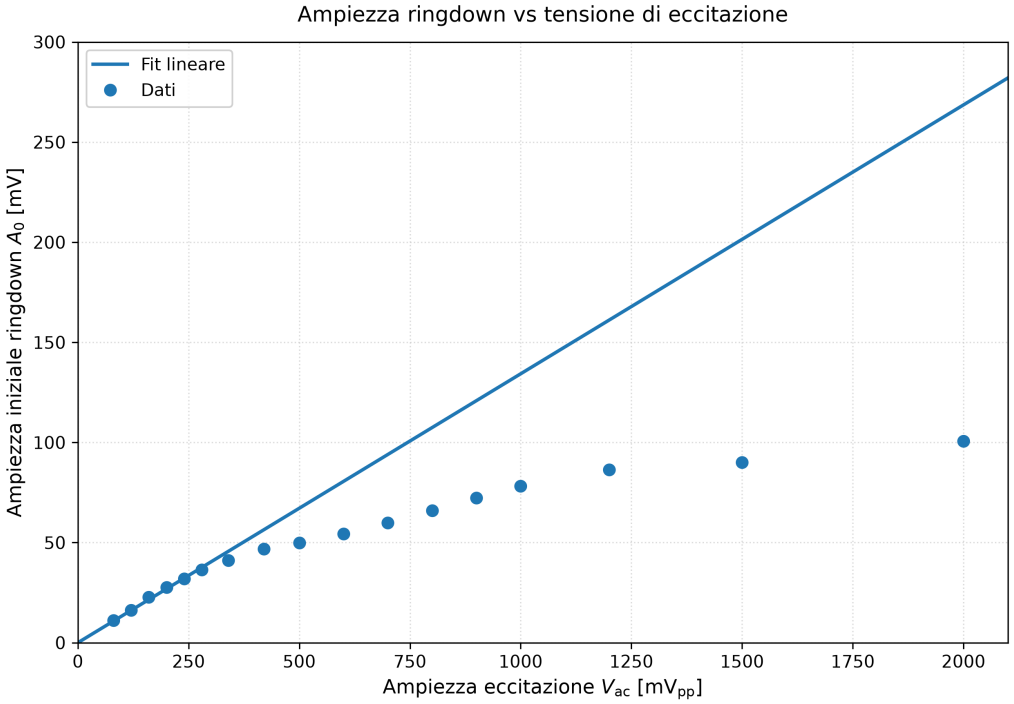


Figura 21: Ampiezza iniziale del ringdown A_0 in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac} a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$. La retta continua blu mostra l'andamento lineare di piccolo segnale calcolato sui primi punti ($V_{\mathrm{ac}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$).

Guardando la fig. 21, si vede che finché l'ampiezza di eccitazione è bassa ($V_{\mathrm{ac}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$), l'ampiezza di oscillazione A_0 è piccola e il termine βA_0^2 nell'eq. (92) è trascurabile: la frequenza di risonanza del MEMS rimane pari a f_1 e l'ampiezza A_0 cresce linearmente con V_{ac} seguendo la retta blu (fit lineare dei primi 6 punti sperimentali).

Quando invece superiamo i $300\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza A_0 continua ad aumentare al crescere di V_{ac}, ma con una pendenza sempre minore rispetto alla retta lineare: a $V_{\mathrm{ac}} = 500\,\mathrm{mV_{pp}}$ raggiunge $49.97\,\mathrm{mV}$ invece dei $67.20\,\mathrm{mV}$ della retta (-25.6%), a $1000\,\mathrm{mV_{pp}}$ arriva a $78.14\,\mathrm{mV}$ invece di $134.40\,\mathrm{mV}$ (-41.9%), e a $2000\,\mathrm{mV_{pp}}$ arriva a $100.73\,\mathrm{mV}$ invece di $268.80\,\mathrm{mV}$ (-62.5%). Infatti, man mano che A_0 cresce, il termine βA_0^2 diventa sempre più grande e allontana sempre di più la frequenza di risonanza del MEMS $f_1'(A_0)$ dalla frequenza di ingresso $f_{\mathrm{in}} = f_1$; poiché la campana di risonanza del MEMS è molto stretta ($\Delta f \approx 137\,\mathrm{Hz}$), questa deriva in frequenza frena la crescita di A_0, facendola salire in modo sempre più lento rispetto alla retta di piccolo segnale.

10.2 Evoluzione temporale della frequenza di risonanza durante il ringdown

Nella sezione 10.1 abbiamo visto che la riduzione di pendenza dell'ampiezza A_0 ad alte tensioni di ingresso è dovuta al fatto che la frequenza di risonanza varia con il quadrato dell'ampiezza. In questa sezione, abbiamo analizzato come evolve nel tempo la frequenza di risonanza di grande segnale $f_1'(t)$ dopo che abbiamo staccato il gate. Durante il ringdown ($v_{\mathrm{in}}(t) = 0$), l'ampiezza dell'oscillazione non rimane fissa al valore iniziale A_0, ma si smorza esponenzialmente nel tempo

con costante di tempo τ:

$$A(t) = A_0\, e^{-t/\tau} \tag{93}$$

Se sostituiamo l'ampiezza istantanea $A(t)$ al posto di A_0 nell'eq. (92), otteniamo un'equazione che ci dice come varia nel tempo la frequenza di risonanza $f_1'(t)$ durante il decadimento:

$$f_1'(t) = f_1 + \beta \left(A_0\, e^{-t/\tau}\right)^2 = f_1 + \beta A_0^2\, e^{-2t/\tau} = f_1 + \Delta f_0\, e^{-t/\tau_f} \tag{94}$$

dove f_1 è la frequenza di risonanza di piccolo segnale, $\Delta f_0 = \beta A_0^2$ è lo spostamento iniziale di frequenza all'istante $t = 0$ e $\tau_f = \tau/2$.

Abbiamo realizzato uno script che calcola la frequenza di risonanza, a partire dalla fase istantanea (come già visto nella sezione 7.2), su una finestra mobile di larghezza $W = 0.75\,\text{ms}$ che scorre lungo il ringdown per quattro livelli di eccitazione ($V_{\text{ac}} = 200\,\text{mV}_{\text{pp}}$, $500\,\text{mV}_{\text{pp}}$, $1000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ e $2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$), ed esegue il fit dei punti ottenuti con l'eq. (94).

In fig. 22 è riportato il grafico dell'evoluzione temporale della frequenza di risonanza $f_1'(t)$ al variare dell'ampiezza picco-picco V_{ac} della tensione d'ingresso.

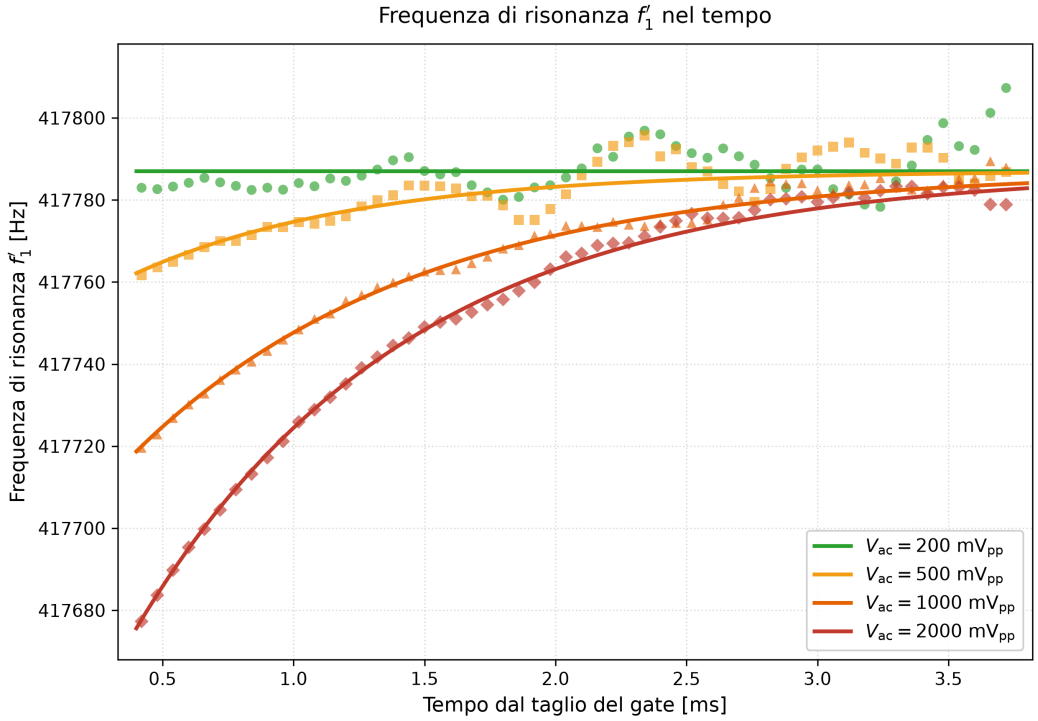


Figura 22: Evoluzione temporale della frequenza di risonanza $f_1'(t)$ durante il ringdown (in funzione del tempo trascorso dal taglio del gate) per quattro ampiezze di eccitazione: $V_{\text{ac}} = 200\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (in verde), $500\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (in giallo), $1000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (in arancio) e $2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (in rosso). Le curve continue rappresentano il fit del modello esponenziale $f_1'(t) = f_1 + \Delta f_0 e^{-t/\tau_f}$.

Per $V_{\text{ac}} = 200\,\text{mV}_{\text{pp}}$ ($A_0 = 27.57\,\text{mV}$, curva verde), i punti sperimentali si dispongono attorno a una retta orizzontale, al valore $f_1 = 417\,787\,\text{Hz}$, poiché lo spostamento della trave è piccolo e il termine $\beta A^2(t)$ è trascurabile.

All'aumentare di V_{ac}, si vede che la frequenza misurata nei primi istanti del ringdown (quando l'ampiezza è massima) è più bassa rispetto a f_1 ($\beta < 0$).

11 Risonanza interna 1:2

Come mostrato nel paper di Frangi [1], il risonatore MEMS è stato progettato in modo che la frequenza di risonanza del primo modo f_1 e quella del secondo modo f_2 si trovino in un rapporto $1:2$ ($f_2 = 2f_1$). Quando stimoliamo il MEMS alla frequenza del primo modo f_1, stiamo in realtà eccitando anche il secondo modo a frequenza doppia. Questo fenomeno prende il nome di risonanza interna 1:2.

Per vedere come nasce questo fenomeno, indichiamo con $x_1(t)$ lo spostamento del primo modo (che nei capitoli precedenti abbiamo chiamato semplicemente $x(t)$ senza pedice) e con $x_2(t)$ lo spostamento del secondo modo. Come riportato nel paper [1], le equazioni del moto dei due modi sono accoppiate;

$$\ddot{x}_1(t) + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{x}_1(t) + \omega_1^2 x_1(t) + \alpha_{12}\, x_1(t)x_2(t) = \frac{\eta}{m_{\text{eff}}} v_{\text{in}}(t) \tag{95}$$

$$\ddot{x}_2(t) + \frac{\omega_{02}}{Q_2}\dot{x}_2(t) + \omega_2^2 x_2(t) + \alpha_{21}\, x_1^2(t) = 0 \tag{96}$$

dove ω_1 e ω_2 sono le pulsazioni di risonanza dei due modi alla tensione di polarizzazione $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, Q_1 e Q_2 sono i fattori di merito, mentre α_{12} e α_{21} sono i coefficienti di accoppiamento tra i due modi.

Come già visto nella sezione 10.1, quando la trave oscilla alla pulsazione ω_1 con ampiezza X_0, lo spostamento del primo modo è dato da:

$$x_1(t) = X_0 \cos(\omega_1 t) \tag{97}$$

Guardando l'eq. (96) del secondo modo, compare il termine $-\alpha_{21}x_1^2(t)$. Sviluppiamo il quadrato di $x_1(t)$ tramite la formula di duplicazione del coseno:

$$-\alpha_{21}x_1^2(t) = -\alpha_{21}X_0^2\cos^2(\omega_1 t) = -\frac{1}{2}\alpha_{21}X_0^2 - \frac{1}{2}\alpha_{21}X_0^2\cos(2\omega_1 t) \tag{98}$$

Oltre ad una componente continua, la vibrazione del primo modo genera una forza sinusoidale a frequenza doppia, la cui ampiezza varia con X_0^2. Portando infatti questo termine al secondo membro dell'eq. (96) (e trascurando la componente continua), l'equazione del secondo modo diventa:

$$\ddot{x}_2(t) + \frac{\omega_{02}}{Q_2}\dot{x}_2(t) + \omega_2^2 x_2(t) = -\frac{1}{2}\alpha_{21}X_0^2\cos(2\omega_1 t) \tag{99}$$

Passando nel dominio dei fasori a $2\omega_1$, il modulo dello spostamento del secondo modo X_2 vale:

$$X_2 = \frac{\frac{1}{2}|\alpha_{21}|X_0^2}{\sqrt{\left(\omega_2^2 - (2\omega_1)^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_{02}\cdot 2\omega_1}{Q_2}\right)^2}} \propto X_0^2 \tag{100}$$

ed è quindi direttamente proporzionale a X_0^2.

Cerchiamo ora di legare gli spostamenti dei due modi $x_1(t)$ e $x_2(t)$ alla tensione $v_{\text{out}}(t)$. Ricordiamo che in queste misure abbiamo collegato il circuito di compensazione hardware della sezione 9 per cancellare la corrente della capacità parassita C_p. Di conseguenza, nel nodo del TIA entra solo la corrente del MEMS $i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t)$ e la tensione all'uscita dello stadio invertente vale:

$$v_{\text{out}}(t) = R_{\text{trans}}\,\eta\,\dot{x}(t) \tag{101}$$

Dunque, $v_{\text{out}}(t)$ è direttamente proporzionale alla velocità della trave. Questo significa che nello spettro di $v_{\text{out}}(t)$ osserveremo una componente alla frequenza fondamentale f_1 (dovuta a $\dot{x}_1(t)$),

la cui ampiezza in tensione p_1 è proporzionale a X_0, e una componente a frequenza doppia $f_2 = 2f_1$ (dovuta a $\dot{x}_2(t)$), la cui ampiezza in tensione p_2 è proporzionale a X_2 e quindi, per l'eq. (100), a X_0^2:

$$p_1 \propto X_0, \qquad p_2 \propto X_2 \propto X_0^2 \tag{102}$$

Come abbiamo visto nella sezione 10 (in fig. 21), finché la tensione di ingresso resta nel regime di piccolo segnale, l'ampiezza di oscillazione X_0 cresce linearmente con l'ampiezza picco-picco di v_{in}, ovvero V_{ac} ($X_0 \propto V_{\text{ac}}$). Sostituendo $X_0 \propto V_{\text{ac}}$ nelle due relazioni precedenti, otteniamo come variano i due picchi p_1 e p_2 al crescere della tensione di ingresso V_{ac}:

$$p_1(V_{\text{ac}}) = a_1 \, V_{\text{ac}} \tag{103}$$

$$p_2(V_{\text{ac}}) = a_2 \, V_{\text{ac}}^2 \tag{104}$$

dove a_1 e a_2 sono i coefficienti di proporzionalità. Quindi se calcoliamo il rapporto p_2/p_1 per valutare quanto pesa la componente di secondo modo rispetto alla fondamentale, otteniamo una retta che cresce linearmente con V_{ac}:

$$\frac{p_2(V_{\text{ac}})}{p_1(V_{\text{ac}})} = \frac{a_2 \, V_{\text{ac}}^2}{a_1 \, V_{\text{ac}}} = \left(\frac{a_2}{a_1}\right) V_{\text{ac}} = a_{\text{hd2}} \, V_{\text{ac}} \tag{105}$$

Per verificare sperimentalmente le relazioni (103), (104) e (105), abbiamo fissato il MEMS a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ ed eccitato il dispositivo con una forzante sinusoidale a frequenza $f_{\text{in}} = f_1$, facendo variare l'ampiezza di eccitazione V_{ac} da $40\,\text{mV}_{\text{pp}}$ fino a $1600\,\text{mV}_{\text{pp}}$. Tramite uno script apposito, abbiamo calcolato la FFT della tensione di uscita $v_{\text{out}}(t)$ ed estratto le ampiezze dei picchi p_1 (a $f_1 = 417.8\,\text{kHz}$) e p_2 (a $f_2 = 835.6\,\text{kHz}$).
In fig. 23 è riportato il grafico delle ampiezze p_1 (punti blu) e p_2 (quadrati rossi) misurate all'uscita in funzione della tensione di ingresso V_{ac}, insieme alle curve dei due fit, lineare e quadratico, mentre in fig. 24 è riportato l'andamento del rapporto percentuale p_2/p_1 al variare di V_{ac}.

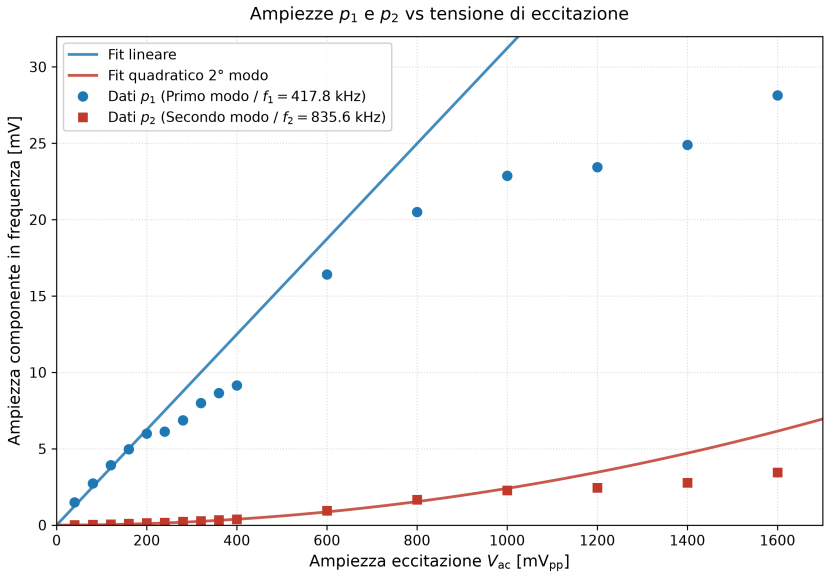


Figura 23: Ampiezze delle componenti di $v_{\text{out}}(t)$ in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac}.

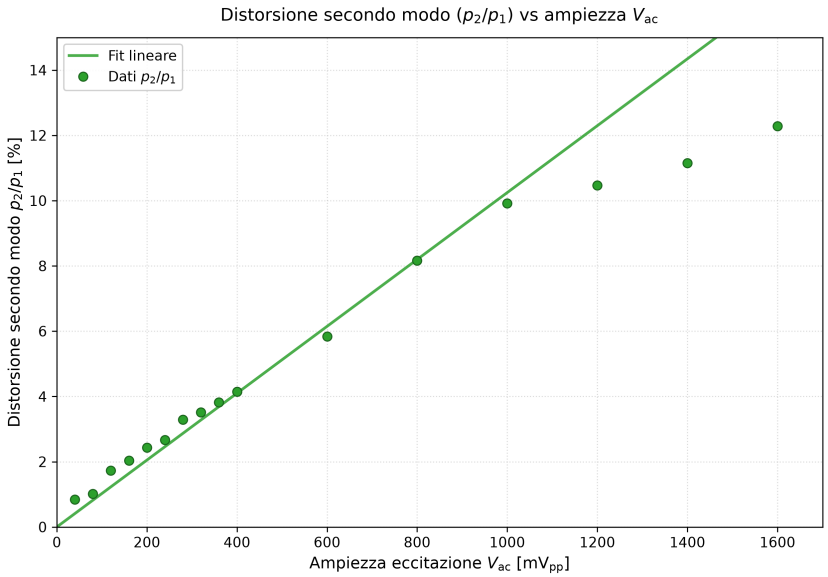


Figura 24: Rapporto di distorsione di secondo modo p_2/p_1 (in percentuale) in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac}.

12 Variazione della frequenza di risonanza con la tensione di polarizzazione V_{DC}

Nei capitoli precedenti abbiamo mantenuto fissa la tensione di polarizzazione della trave al valore $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$. In questa sezione studiamo come varia la frequenza di risonanza del primo modo f_1 al variare di V_{DC}, verificando la relazione teorica che abbiamo introdotto nella sezione 3.

Sappamo che la forza elettrostatica esercitata sulla trave dall'elettrodo di drive è:

$$F_e(x,t) = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t)\right)^2 \tag{106}$$

Nelle misure del ringdown, come visto nella sezione 7, per $t < 0$ il generatore mette in oscillazione la trave, mentre all'istante $t = 0$ si interrompe la forzante ($v_{\mathrm{in}}(t) = 0$). Durante il ringdown ($t > 0$), la tensione ai capi del condensatore formato da trave ed elettrodo di drive rimane è solo V_{DC}, e la forza elettrostatica (106) si riduce a:

$$F_e(x) = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{107}$$

In regime di piccolo segnale ($x(t) \ll g_0$), sviluppiamo la derivata della capacità al primo ordine attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} \approx \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_{x=0} x(t) \tag{108}$$

Sostituendo questo sviluppo in $F_e(x)$ otteniamo:

$$F_e(x) = \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2\right)}_{k_e(V_{\mathrm{DC}})} x(t) \tag{109}$$

Come visto nella sezione 3, il termine F_{DC} causa una deflessione statica, mentre il termine $k_e(V_{\mathrm{DC}})x(t)$ è proporzionale allo spostamento $x(t)$. Inserendo $F_e(x)$ nell'equazione del moto (2) con forzante nulla, ritroviamo l'eq. (11):

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{\left(k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}})\right)}_{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})} x(t) = 0 \tag{110}$$

Quindi la rigidezza efficace complessiva della trave diminuisce con il quadrato di V_{DC}:

$$k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{111}$$

Possiamo ricavare ora la pulsasione di risonanza tenendo conto dell'effetto di V_{DC}:

$$\omega_1^2(V_{\mathrm{DC}}) = \frac{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})}{m_{\mathrm{eff}}} = \omega_{01}^2 - \frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{112}$$

dove $\omega_{01} = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\mathrm{eff}}}} = 2\pi f_{01}$ è la pulsazione di risonanza puramente meccanica con $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$. Passando alle frequenze, otteniamo:

$$f_1^2(V_{\mathrm{DC}}) = f_{01}^2 - \gamma\, V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{113}$$

dove abbiamo indicato con γ il coefficiente:

$$\gamma = \frac{1}{8\pi^2 m_{\text{eff}}} \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 \tag{114}$$

Confrontando l'eq. (113) con l'equazione del paper [1]:

$$\omega_1^2(V_{\text{DC}}) = \omega_{01}^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{\text{DC}}^2 \tag{115}$$

il coefficiente γ che abbiamo introdotto secondo il paper vale:

$$\gamma_{\text{teor}} = \frac{\varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)}}{4\pi^2} \tag{116}$$

Dalla tabella 2 di [1], $c_{1,DD}^{(1)} = 21.11\,\mu\text{N}/(\text{V}^2{\cdot}\text{pF})$; $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\text{F/m} = 8.854 \times 10^{-6}\,\text{pF}/\mu\text{m}$; quindi $\varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} = 1.869 \times 10^8\,\text{rad}^2/(\text{s}^2{\cdot}\text{V}^2)$. Sostituendo questo valore nell'eq. (116):

$$\gamma_{\text{teor}} = \frac{1.869 \times 10^8}{4\pi^2} = 4.735 \times 10^6\,\text{Hz}^2/\text{V}^2 \tag{117}$$

Per verificare sperimentalmente l'eq. (113), abbiamo utilizzato lo stesso setup di misura del ringdown descritto nella sezione 7. Abbiamo mantenuto il MEMS in regime di piccolo segnale ($V_{\text{ac}} = 100\,\text{mV}_{\text{pp}}$ e frequenza di eccitazione $f_{\text{in}} = 417.85\,\text{kHz}$) e abbiamo acquisito dall'oscilloscopio la risposta libera della trave per diversi valori di V_{DC}. Per ciascuna traccia, abbiamo estratto mediante uno script la frequenza di oscillazione libera f_1.

Passando da $V_{\mathrm{DC}} = 3.0\,\mathrm{V}$ a $V_{\mathrm{DC}} = 6.0\,\mathrm{V}$, la frequenza di risonanza misurata scende da 417 944 Hz fino a 417 781 Hz, con una riduzione complessiva di circa 163 Hz. In fig. 25 sono riportati i punti sperimentali di f_1^2 in funzione di V_{DC}^2, insieme alla retta del fit lineare (in rosso) e alla retta teorica dal modello di Frangi [1].

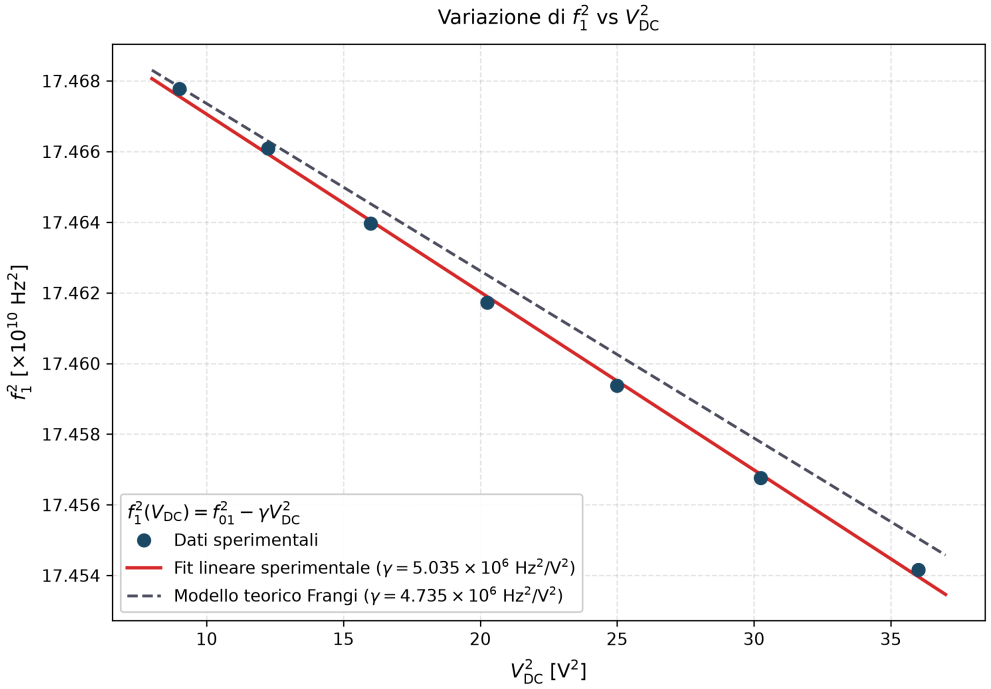


Figura 25: Variazione del quadrato della frequenza di risonanza f_1^2 in funzione del quadrato della tensione di polarizzazione V_{DC}^2.

Dal fit lineare dei dati sperimentali con l'eq. (113) otteniamo:

$$\gamma_{\mathrm{sper}} = 5.035 \times 10^6\,\mathrm{Hz}^2/\mathrm{V}^2 \tag{118}$$

In confronto con il valore teorico di $\gamma_{\mathrm{teor}} = 4.735 \times 10^6\,\mathrm{Hz}^2/\mathrm{V}^2$, osserviamo una differenza del 6.3%.

13 Riduzione del tempo di decadimento mediante eccitazione in controfase

Nella sezione 7 abbiamo visto che, quando spegniamo la forzante in ingresso ($v_{\text{in}}(t) = 0$), la trave non si ferma istantaneamente ma continua ad oscillare liberamente. In questo capitolo presentiamo una tecnica per smorzare il ringdown, quindi per ridurre il tempo che impiega per il MEMS per smettere di oscillare, basata sull'applicazione di una tensione sinusoidale in controfase rispetto al moto del risonatore [3].

13.1 Decadimento spontaneo senza controfase

Riportiamo l'equazione differenziale lineare del moto del primo modo flessionale della trave (a tensione di polarizzazione fissa $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$), ricavata nella sezione 3 (eq. (11)):

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + k_{\text{eff}}x(t) = F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t) \tag{119}$$

Dividendo per la massa efficace m_{eff} e sapendo che la pulsazione di risonanza a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ vale $\omega_1^2 = \frac{k_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}} = \frac{1}{L_m C_m}$ mentre il termine di smorzamento vale $\frac{b_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}} = \frac{R_m}{L_m} = \frac{\omega_1}{Q}$, l'equazione diventa:

$$\ddot{x}(t) + \frac{\omega_1}{Q}\dot{x}(t) + \omega_1^2 x(t) = \frac{\eta}{m_{\text{eff}}} v_{\text{in}}(t) \tag{120}$$

Studiamo per prima cosa la risposta libera (equazione omogenea associata), che ci dice come si comporta il MEMS quando il generatore d'ingresso è spento ($v_{\text{in}}(t) = 0$):

$$\ddot{x}(t) + \frac{\omega_1}{Q}\dot{x}(t) + \omega_1^2 x(t) = 0 \tag{121}$$

Per risolvere questa equazione differenziale del secondo ordine, cerchiamo una soluzione esponenziale nella forma $x(t) = e^{\lambda t}$. Sostituendo questa espressione di $x(t)$ otteniamo che:

$$\lambda^2 + \frac{\omega_1}{Q}\lambda + \omega_1^2 = 0 \tag{122}$$

Applicando la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado, le due radici $\lambda_{1,2}$ sono:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\omega_1}{2Q} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_1}{2Q}\right)^2 - \omega_1^2} = -\frac{\omega_1}{2Q} \pm \omega_1\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} \tag{123}$$

Nel nostro risonatore il fattore di merito è molto elevato ($Q \approx 2800 \gg 1$), per cui il termine $\frac{1}{4Q^2} \approx 3.2 \times 10^{-8}$ è del tutto trascurabile rispetto a 1. Il discriminante è quindi negativo e le due radici dell'equazione caratteristica sono complesse coniugate:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\omega_1}{2Q} \pm j\omega_d, \qquad \text{con} \quad \omega_d = \omega_1\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_1 \tag{124}$$

Indicando con $\tau = \frac{2Q}{\omega_1}$ la costante di tempo di decadimento (da cui $\frac{\omega_1}{2Q} = \frac{1}{\tau}$, come già visto nell'eq. (34)), le radici si scrivono come $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{\tau} \pm j\omega_1$ e la soluzione dell'omogenea è:

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-t/\tau}\Big(C_1\cos(\omega_1 t) + C_2\sin(\omega_1 t)\Big) \tag{125}$$

dove le costanti reali C_1 e C_2 dipendono dalle condizioni iniziali di posizione e velocità. Se prima del ringdown il MEMS è stato messo in oscillazione da un generatore $\propto \sin(\omega_1 t)$ alla frequenza di risonanza, quindi $f_{in} = f_1$, nel ramo RLC serie L_m e C_m si annullano e l'impedenza è puramente resistiva; quindi la corrente $i_m(t) = \eta\,\dot{x}(t)$ e la velocità $\dot{x}(t)$ sono in fase con il

generatore e oscillano come $+\sin(\omega_1 t)$. Poiché lo spostamento $x(t)$ è l'integrale della velocità (ed è quindi in ritardo di 90°, cioè oscilla come $-\cos(\omega_1 t)$), abbiamo $C_1 = -X_0$ e $C_2 = 0$, e otteniamo l'equazione dello spostamento durante il ringdown [3]:

$$x_{\text{lib}}(t) = -X_0\, e^{-t/\tau} \cos(\omega_1 t) \tag{126}$$

Dall'eq. (126) possiamo calcolare quanto tempo impiega il MEMS a spegnersi spontaneamente. Se imponiamo che l'ampiezza $X_0 e^{-t/\tau}$ scenda all'1% del valore iniziale X_0:

$$t_{1\%} = \tau \ln(100) = 4.61\,\tau \tag{127}$$

Con una costante di tempo $\tau = 2.10\,\text{ms}$, si ha $t_{1\%} = 9.68\,\text{ms}$.

13.2 Teoria dell'eccitazione in controfase e modello matematico

Concentriamoci ora su come ridurre il tempo di spegnimento applicando una forzante $v_{\text{in}}(t)$ alla frequenza di risonanza f_1 ma in controfase rispetto al moto della trave.

Ricaviamo la velocità $\dot{x}(t)$ durante il ringdown derivando l'eq. (126) rispetto al tempo:

$$\dot{x}(t) = \frac{X_0}{\tau} e^{-t/\tau} \cos(\omega_1 t) + \omega_1 X_0\, e^{-t/\tau} \sin(\omega_1 t) \approx \omega_1 X_0\, e^{-t/\tau} \sin(\omega_1 t) \tag{128}$$

La corrente nel ramo RLC serie vale quindi $i_m(t) = \eta\, \dot{x}(t) = \eta \omega_1 X_0\, e^{-t/\tau} \sin(\omega_1 t)$ e la tensione d'uscita vale $v_{\text{out}}(t) = R_{\text{trans}}\, i_m(t) = R_{\text{trans}} \eta \omega_1 X_0\, e^{-t/\tau} \sin(\omega_1 t)$, tutte in fase con $+\sin(\omega_1 t)$. Per frenare la trave dobbiamo esercitare una forza $F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t)$ di segno opposto alla velocità $\dot{x}(t)$ (sfasata quindi di 180°, ovvero in controfase). Quindi, all'istante $t = 0$ in cui attiviamo la frenatura in controfase, applichiamo all'ingresso la tensione:

$$v_{\text{in}}(t) = -V_{\text{AC}} \sin(\omega_1 t) \cdot u(t) \tag{129}$$

dove abbiamo indicato con $u(t)$ la funzione gradino che vale:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \quad \text{(generatore spento)} \\ 1 & \text{per } t \geq 0 \quad \text{(generatore in controfase attivo)} \end{cases} \tag{130}$$

Sostituendo l'ingresso (129) nell'equazione differenziale (120), otteniamo l'equazione valida per tutto l'asse dei tempi ($t < 0$ e $t \geq 0$):

$$\ddot{x}(t) + \frac{\omega_1}{Q} \dot{x}(t) + \omega_1^2 x(t) = -\frac{\eta V_{\text{AC}}}{m_{\text{eff}}} \sin(\omega_1 t) \cdot u(t) \tag{131}$$

Risolviamo ora l'eq. (131) per $t \geq 0$, che è un'equazione differenziale non omogenea. La soluzione è data dalla somma dell'omogenea $x_{\text{om}}(t)$ (già trovata nell'eq. (125)) e di una particolare $x_p(t)$ [3]:

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + x_p(t) \tag{132}$$

Vogliamo una soluzione particolare nella forma:

$$x_p(t) = A \cos(\omega_1 t) + B \sin(\omega_1 t) \tag{133}$$

Calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda rispetto al tempo:

$$\dot{x}_p(t) = -\omega_1 A \sin(\omega_1 t) + \omega_1 B \cos(\omega_1 t) \tag{134}$$

$$\ddot{x}_p(t) = -\omega_1^2 A \cos(\omega_1 t) - \omega_1^2 B \sin(\omega_1 t) = -\omega_1^2 x_p(t) \tag{135}$$

Sostituendo $x_p(t)$, $\dot{x}_p(t)$ e $\ddot{x}_p(t)$ nell'eq. (131), otteniamo:

$$\frac{\omega_1}{Q}\Big(-\omega_1 A\sin(\omega_1 t) + \omega_1 B\cos(\omega_1 t)\Big) = -\frac{\eta V_{\text{AC}}}{m_{\text{eff}}}\sin(\omega_1 t) \tag{136}$$

Se uguagliamo i coefficienti di $\cos(\omega_1 t)$ e di $\sin(\omega_1 t)$, otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} \dfrac{\omega_1^2}{Q}B = 0 \implies B = 0 \\ -\dfrac{\omega_1^2}{Q}A = -\dfrac{\eta V_{\text{AC}}}{m_{\text{eff}}} \implies A = \dfrac{\eta V_{\text{AC}} Q}{m_{\text{eff}}\omega_1^2} = \dfrac{\eta V_{\text{AC}} Q}{k_{\text{eff}}} \end{cases} \tag{137}$$

Definiamo con $X_\infty > 0$ il modulo dell'ampiezza di oscillazione a cui il MEMS si stabilizzerebbe a regime ($t \to \infty$) sotto l'azione della forzante V_{AC}:

$$X_\infty = \frac{\eta V_{\text{AC}} Q}{k_{\text{eff}}} \tag{138}$$

Risulta $A = X_\infty$ e $B = 0$, quindi la soluzione particolare vale:

$$x_p(t) = +X_\infty \cos(\omega_1 t) \tag{139}$$

Sostituendo la soluzione dell'omogenea (125) e la soluzione particolare (139) nella (132), la soluzione completa per $t \geq 0$ è:

$$x(t) = e^{-t/\tau}\Big(C_1\cos(\omega_1 t) + C_2\sin(\omega_1 t)\Big) + X_\infty\cos(\omega_1 t) \tag{140}$$

Per determinare le costanti C_1 e C_2, imponiamo la continuità dello spostamento $x(t)$ e della velocità $\dot{x}(t)$ della trave a $t = 0$. Valutando le eq. (126) e (128) in $t = 0^+$:

$$x(0^-) = -X_0\cos(0) = -X_0, \qquad \dot{x}(0^-) = \omega_1 X_0\sin(0) = 0 \tag{141}$$

Valutando invece l'eq. (140) in $t = 0^+$ e imponendo $x(0^+) = x(0^-) = -X_0$, otteniamo:

$$x(0^+) = C_1 + X_\infty = -X_0 \implies C_1 = -\left(X_0 + X_\infty\right) \tag{142}$$

mentre derivando l'eq. (140) e imponendo $\dot{x}(0^+) = \dot{x}(0^-) = 0$, otteniamo $\dot{x}(0^+) = \omega_1 C_2\cos(0) = 0 \implies C_2 = 0$. La risposta completa per $t \geq 0$ è quindi:

$$x(t) = -\Big[\left(X_0 + X_\infty\right)e^{-t/\tau} - X_\infty\Big]\cos(\omega_1 t) \tag{143}$$

Separiamo il contributo legato allo stato iniziale X_0 da quello legato alla forzante X_∞:

$$x(t) = \underbrace{-X_0\, e^{-t/\tau}\cos(\omega_1 t)}_{\text{risposta libera (presente per ogni } t)} + \underbrace{X_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\cos(\omega_1 t)}_{\text{risposta forzata (presente per } t\geq 0)} \tag{144}$$

possiamo unificare i due intervalli $t < 0$ e $t \geq 0$ moltiplicando la parte della risposta forzata per il gradino $u(t)$: otteniamo un'unica equazione valida per tutto l'asse temporale:

$$x(t) = -\Big[X_0\, e^{-t/\tau} - X_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)u(t)\Big]\cos(\omega_1 t) \tag{145}$$

L'espressione completa della tensione d'uscita su tutto l'asse dei tempi è quindi:

$$v_{\text{out}}(t) = \underbrace{\Big[X_0\, e^{-t/\tau} - X_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)u(t)\Big]}_{A_{\text{exp}}(t)}\sin(\omega_1 t) \tag{146}$$

dove $A_{\text{exp}}(t)$ è la funzione esponenziale che modula la portante sinusoidale.

Vediamo ora come l'eq (146) spiega contemporaneamente tutte e tre le regioni temporali mostrate nei grafici sperimentali di fig. 26 e fig. 27:

1. **Prima fase ($t < 0$, regione gialla in fig. 26), ringdown senza controfase**
   Per $t < 0$ il generatore in controfase è ancora spento. Nell'eq. (146) rimane:

$$A_{\text{exp}}(t) = X_0\, e^{-t/\tau} > 0 \qquad (t < 0) \tag{147}$$

   Il segnale di uscita $v_{\text{out}}(t)$ ci mostra quindi il normale decadimento esponenziale libero con costante di tempo τ, partendo da un'ampiezza più alta per $t < 0$ (dove $-t/\tau > 0$) e scendendo fino al valore X_0 a $t = 0$.

2. **Seconda fase ($0 \le t \le t^*$, regione azzurra in fig. 26), attiviamo la controfase e il mems frena fino a fermarsi**
   All'istante $t = 0$ attiviamo la controfase ($u(t) = 1$). Otteniamo:

$$A_{\text{exp}}(t) = (X_0 + X_\infty)\, e^{-t/\tau} - X_\infty \qquad (t \ge 0) \tag{148}$$

   L'esponenziale non sta più decadendo da $+X_0$ verso lo 0, come accadeva per la ringdown senza controfase, ma sta scendendo da $+X_0$ verso $-X_\infty$, con una derivata iniziale pari a

$$\left.\frac{dA_{\text{exp}}}{dt}\right|_{t=0} = -\frac{X_0 + X_\infty}{\tau} = -\frac{X_0}{\tau}\left(1 + \frac{X_\infty}{X_0}\right) \tag{149}$$

   ovvero $\left(1 + \frac{X_\infty}{X_0}\right)$ volte più veloce della pendenza $-\frac{X_0}{\tau}$ del ringdown spontaneo. Calcoliamo l'istante $t = t^*$ in cui l'uscita interseca lo 0, ponendo $A_{\text{exp}}(t^*) = 0$. Otteniamo che:

$$t^* = \tau \ln\left(1 + \frac{X_0}{X_\infty}\right) \tag{150}$$

3. **Terza fase ($t > t^*$, regione arancione in fig. 26), ricrescita fino a regime**
   Se dopo l'istante $t = t^*$ il generatore in controfase non viene spento ma resta attivo ($u(t) = 1$), il sistema continua a seguire sempre l'eq (148). Ma $A_{\text{exp}}(t)$ diventa negativo, quindi l'uscita:

$$v_{\text{out}}(t) = -|A_{\text{exp}}(t)| \sin(\omega_1 t) = |A_{\text{exp}}(t)| \sin(\omega_1 t + \pi) \tag{151}$$

   L'uscita ha un'inversione di fase di 180° e riscresce esponenzialmente fino a raggiungere X_∞.

13.3 Risultati sperimentali e verifica del modello

Per verificare sperimentalmente il modello ricavato, abbiamo polarizzato il MEMS a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$, abbiamo portato la trave in oscillazione alla frequenza di risonanza f_1, abbiamo interrotto l'eccitazione iniziale lasciando iniziare il ringdown spontaneo, e all'istante $t = 0$, abbiamo attivato l'alimentazione in controfase.

In fig. 26 è mostrato nel il segnale $v_{\mathrm{in}}(t)$ (nullo per $t < 0$ e attivo per $t \geq 0$), e nel pannello inferiore sono riportati il segnale di uscita del MEMS $v_{\mathrm{out}}(t)$ (in grigio) e il suo inviluppo $|A_{\mathrm{exp}}(t)|$ (in blu). In fig. 27 lo stesso segnale di uscita $v_{\mathrm{out}}(t)$ è sovrapposto a $A_{\mathrm{exp}}(t) = (X_0 + X_\infty)e^{-t/\tau} - X_\infty$ (in rosso), mettendo in evidenza l'esponenziale che attraversa lo zero in t^* e prosegue verso $-X_\infty$.

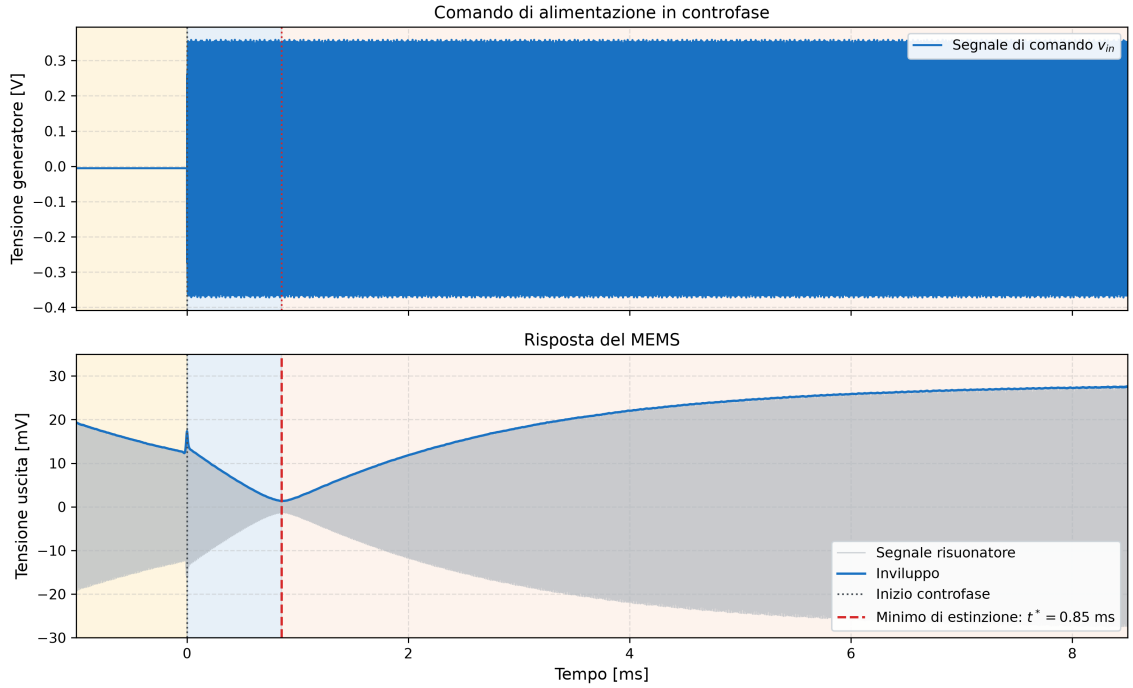


Figura 26: Dinamica temporale completa della prova in controfase: alimentazione $v_{\mathrm{in}}(t)$ (in alto) e uscita $v_{\mathrm{out}}(t)$ con inviluppo $|A_{\mathrm{exp}}(t)|$ (in basso).

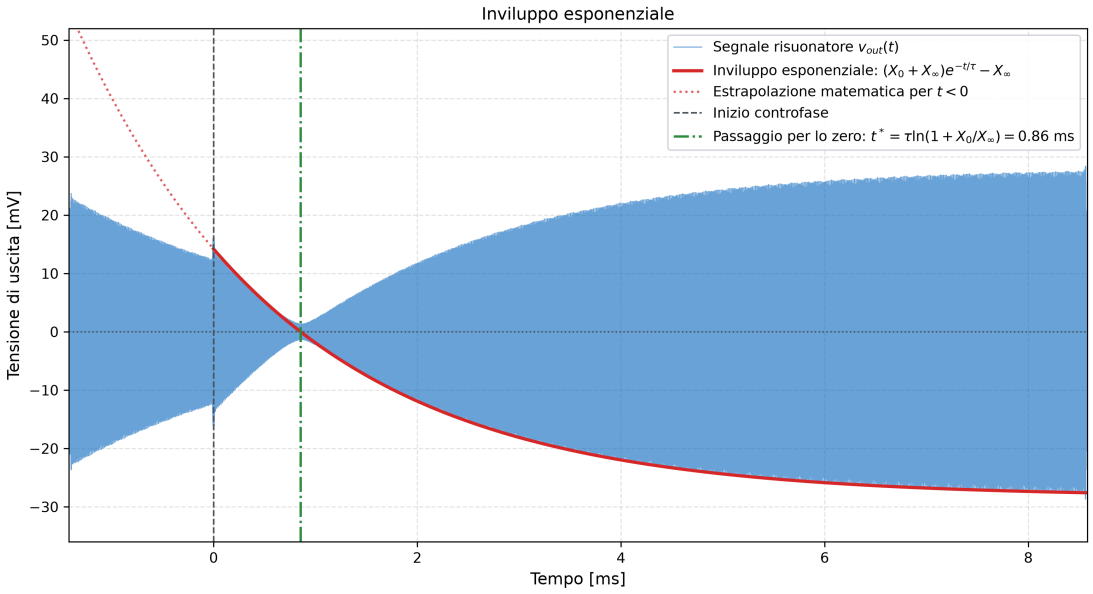


Figura 27: Uscita $v_{\text{out}}(t)$ e $A_{\text{exp}}(t) = (X_0 + X_\infty)e^{-t/\tau} - X_\infty$ (in rosso).

Fittando l'inviluppo sperimentale con l'equazione esponenziale teorica, abbiamo ricavato:

$$X_0 = 14.21\,\text{mV}, \qquad X_\infty = 28.31\,\text{mV}, \qquad \tau = 2.103\,\text{ms} \tag{152}$$

Se sostituiamo i valori ottenuti di X_0, X_∞ e τ nell'eq. (150), possiamo calcolare il tempo di spegnimento teorico:

$$t^*_{\text{teor}} = \tau \ln\left(1 + \frac{X_0}{X_\infty}\right) = 0.855\,\text{ms} \tag{153}$$

Invece, il tempo di spegnimento misurato direttamente sulla traccia dell'oscilloscopio è $t^*_{\text{sper}} = 0.853\,\text{ms}$.

In fig. 28 è riportato il confronto tra tre andamenti: in grigio il ringdown senza controfase, in blu l'andamento con controfase sempre attiva, e in verde l'andamento che si ottiene interrompendo la controfase all'istante di spegnimento $t^* = 0.85\,\text{ms}$: il MEMS si ferma a zero senza ripartire [3].

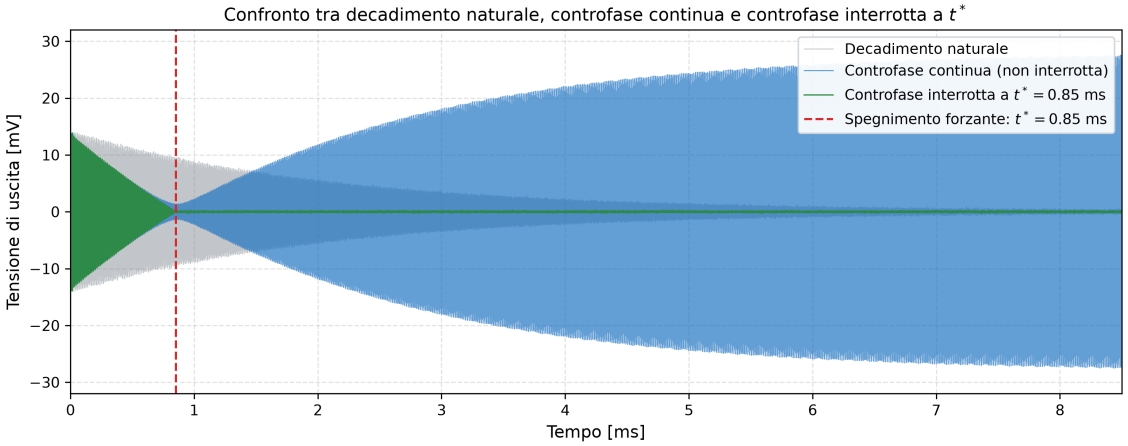


Figura 28: Confronto tra decadimento spontaneo, andamento con controfase sempre attiva (in blu) e andamento con interruzione della controfase a $t^* = 0.85\,\text{ms}$ (in verde).

14 Variazione della fase di spegnimento del gate, transitorio elettrico parassita e impatto sull'ampiezza iniziale del ringdown

Il generatore di $v_{\text{in}}(t)$ lavora in modalità burst, controllata da un segnale logico (gate). In questo capitolo analizziamo che cosa rappresenta la fase ϕ impostata sul generatore, come influisce sull'oscillazione parassita che si verifica nel momento di spegnimento del gate, e verifichiamo infine se variare ϕ altera l'ampiezza iniziale del ringdown A_0.

Innanzitutto la fase ϕ che impostiamo sul generatore (Agilent 33220A) è la fase di arresto di $v_{\text{in}}(t)$ rispetto ai fronti logici del gate. Finché il segnale di gate è alto ($t < 0$), il generatore eroga un numero intero di cicli sinusoidali a frequenza f_{in}:

$$v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega_{\text{in}} t + \phi) \tag{154}$$

Essendo il numero di cicli intero, l'angolo ϕ fissa il punto esatto del ciclo sinusoidale in cui si trova la tensione $v_{\text{in}}(t)$ al fronte di discesa del gate ($t = 0$). Valutando l'eq. (154) e la sua derivata a $t = 0$ otteniamo:

$$v_{\text{in}}(0) = V_{\text{AC}} \sin(\phi) \tag{155}$$

$$\left.\frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt}\right|_{t=0} = \omega_{\text{in}} V_{\text{AC}} \cos(\phi) \tag{156}$$

Inoltre a partire dall'istante in cui c'è il fronte di discesa del gate, il generatore congela l'ultimo valore di tensione raggiunto in $t = 0$, mantenendo sull'elettrodo di drive per tutto il ringdown un valore di tensione continuo pari a:

$$v_{\text{in}}(t \geq 0) = V_{\text{post}}(\phi) = V_{\text{AC}} \sin(\phi) \tag{157}$$

In fig. 29 abbiamo verificato sperimentalmente l'eq. (157) misurando all'oscilloscopio il livello continuo $V_{\text{post}}(\phi)$ mantenuto sul canale d'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ per $t \geq 0$ su tutte le 145 acquisizioni da $-360°$ a $+360°$, che segue esattamente la legge sinusoidale $V_{\text{AC}} \sin(\phi)$ con $V_{\text{AC}} \approx 99.5\,\text{mV}$.

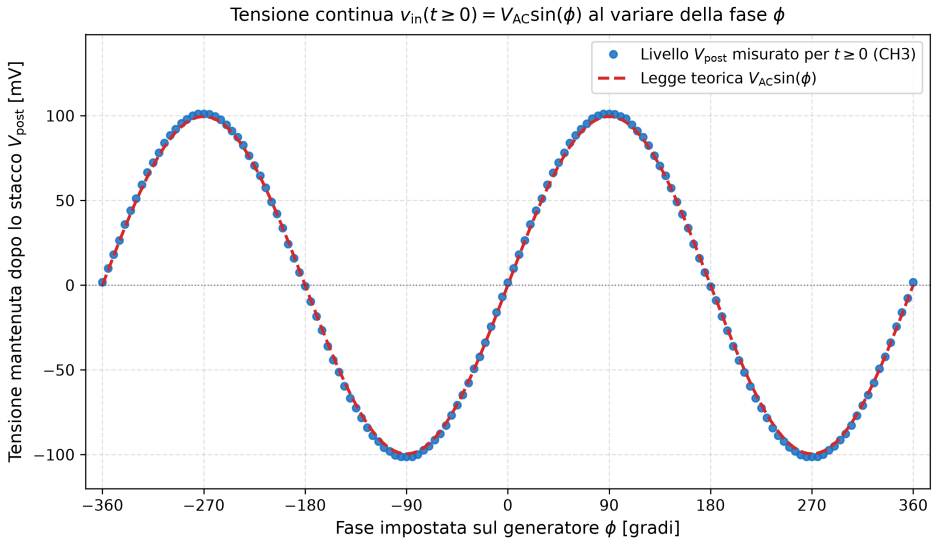


Figura 29: Tensione continua $V_{\text{post}}(\phi) = V_{\text{AC}} \sin(\phi)$ mantenuta dal generatore sull'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ per $t \geq 0$ al variare della fase impostata ϕ da $-360°$ a $+360°$.

Dalle eq. (155)–(156) capiamo subito perché staccare il gate con $\phi = 0°$ oppure con $\phi = \pm 90°$ non è la stessa cosa dal punto di vista del transitorio elettrico sulla capacità parassita C_p:

- **Spegnimento sul passaggio per lo zero ($\phi = 0°$ oppure $\phi = \pm 180°$):**
  La sinusoide viene interrotta mentre attraversa lo zero ($v_{\text{in}}(0^-) = 0\,\text{V}$ e $V_{\text{post}} = 0\,\text{V}$), ma in questo punto la sua pendenza è massima in modulo:

$$\left|\frac{dv_{\text{in}}}{dt}\right|_{t=0^-} = \omega_{\text{in}} V_{\text{AC}} \,|\cos(0°)| = \omega_{\text{in}} V_{\text{AC}} \tag{158}$$

  Poiché per $t \geq 0$ la tensione $v_{\text{in}}(t)$ diventa costante e la sua derivata cade bruscamente a zero, la corrente parassita $i_p(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt}$ iniettata nel nodo di massa virtuale del TIA subisce una discontinuità a gradino pari a:

$$\Delta i_p(\phi) = i_p(0^+) - i_p(0^-) = -C_p \left.\frac{dv_{\text{in}}}{dt}\right|_{t=0^-} = -\omega_{\text{in}} C_p V_{\text{AC}} \cos(\phi) \tag{159}$$

  A $\phi = 0°$ (o $\pm 180°$) il salto di derivata è quindi massimo e innesca la più ampia oscillazione elettrica parassita allo spegnimento del gate.

- **Spegnimento sul picco della sinusoide ($\phi = +90°$ oppure $\phi = -90°$):**
  La sinusoide viene interrotta sul massimo positivo o sul minimo negativo ($v_{\text{in}}(0^-) = \pm V_{\text{AC}}$), dove la tangente alla curva è orizzontale e la derivata temporale è nulla ($\cos(\pm 90°) = 0$). Dall'eq. (159) risulta $\Delta i_p(\pm 90°) = 0$: l'arresto del generatore avviene senza discontinuità nella derivata prima di $v_{\text{in}}(t)$, eliminando lo spigolo di corrente capacitiva allo stacco.

14.1 Analisi e modellazione dell'oscillazione elettrica parassita allo spegnimento del gate

Per isolare sperimentalmente il solo transitorio elettrico prodotto dallo spegnimento del gate senza sovrapporre il moto meccanico della trave, abbiamo posto a zero la tensione di polarizzazione continua del MEMS ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$), mantenendo attivo il circuito di compensazione hardware della sezione 9 e applicando un burst sinusoidale di ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$ a frequenza $f_{\mathrm{in}} = 417.83\,\mathrm{kHz}$. Come visto nell'eq. (15), per $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$ il coefficiente di trasduzione elettromeccanica si annulla ($\eta = 0$) e la corrente del ramo RLC motrice è identicamente nulla ($i_m(t) = 0\,\mathrm{A}$): qualunque segnale osservato in uscita è quindi di natura puramente elettrica.

In fig. 30 sono riportate due acquisizioni sperimentali all'oscilloscopio che mostrano l'andamento di $v_{\mathrm{out}}(t)$ (in alto) e del corrispondente ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ (in basso) quando il gate si spegne in un tratto a pendenza positiva ($\left.\frac{dv_{\mathrm{in}}}{dt}\right|_{t=0^-} > 0$, a sinistra) e in un tratto a pendenza negativa ($\left.\frac{dv_{\mathrm{in}}}{dt}\right|_{t=0^-} < 0$, a destra).

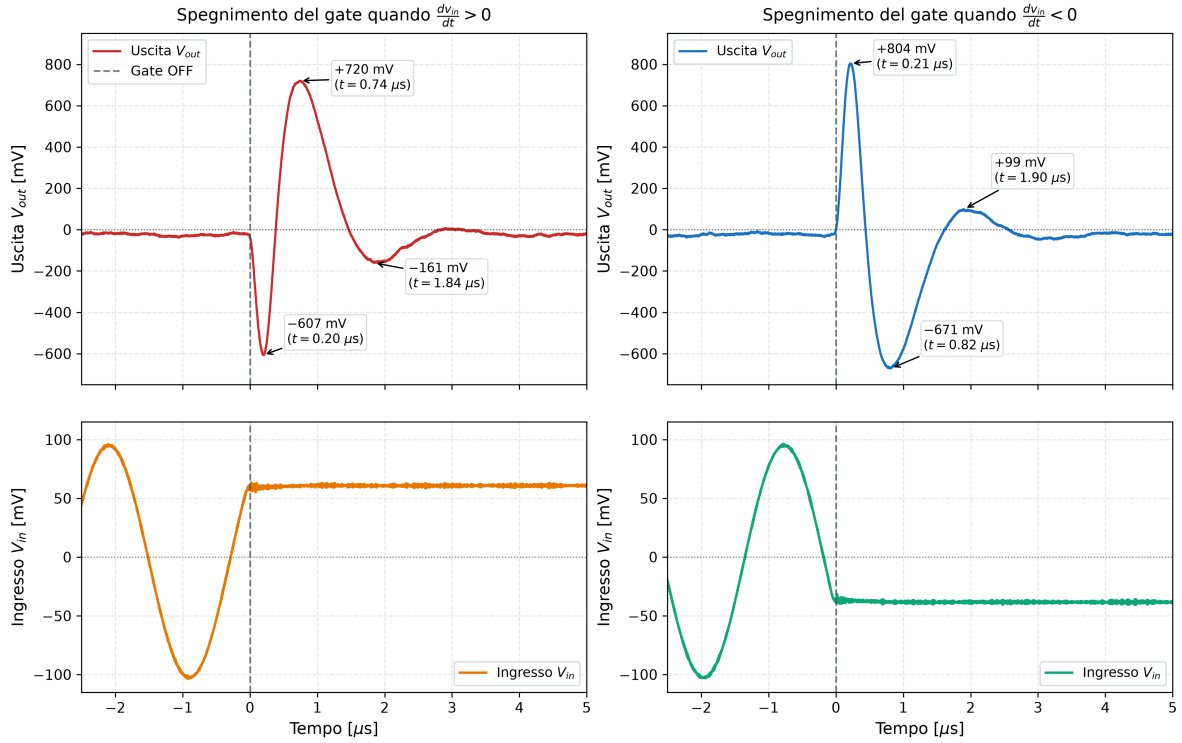


Figura 30: Transitorio elettrico parassita misurato all'oscilloscopio a MEMS spento ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$, $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, $f_{\mathrm{in}} = 417.83\,\mathrm{kHz}$) con compensazione hardware attiva: spegnimento del gate con $\frac{dv_{\mathrm{in}}}{dt} > 0$ (a sinistra) e con $\frac{dv_{\mathrm{in}}}{dt} < 0$ (a destra).

Dall'analisi delle tracce di fig. 30 emergono tre aspetti fondamentali:

1. Prima dello spegnimento ($t < 0$), il ramo di compensazione hardware cancella quasi completamente la corrente sinusoidale di C_p, lasciando su $v_{\mathrm{out}}(t)$ un residuo inferiore a $\approx 31\,\mathrm{mV_{pp}}$.

2. All'istante di apertura del gate ($t = 0$), l'arresto brusco della rampa temporale di $v_{\mathrm{in}}(t)$ innesca un'oscillazione elettrica smorzata ad alta ampiezza con polarità iniziale opposta al segno della pendenza di ingresso:

- quando $\left.\frac{dv_{\text{in}}}{dt}\right|_{t=0^-} > 0$ (colonna sinistra, $V_{\text{post}} \approx +61\,\text{mV}$), l'uscita presenta un primo picco negativo di $-607\,\text{mV}$ a $t = 0.20\,\mu\text{s}$, seguito da un lobo positivo di $+720\,\text{mV}$ a $t = 0.74\,\mu\text{s}$ e da un terzo picco smorzato di $-161\,\text{mV}$ a $t = 1.84\,\mu\text{s}$;
- quando $\left.\frac{dv_{\text{in}}}{dt}\right|_{t=0^-} < 0$ (colonna destra, $V_{\text{post}} \approx -38\,\text{mV}$), la risposta si inverte presentando un primo picco positivo di $+804\,\text{mV}$ a $t = 0.21\,\mu\text{s}$, seguito da un lobo negativo di $-671\,\text{mV}$ a $t = 0.82\,\mu\text{s}$ e da un picco successivo di $+99\,\text{mV}$ a $t = 1.90\,\mu\text{s}$.

3. La distanza temporale tra i picchi omologhi ($\Delta T \approx 1.65\,\mu\text{s}$) individua una frequenza propria dell'oscillazione elettrica parassita di circa 600 kHz, ben distinta dalla risonanza meccanica della trave (417.8 kHz). L'inviluppo scende sotto il 10% del valore massimo in circa 2.2 µs e si estingue entro $\approx 2.5\,\mu\text{s}$, confermando che lo scarto dei primi $t_{\text{cut}} = 20\,\mu\text{s}$ adottato nelle misure di ringdown (sezione 7) garantisce un margine di sicurezza di circa 8 volte rispetto alla durata dell'intero transitorio elettrico.

Modello circuitale analitico semplificato del secondo ordine

Nel circuito ideale di fig. 5, con amplificatori operazionali a banda infinita e resistenze pure, un gradino di corrente capacitiva non potrebbe mai generare un'oscillazione smorzata a 600 kHz. Per spiegare analiticamente la comparsa di una coppia di poli complessi coniugati e il relativo smorzamento, introduciamo in prima approssimazione il modello circuitale di fig. 31, in cui:

- il ramo di compensazione è schematizzato con un invertitore ideale a guadagno -1 seguito dalla capacità efficace C_c, lasciando uno sbilanciamento netto $\Delta C = C_p - C_c$;
- sul nodo invertente V^- del TIA (OPA656) è presente la capacità complessiva verso massa C_{in} (data dalla capacità d'ingresso interna dell'operazionale JFET sommata alle capacità parassite delle piste del PCB e dei collegamenti);
- in parallelo al resistore di transimpedenza $R_f = 500\,\text{k}\Omega$ agisce la piccola capacità parassita di retroazione C_f;
- l'amplificatore operazionale OPA656 viene descritto tramite il suo guadagno ad anello aperto a polo dominante $A(s) \approx \frac{\omega_t}{s}$, dove $\omega_t = 2\pi \cdot \text{GBW} = 2\pi \cdot 230\,\text{MHz} \approx 1.445 \times 10^9\,\text{rad/s}$.

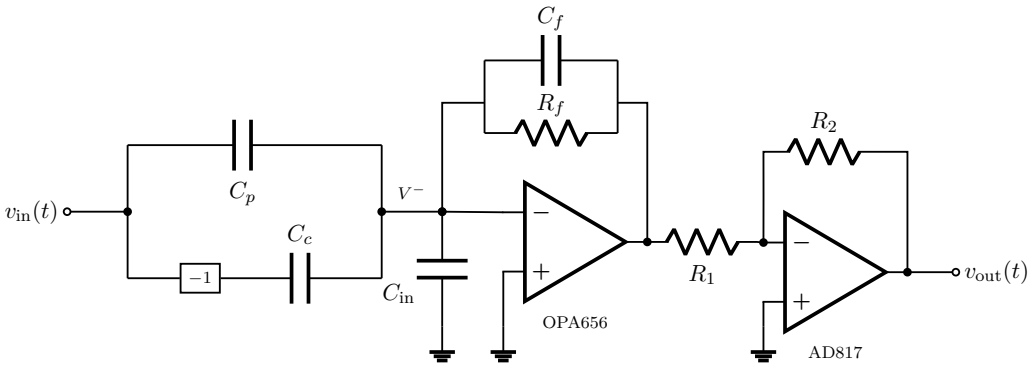


Figura 31: Modello circuitale analitico semplificato a MEMS spento ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$), con capacità di nodo C_{in} e capacità di retroazione C_f per descrivere l'oscillazione elettrica a $\approx 600\,\text{kHz}$ e il suo smorzamento.

Poiché ad alta frequenza il guadagno finito dell'OPA656 lega il potenziale del morsetto invertente alla sua uscita tramite $V_{\text{out,TIA}}(s) = -A(s)V^-(s)$, vale:

$$V^-(s) = -\frac{V_{\text{out,TIA}}(s)}{A(s)} \approx -\frac{s}{\omega_t} V_{\text{out,TIA}}(s) \tag{160}$$

Scrivendo la legge di Kirchhoff delle correnti (KCL) al nodo V^- nel dominio di Laplace:

$$sC_p\big(V_{\text{in}}(s)-V^-(s)\big)+sC_c\big(-V_{\text{in}}(s)-V^-(s)\big)-sC_{\text{in}}V^-(s)=\left(\frac{1}{R_f}+sC_f\right)\big(V^-(s)-V_{\text{out,TIA}}(s)\big) \tag{161}$$

Raccogliendo i termini in $V_{\text{in}}(s)$ e $V^-(s)$ e indicando con $C_{\text{nodo}}=C_{\text{in}}+C_p+C_c+C_f$ la capacità totale collegata al morsetto invertente, si ha:

$$s(C_p-C_c)V_{\text{in}}(s)=\left(\frac{1}{R_f}+sC_{\text{nodo}}\right)V^-(s)-\left(\frac{1}{R_f}+sC_f\right)V_{\text{out,TIA}}(s) \tag{162}$$

Sostituendo l'eq. (160) e moltiplicando per R_f, ricaviamo la funzione di trasferimento del TIA e, moltiplicando per il guadagno del secondo stadio invertente $G_{\text{IA}}=-\frac{R_2}{R_1}=-10$ ($V_{\text{out}}(s)=-10\,V_{\text{out,TIA}}(s)$), otteniamo la funzione di trasferimento complessiva del secondo ordine:

$$\frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)}=\frac{10\,sR_f(C_p-C_c)}{1+s\left(R_fC_f+\dfrac{1}{\omega_t}\right)+s^2\dfrac{R_f\,(C_{\text{in}}+C_p+C_c+C_f)}{\omega_t}} \tag{163}$$

Confrontando il denominatore dell'eq. (163) con il polinomio canonico $1+\frac{2\zeta}{\omega_n}s+\frac{s^2}{\omega_n^2}$, si leggono direttamente la pulsazione naturale ω_n e il fattore di smorzamento ζ:

$$\omega_n=\sqrt{\frac{\omega_t}{R_fC_{\text{nodo}}}},\qquad \zeta=\frac{1}{2}\left(R_fC_f+\frac{1}{\omega_t}\right)\sqrt{\frac{\omega_t}{R_fC_{\text{nodo}}}} \tag{164}$$

L'interazione tra il polo interno dell'OPA656 (ω_t) e il polo introdotto nella rete di retroazione dalla capacità C_{nodo} con R_f genera una risposta sottosmorzata ($\zeta<1$) di frequenza $f_d=\frac{\omega_n}{2\pi}\sqrt{1-\zeta^2}$ e costante di tempo $\tau_{\text{el}}=\frac{1}{\zeta\omega_n}$, mentre la piccola capacità di retroazione C_f governa lo smorzamento evitando l'instabilità ad anello chiuso. In fig. 32 è mostrato il confronto tra la misura sperimentale ($\frac{dv_{\text{in}}}{dt}<0$) e la risposta analitica del modello semplificato calcolata con i parametri riportati a lato ($R_f=500\,\text{k}\Omega$, $C_{\text{in}}=188\,\text{pF}$, $C_f=0.25\,\text{pF}$, $\omega_t=1.445\times10^9\,\text{rad/s}$, che danno $f_d\approx600\,\text{kHz}$ e $\tau_{\text{el}}\approx1.0\,\mu\text{s}$).

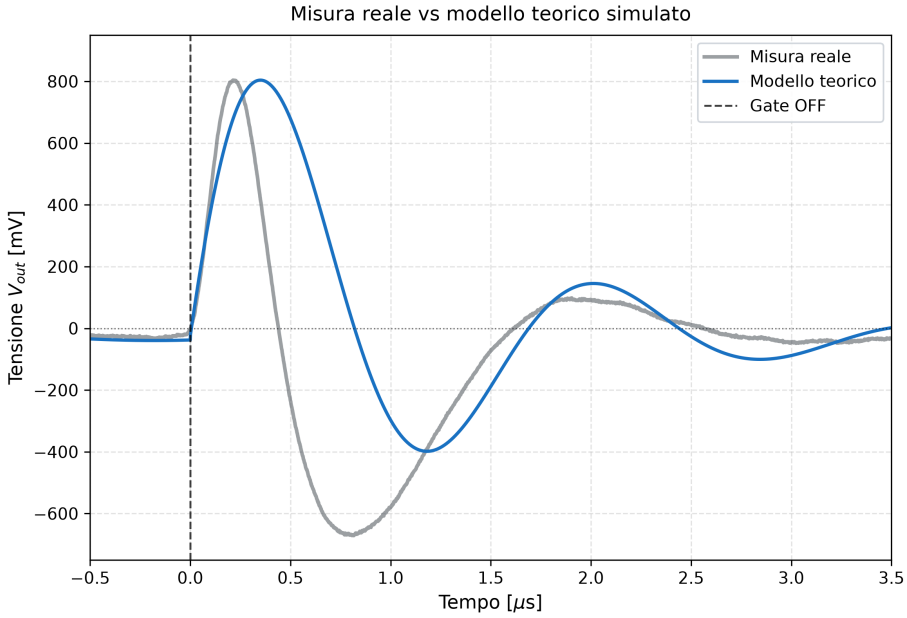


Figura 32: Confronto tra la traccia sperimentale all'oscilloscopio ($\frac{dv_{\text{in}}}{dt} < 0$) e la risposta del modello analitico semplificato del secondo ordine dell'eq. (163).

Limiti del modello semplificato e simulazione circuitale completa in LTspice

Osservando la fig. 32, si nota che il modello analitico semplificato dell'eq. (163) coglie bene l'ordine di grandezza della frequenza di oscillazione ($\approx 600\,\text{kHz}$) e il tempo di estinzione complessivo ($\approx 2.5\,\mu\text{s}$), ma **non risulta perfettamente sovrapponibile** alla traccia sperimentale: il primo picco simulato cade a $t \approx 0.36\,\mu\text{s}$ anziché a $0.21\,\mu\text{s}$, l'attraversamento dello zero è ritardato ($0.78\,\mu\text{s}$ contro $0.44\,\mu\text{s}$) e il lobo negativo raggiunge soltanto $-400\,\text{mV}$ invece dei $-671\,\text{mV}$ reali. Inoltre, per abbassare la frequenza propria del solo TIA fino a $600\,\text{kHz}$, nel modello semplificato era necessario ipotizzare una capacità equivalente $C_{\text{in}} = 188\,\text{pF}$ molto superiore alla capacità parassita fisica del nodo invertente.

La ragione fisica di questo scostamento risiede nel fatto che, nel circuito reale di laboratorio, il ramo di compensazione **non è un invertitore ideale istantaneo** a guadagno -1 su tutte le frequenze, ma è costituito dalla rete attiva analizzata nella sezione 9 (fig. 12), formata dallo stadio sfasatore invertente U_1 (TL082, con condensatore serie $C_\phi = 100\,\text{pF}$, $R_{\text{in}} = R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}$ e $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$), dal partitore potenziometrico R_A (rapporto α), dal buffer U_2 (TL082) e dalla rete di iniezione $C_c = 10\,\text{pF} \parallel R_c = 1\,\text{M}\Omega$:

1. **Sbilanciamento dinamico nei primi** $0.2\,\mu\text{s}$ **dopo lo stacco:** a regime sinusoidale ($t < 0$, $f_{\text{in}} = 417.83\,\text{kHz}$), i trimmer regolano modulo e fase di $v_{U2}(t)$ in modo che $i_{\text{comp}}(t) \approx -i_p(t)$. All'istante $t = 0^+$, però, $v_{\text{in}}(t)$ si congela istantaneamente a $V_{\text{post}} = V_{\text{AC}}\sin(\phi)$: la corrente diretta $i_p(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}}{dt}$ cade subito a zero, mentre la catena attiva U_1–U_2 (realizzata con operazionali JFET TL082 aventi banda finita di pochi MHz) risponde con un breve ritardo di propagazione ($\approx 0.2\,\mu\text{s}$). In questo primo intervallo la corrente $i_{\text{comp}}(t)$ non è più bilanciata da $i_p(t)$ e inietta l'intera corrente di compensazione ($\approx 230\,\text{nA}$, e non il solo residuo $\Delta C \frac{dv_{\text{in}}}{dt}$) nel nodo del TIA, generando il fronte ripido e il primo picco stretto a $t \approx 0.20\,\mu\text{s}$ ($+804\,\text{mV}$ per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} < 0$, $-607\,\text{mV}$ per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} > 0$).

2. **Scarica del condensatore di accoppiamento** C_ϕ **e secondo lobo opposto:** poiché lo stadio sfasatore U_1 ha in ingresso il condensatore serie C_ϕ, il suo guadagno in continua è nullo ($T_1(0) = 0$, eq. (53)). Di conseguenza, per $t > 0$ la tensione $v_{U2}(t)$ non può rimanere

ferma al valore $-\alpha V_{\text{post}}$, ma si scarica rapidamente verso 0 V attraverso la costante di tempo di C_ϕ: durante questa risalita/discesa la derivata $\frac{dv_{U2}}{dt}$ inverte segno e inietta attraverso $C_c = 10\,\text{pF}$ un impulso di corrente di polarità opposta, spiegando esattamente la profondità del secondo lobo ($-671\,\text{mV}$ per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} < 0$, e $+720\,\text{mV}$ — addirittura maggiore in modulo del primo picco! — per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} > 0$, dove $V_{\text{post}} \approx +61\,\text{mV}$).

3. **Polo ad anello chiuso del secondo stadio AD817:** l'operazionale AD817 (GBW $\approx$ 50 MHz), configurato con guadagno $G_{\text{IA}} = -10$ ($R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$, guadagno di rumore $1 + R_2/R_1 = 11$), introduce un ulteriore polo reale a $f_{p,\text{AD817}} \approx \frac{\text{GBW}}{11} \approx 4.5\,\text{MHz}$ ($\tau_{\text{AD}} \approx 35\,\text{ns}$), che modella con precisione i tempi di salita dei picchi.

Per verificare rigorosamente questa interpretazione, abbiamo realizzato e simulato in **LTspice** l'intero circuito fisico di laboratorio (file eseguibile `oscillazione_parassita.asc` mostrato in fig. 33), comprendente tutti e quattro i blocchi reali: il ramo parassita del MEMS a $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$ ($C_p \parallel R_p$), la rete completa di compensazione attiva (U_1, partitore R_A, buffer U_2 con modello SPICE ufficiale Texas Instruments `TL082.LIB` alimentato a $\pm 12\,\text{V}$ e rete $C_c \parallel R_c$), lo stadio TIA con modello SPICE ufficiale Texas Instruments `OPA656.LIB` (GBW = 230 MHz, alimentazione nominale $\pm 5\,\text{V}$) e lo stadio invertente AD817 (GBW = 50 MHz, $\pm 12\,\text{V}$), pilotati da un generatore burst $v_{\text{in}}(t)$ identico all'Agilent 33220A. I parametri fisici del circuito LTspice sono riassunti in Tabella 1.

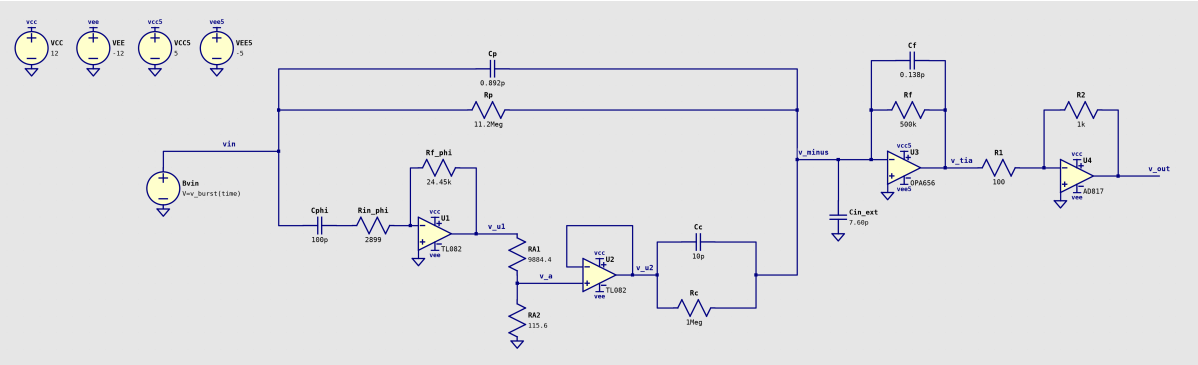


Figura 33: Schematico completo implementato in LTspice (`oscillazione_parassita.asc`): ramo parassita del MEMS ($C_p \parallel R_p$), rete di compensazione hardware attiva (U_1, R_A, U_2, $C_c \parallel R_c$), stadio TIA (OPA656) e stadio invertente $G = -10$ (AD817).

Blocco circuitale	**Componenti**	**Valori in LTspice**	**Rif.**
Ramo parassita MEMS ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$)	$C_p \parallel R_p$	$0.892\,\text{pF} \parallel 11.2\,\text{M}\Omega$	Sez. 8–9
Stadio sfasatore U_1 (`TL082.LIB`, $\pm 12\,\text{V}$)	C_ϕ, R_{in}, R_{f1}	100 pF, 2.90 kΩ, 24.45 kΩ	Fig. 12
Partitore e buffer U_2 (`TL082.LIB`, $\pm 12\,\text{V}$)	R_A, rapporto α	10 kΩ, $\alpha = 0.0116$	Fig. 12
Rete di iniezione compensazione	$C_c \parallel R_c$	$10\,\text{pF} \parallel 1.0\,\text{M}\Omega$	Eq. (71)
TIA (`OPA656.LIB`, $\pm 5\,\text{V}$)	$R_f \parallel C_f$, $C_{\text{in,ext}}$	$500\,\text{k}\Omega \parallel 0.14\,\text{pF}$, 7.60 pF	Fig. 5
Stadio invertente (AD817, 50 MHz, $\pm 12\,\text{V}$)	R_1, R_2 ($G_{\text{IA}} = -10$)	100 Ω, 1 kΩ	Fig. 5

Tabella 1: Parametri fisici dei componenti e degli amplificatori operazionali impiegati nella simulazione circuitale completa in LTspice.

In fig. 34 è riportato il confronto diretto tra le tracce acquisite all'oscilloscopio e le forme d'onda simulate in LTspice, sia per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} > 0$ (a sinistra) sia per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} < 0$ (a destra). Senza alcuna riscalatura artificiale delle ampiezze e con valori di capacità parassita pienamente realistici di pochi picofarad ($C_{\text{in,ext}} = 7.60\,\text{pF}$, $C_f = 0.14\,\text{pF}$), la simulazione LTspice si sovrappone fedelmente alle misure sperimentali lungo tutto il transitorio (scarto quadratico medio pari a

circa 32 mV su un'escursione picco-picco di circa 1.5 V), riproducendo con accuratezza gli istanti dei picchi (0.21 µs e 0.71 µs a sinistra; 0.23 µs e 0.84 µs a destra), gli attraversamenti per lo zero e le code di assestamento.

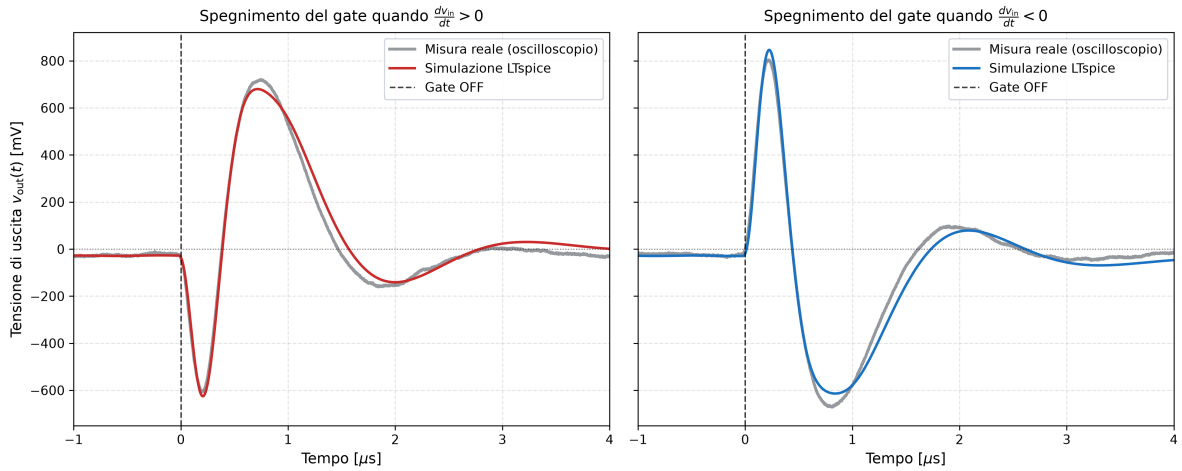


Figura 34: Confronto diretto tra le tracce sperimentali all'oscilloscopio (in grigio) e la simulazione circuitale completa in LTspice per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} > 0$ (a sinistra, in rosso) e per $\frac{dv_{\text{in}}}{dt} < 0$ (a destra, in blu).

Dipendenza di V_{pp} dalla fase ϕ e confronto tra $\phi = \pm 90°$ e $\phi \approx 103°$

Per quantificare sperimentalmente l'entità del disturbo elettrico al variare dell'angolo di arresto del burst, abbiamo mantenuto il MEMS spento ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$) con la compensazione hardware attiva e abbiamo eseguito uno sweep automatico della fase ϕ da $-180°$ a $+180°$, misurando per ciascuna acquisizione il massimo positivo $V_{\max}$, il minimo negativo $V_{\min}$ e l'escursione picco-picco complessiva $V_{pp} = V_{\max} - V_{\min}$ del transitorio post-gate. I risultati sono mostrati in fig. 35.

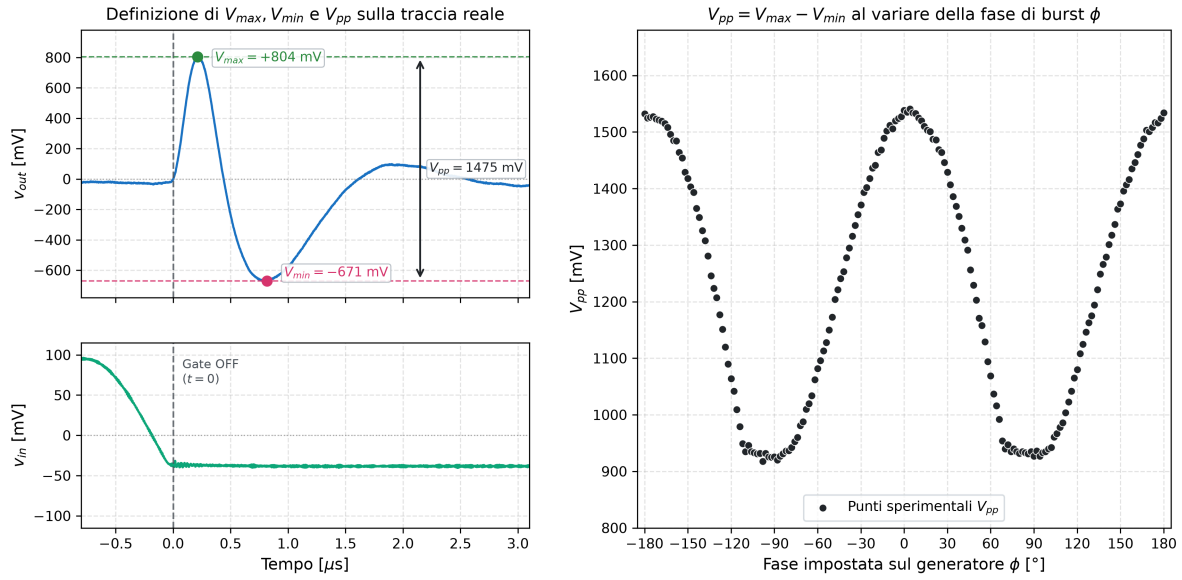


Figura 35: A sinistra: definizione grafica di $V_{\max}$, $V_{\min}$ e $V_{pp} = V_{\max} - V_{\min}$ sulla traccia reale allo spegnimento del gate ($t = 0$). A destra: andamento sperimentale di V_{pp} al variare della fase di burst $\phi \in [-180°, +180°]$ con compensazione hardware attiva ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$).

La curva sperimentale di fig. 35 (pienamente confermata anche dalla simulazione LTspice, che restituisce $V_{pp}(0°) = 1510\,\mathrm{mV}$ e $V_{pp}(\pm 90°) = 902\,\mathrm{mV}$) mette in evidenza tre risultati chiave:

- **Massimi del disturbo a $\phi = 0°$ e $\phi = \pm 180°$ ($V_{pp} \approx 1538\,\mathrm{mV}$):** in corrispondenza dei passaggi per lo zero di $v_{\mathrm{in}}(t)$, la pendenza $|\frac{dv_{\mathrm{in}}}{dt}|_{t=0^-} = \omega_{\mathrm{in}} V_{\mathrm{AC}} |\cos\phi|$ è massima ($|\cos 0°| = |\cos(\pm 180°)| = 1$), producendo la massima discontinuità di derivata allo stacco.
- **Minimi del disturbo esattamente a $\phi = -90°$ e $\phi = +90°$ ($V_{pp} \approx 925\,\mathrm{mV}$):** sui vertici della sinusoide la derivata prima si annulla ($\cos(\pm 90°) = 0$), eliminando lo spigolo iniziale di corrente capacitiva. Il valore minimo non scende a 0 mV ma si attesta su un pavimento di circa 925 mV proprio perché a $\phi = \pm 90°$ la tensione post-gate è massima in modulo ($V_{\mathrm{post}} = \pm V_{\mathrm{AC}} \approx \pm 100\,\mathrm{mV}$), e il condensatore C_ϕ dello stadio sfasatore U_1 deve comunque scaricarsi da $\pm 100\,\mathrm{mV}$ a 0 V per $t > 0$.
- **Perché il minimo cade a $\phi = \pm 90°$ con compensazione attiva, mentre cadeva a $\phi \approx 103°$ senza compensazione:** è fondamentale distinguere le due configurazioni di misura:

  1. *Senza compensazione hardware (prime misure di ringdown, sezione 7):* prima di $t = 0$, la capacità parassita C_p non è cancellata e produce sull'uscita $v_{\mathrm{out}}(t)$ un'onda sinusoidale permanente di ampiezza $\approx 1.2\,\mathrm{V}$. Se gli operazionali fossero ideali, l'anticipo capacitivo di $+90°$ farebbe passare $v_{\mathrm{out}}(t)$ per lo zero esattamente a $\phi = \pm 90°$; nella realtà, tuttavia, il TIA (OPA656) e l'amplificatore invertente (AD817) introducono a 418 kHz un ritardo di fase complessivo di circa 13°–20° (come osservato nei diagrammi di Bode della sezione 8, dove la fase a regime vale circa $+70°$–$77°$ invece di $+90°$).

Di conseguenza, fermando il generatore a $\phi = +90°$, l'onda da 1.2 V in uscita non ha ancora raggiunto lo zero ($v_{\text{out}}(0^-) \approx +300\,\text{mV}$–$400\,\text{mV}$) e genera una coda di scarica per $t > 0$. Per minimizzare il transitorio senza compensazione occorre quindi **aspettare il ritardo degli operazionali**, posticipando lo stacco fino a $\phi \approx 103°$ in modo da intercettare l'effettivo passaggio per 0 V dell'uscita $v_{\text{out}}(t)$.

2. *Con compensazione hardware attiva (fig. 35):* prima di $t = 0$, l'onda parassita da 1.2 V in uscita **non c'è più**, poiché è già stata cancellata a $\approx 0\,\text{V}$ dalla rete di compensazione tarata in controfase. Non essendoci più un'onda d'uscita a regime di cui attendere il ritardo attraverso gli operazionali, conta unicamente azzerare lo spigolo di derivata del segnale d'ingresso $\left.\frac{dv_{\text{in}}}{dt}\right|_{t=0^-} = \omega_{\text{in}} V_{\text{AC}} \cos(\phi)$, ed è per questo che il minimo del disturbo cade esattamente a $\phi = \pm\mathbf{90}°$.

14.2 Previsione teorica sull'ampiezza iniziale del ringdown A_0

Come abbiamo appena visto dall'eq. (157) e dalla fig. 29, quando si spegne il generatore a $\phi = \pm 90°$ (con compensazione hardware attiva) oppure a $\phi \approx 103°$ (senza compensazione) per ridurre al minimo il disturbo elettrico parassita, la tensione d'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ non si ferma a 0 V, ma **resta congelata a circa** $\pm 100\,\text{mV}$ **continui** sull'elettrodo di drive per tutta la durata del ringdown. Chiediamoci quindi se variare la fase di stacco ϕ o lasciare questa tensione continua residua $V_{\text{post}}(\phi)$ modifichi o meno l'ampiezza iniziale A_0 del ringdown meccanico del MEMS.

Per $t < 0$ la trave si trova in regime sinusoidale permanente alla pulsazione ω_{in}. L'ampiezza di oscillazione dello spostamento X_0 a regime dipende unicamente dall'ampiezza della forzante V_{AC} e dalla frequenza f_{in} secondo la curva di risonanza lorenziana (32), mentre la fase ϕ del generatore si limita a traslare temporalmente la sinusoide. Indicando con θ_x lo sfasamento tra lo spostamento $x(t)$ e la forzante $v_{\text{in}}(t)$, per $t < 0$ abbiamo:

$$x(t) = X_0 \sin(\omega_{\text{in}} t + \phi + \theta_x) \tag{165}$$

$$\dot{x}(t) = \omega_{\text{in}} X_0 \cos(\omega_{\text{in}} t + \phi + \theta_x) \tag{166}$$

All'istante di spegnimento del gate ($t = 0$), le condizioni iniziali meccaniche di posizione e velocità con cui inizia il ringdown dipendono da ϕ:

$$x(0^-) = X_0 \sin(\phi + \theta_x), \qquad \dot{x}(0^-) = \omega_{\text{in}} X_0 \cos(\phi + \theta_x) \tag{167}$$

Calcoliamo l'energia meccanica totale $E_{\text{tot}}(0)$ posseduta dalla trave all'istante di stacco $t = 0$, data dalla somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale elastica (nel circuito equivalente RLC serie corrisponde all'energia totale $\frac{1}{2} L_m i_m^2 + \frac{1}{2} C_m v_{Cm}^2$ immagazzinata nell'induttanza L_m e nella capacità C_m). Essendo $f_{\text{in}} \approx f_1$ (e quindi $m_{\text{eff}} \omega_{\text{in}}^2 \approx m_{\text{eff}} \omega_1^2 = k_{\text{eff}}$), sostituendo le eq. (167) otteniamo:

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}}(0) &= \frac{1}{2} m_{\text{eff}} \dot{x}^2(0^-) + \frac{1}{2} k_{\text{eff}} x^2(0^-) \\ &= \frac{1}{2} k_{\text{eff}} X_0^2 \Big[\cos^2(\phi + \theta_x) + \sin^2(\phi + \theta_x) \Big] = \frac{1}{2} k_{\text{eff}} X_0^2 \end{aligned} \tag{168}$$

Dall'identità trigonometrica $\cos^2(\phi + \theta_x) + \sin^2(\phi + \theta_x) = 1$ vediamo che la fase ϕ si elide: variare ϕ cambia la ripartizione istantanea a $t = 0$ tra energia cinetica ed energia potenziale elastica (ovvero tra corrente in L_m e tensione su C_m), ma **l'energia meccanica totale immagazzinata nella trave all'inizio del ringdown è indipendente da** ϕ. Poiché il fattore di merito è molto elevato ($Q \approx 3000 \gg 1$), in un quarto di ciclo ($T_1/4 \approx 0.6\,\mu\text{s}$) l'energia dissipata per attrito viscoso è una frazione pari a $\frac{\pi}{2Q} \approx 0.05\%$, del tutto trascurabile.

Di conseguenza, per $t \geq 0$ lo spostamento libero segue l'oscillazione smorzata:

$$x(t) = X_0 \, e^{-t/\tau} \sin(\omega_1 t + \phi + \theta_x) \tag{169}$$

e la tensione all'uscita della catena di condizionamento ($v_{\text{out}}(t) = R_{\text{trans}} i_m(t) = R_{\text{trans}} \eta \dot{x}(t)$) vale:

$$v_{\text{out}}(t) = \underbrace{R_{\text{trans}} \eta \omega_1 X_0}_{A_0} \, e^{-t/\tau} \cos(\omega_1 t + \phi + \theta_x) \tag{170}$$

Anche il piccolo livello continuo $V_{\text{post}}(\phi) = V_{\text{AC}} \sin(\phi) \in [-0.1\,\text{V}, 0.1\,\text{V}]$ che rimane sull'elettrodo di drive per $t \geq 0$ non altera l'ampiezza A_0: infatti la corrente motrice $i_m(t)$ viene letta sull'elettrodo di sense (mantenuto a massa virtuale 0 V dal TIA), dove la differenza di potenziale rispetto alla trave è fissata unicamente da $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, e lo spostamento elettrostatico sulla frequenza f_1 durante il ringdown calcolato con l'eq. (113) è inferiore a $\pm 0.6\,\text{Hz}$. Ci aspettiamo quindi che l'ampiezza iniziale del ringdown A_0 sia costante e indipendente dalla fase ϕ.

14.3 Risultati sperimentali, analisi della deriva termica e invarianza di A_0

Per verificare sperimentalmente questo risultato, abbiamo mantenuto il MEMS a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ con ampiezza di eccitazione $V_{\mathrm{AC}} \approx 100\,\mathrm{mV}$ ($200\,\mathrm{mV_{pp}}$) e frequenza del generatore fissa a $f_{\mathrm{in}} = 417.90\,\mathrm{kHz}$ ($417\,896\,\mathrm{Hz}$). Tramite uno script automatico abbiamo effettuato uno sweep completo della fase ϕ da $-360°$ a $+360°$ con passo di $5°$, acquisendo in sequenza 145 tracce di ringdown (ciascuna mediata su 512 acquisizioni). Per ogni traccia abbiamo scartato i primi $20\,\mu\mathrm{s}$ dopo il fronte del gate e abbiamo eseguito il fit esponenziale dei picchi con l'eq. (31) per estrarre l'ampiezza iniziale A_0.

In fig. 36 sono riportate le tracce sperimentali del ringdown e le relative curve di fit esponenziale per le quattro fasi cardinali $\phi = -90°, 0°, +90°$ e $+180°$.

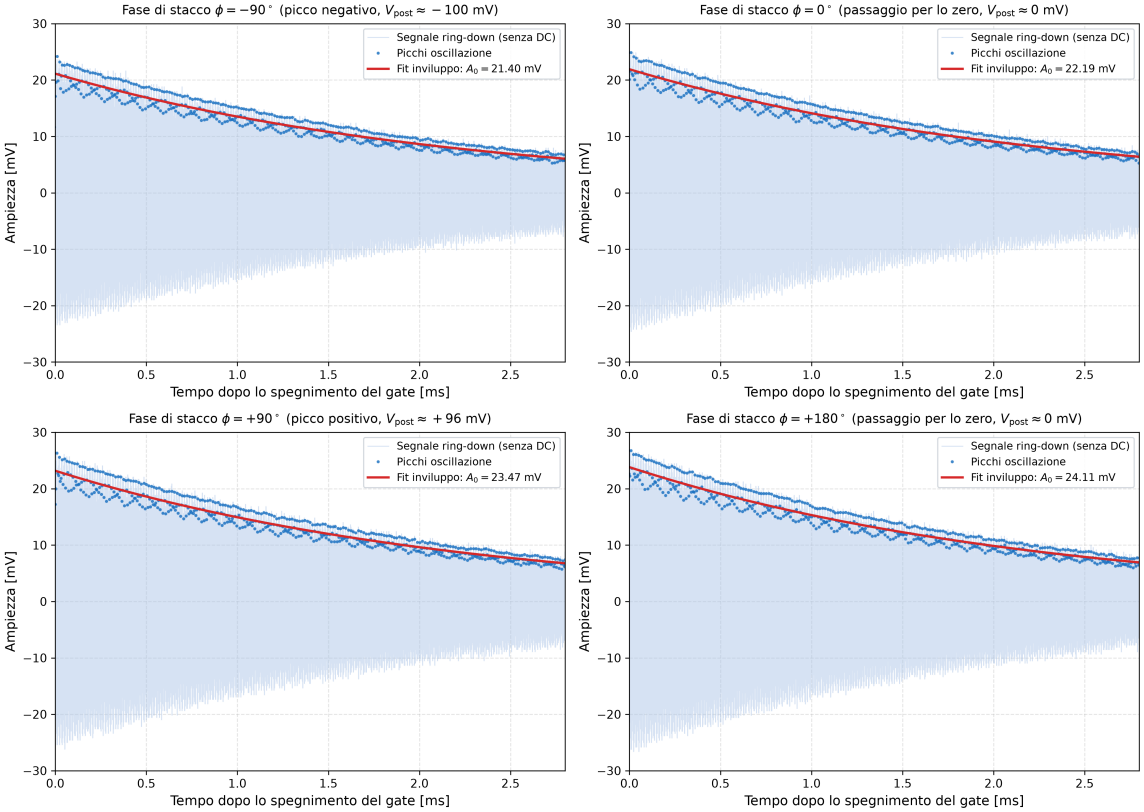


Figura 36: Decadimento temporale dell'oscillazione libera e fit dell'ampiezza iniziale A_0 per quattro fasi di spegnimento del gate ($\phi = -90°, 0°, +90°, +180°$).

Osservando i valori grezzi di A_0 estratti lungo le 145 misure (pannello inferiore di fig. 37, punti blu), notiamo subito due aspetti fondamentali:

1. Non è presente alcuna oscillazione periodica con periodo di 360° o di 180°: i dati sperimentali non mostrano alcuna modulazione legata a $\sin(\phi)$ o a $\cos(\phi)$.

2. È invece presente una crescita lenta e monotona lungo la sequenza di acquisizione: partendo da $\phi = -360°$ (prima misura), l'ampiezza vale $A_0(-360°) = 20.03\,\text{mV}$, sale a $A_0(0°) = 22.19\,\text{mV}$ a metà scansione, e raggiunge $A_0(+360°) = 25.86\,\text{mV}$ all'ultima misura ($\phi = +360°$).

Poiché una rotazione di fase di $\pm 360°$ riporta la sinusoide esattamente su se stessa, **le tre fasi $\phi = -360°$, $\phi = 0°$ e $\phi = +360°$ rappresentano la stessa identica condizione fisica** (in tutti e tre i casi la sinusoide viene interrotta sul passaggio per lo zero con pendenza positiva). Se la variazione osservata da 20.03 mV a 25.86 mV dipendesse dalla fase ϕ, a $-360°$, $0°$ e $+360°$ dovremmo misurare lo stesso identico valore di A_0. Il fatto che questi tre punti abbiano ampiezze diverse dimostra che l'aumento di A_0 non è causato dalla fase ϕ, ma dal tempo trascorso tra la prima e l'ultima misura della scansione.

Per verificarlo quantitativamente, abbiamo estratto da ciascuna delle 145 tracce la frequenza di oscillazione libera f_1 del MEMS durante il ringdown (pannello superiore di fig. 37). Poiché ogni punto richiede 512 medie all'oscilloscopio, l'intera scansione di 145 passi dura circa 15–20 minuti; durante questo intervallo di tempo, la frequenza propria del risonatore ha subito una lieve **deriva termica** complessiva di $+33.7\,\text{Hz}$, salendo da $f_1 = 417\,789.1\,\text{Hz}$ (al passo 1, $\phi = -360°$) fino a $f_1 = 417\,822.8\,\text{Hz}$ (al passo 145, $\phi = +360°$).

Ricordando che la frequenza del generatore era mantenuta fissa a $f_{\text{in}} = 417\,896.0\,\text{Hz}$ (quindi sul fianco destro della campana di risonanza lorenziana (32), che ha una larghezza di banda molto stretta $\Delta f \approx 116\,\text{Hz}$), lo spostamento verso l'alto di f_1 di $+33.7\,\text{Hz}$ avvicina progressivamente il picco di risonanza del MEMS alla frequenza di eccitazione f_{in}, riducendo lo scostamento in frequenza $|f_{\text{in}} - f_1|$ da 106.9 Hz a 73.2 Hz. Sostituendo la frequenza misurata f_1 all'interno dell'equazione della curva lorenziana (32):

$$A_{0,\text{teor}}(f_1) = \frac{A_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\dfrac{2(f_{\text{in}} - f_1)}{\Delta f}\right)^2}} \tag{171}$$

otteniamo la curva tratteggiata rossa riportata nel pannello inferiore di fig. 37, che riproduce fedelmente l'intero andamento sperimentale di A_0 da $-360°$ a $+360°$.

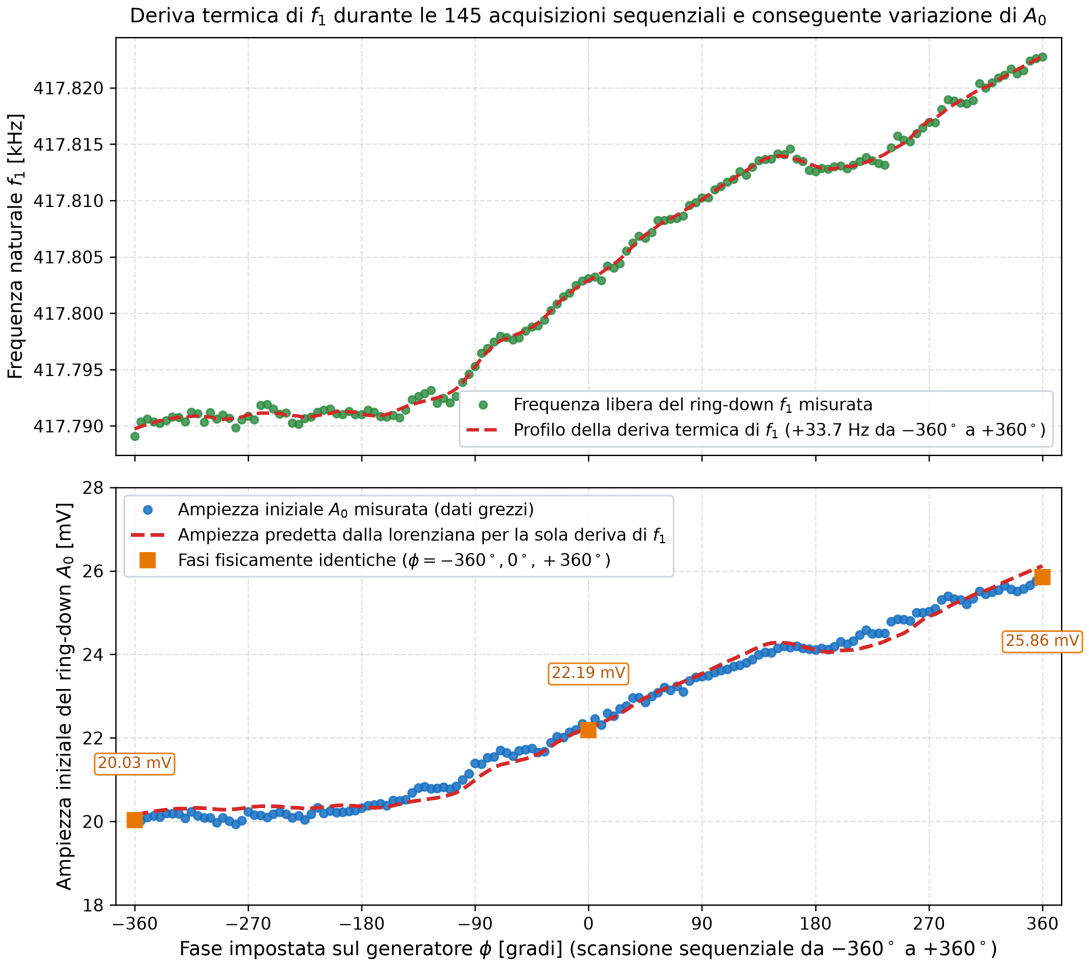


Figura 37: In alto: deriva termica della frequenza naturale f_1 (+33.7 Hz) misurata durante il ringdown lungo le 145 acquisizioni sequenziali. In basso: confronto tra l'ampiezza iniziale A_0 misurata (in blu) e l'ampiezza predetta dall'eq. (171) per effetto della sola deriva di f_1 (tratteggiata rossa); i quadrati arancioni evidenziano le tre fasi fisicamente equivalenti $\phi = -360°, 0°, +360°$.

Compensando infine ciascun punto sperimentale per il fattore lorenziano (171) associato alla deriva termica (riportando tutte le misure alla frequenza di riferimento misurata a $\phi = 0°$), otteniamo il grafico di fig. 38.

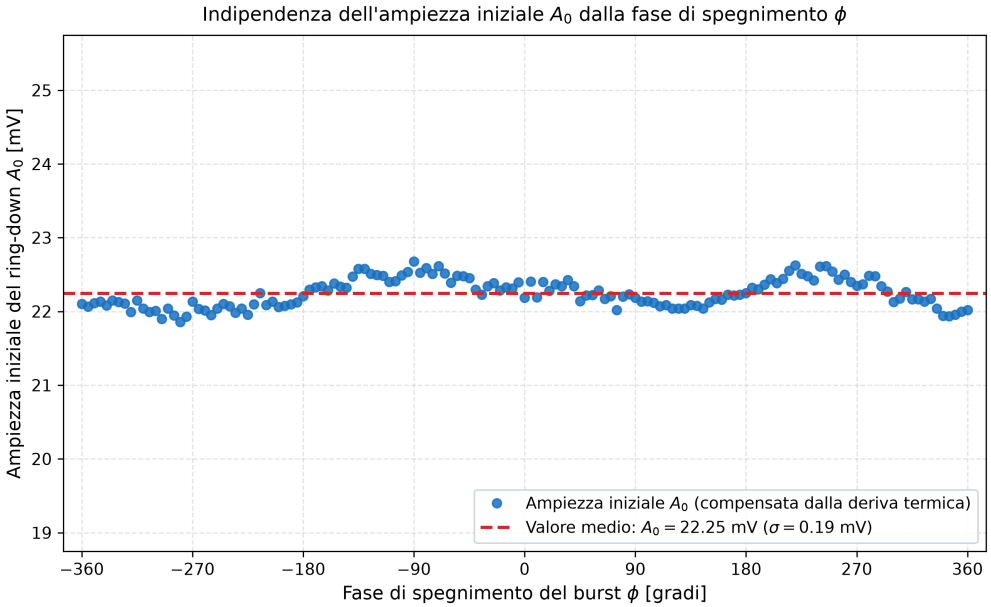


Figura 38: Ampiezza iniziale del ringdown A_0 in funzione della fase di spegnimento del gate $\phi \in [-360°, +360°]$ dopo la compensazione della deriva termica.

L'ampiezza iniziale del ringdown A_0 risulta piatta su tutti i 720° di escursione della fase, attestandosi attorno al valore medio:

$$A_{0,\text{medio}} = 22.25\,\text{mV}, \qquad \sigma_{A_0} = 0.19\,\text{mV} \quad (0.86\%) \tag{172}$$

Questo risultato conferma la previsione teorica dell'eq. (168): l'ampiezza iniziale A_0 del ringdown meccanico non dipende dalla fase ϕ con cui viene interrotto il burst. È quindi possibile scegliere liberamente la fase di spegnimento del generatore che minimizza il disturbo elettrico iniziale ($\phi = \pm 90°$ con compensazione hardware attiva, oppure $\phi \approx 103°$ senza compensazione) senza alterare in alcun modo la misura dell'ampiezza del ringdown del MEMS.

Riferimenti bibliografici

[1] G. Gobat, V. Zega, P. Fedeli, L. G. Falorni, A. Frangi, *Frequency combs in a MEMS resonator featuring 1:2 internal resonance*, Nonlinear Dynamics, vol. 111, pp. 2991–3016, 2023.

[2] A. Nastro, M. Zini, P. Belardinelli, F. Clementi, P. Russo, L. Bastianelli, L. Rosafalco, T. Ma, A. Frangi, M. Ferrari, *Experimental Characterization of a Nonlinear Electrostatic-Capacitive MEMS Resonator featuring 1:2 Internal Resonance*, IEEE Sensors Letters, 2026.

[3] Z. Wu, W. Liu, Z. Tong, S. Zhang, Y. Gu, G. Wu, A. Tovstopyat, C. Sun, L. Lou, *A Novel Transfer Function Based Ring-Down Suppression System for PMUTs*, Sensors, vol. 21, no. 19, art. 6414, 2021.